

Tehnium

Revistă lunară pentru electroniști

DIN SUMAR:

- Ameliorarea redării frecvențelor joase
- Receptor SSB cu filtru LC
- CALL-BOOK
- Construți un baraj cu microunde
- Regulatoare de tensiune și de curent realizate cu C.I. specializate
- Depanare TV-color



UN SECOL DE RADIO

Obișnuința noastră cu tot ceea ce ține, într-un fel sau altul, de propagarea undelor radio, ne face să uităm cui datorăm această exceptională inventie, care a schimbat viața omenirii. La unele prilejuri este bine să ne reamintim cui datorăm marile descoperiri și inventii din mirifica lume a electronicii. Căci, parafrazându-l pe dramaturg: "problemele electronicii îi privesc pe electroniști, dar consecințele ei pe toți oamenii".

Așadar, un SECOL DE RADIO !, sau altfel spus UN SECOL MARCONI !, căci marelui savant italian Guglielmo Marconi îi datorăm această exceptională inventie - telegrafia fără fir.

În ceea ce privește data exactă a validării extraordinarei inventii, care este și ziua inventării radio-ului, aceasta este 2 iunie 1896, când lui Guglielmo Marconi i s-a acordat patentul britanic nr.12.039 (ulterior, patent US nr.586.193/ 13 iulie 1897), cu numele istoric "Îmbunătățiri în transmisia impulsurilor electrice și a semnalelor electrice și aparat pentru aceasta".

Această inventie a telegrafului fără fir, ca de altfel toate inventiile complexe, n-a fost un simplu accident sau noroc, ea ține de munca perseverentă a unei întregi pleiade de savanți, predecesori ai lui Marconi, dar și de geniul acestuia, care a "găsit" veriga lipsă într-o serie importantă de descoperiri și inventii, care au pregătit terenul apariției RADIO-ului.

Însuși Guglielmo Marconi, până la încununarea supremă a operei sale, a început experimentările în toamna anului 1894, obținând primele succese în problema radiatiei în decembrie 1895 și primul brevet în iunie 1896. Inventarea telegrafiei fără fir s-a produs la o vîrstă Tânără a marelui Guglielmo Marconi (25 aprilie 1874 - 20 iulie 1937), urmându-i și alte inventii și realizări memoriale. Celebrul patent 7777/26.04.1900 ocrotește selectivitatea, această minune a

telegrafiei fără fir, patent intitulat "Telegrafia sintonică și multiplă cu o singură antenă". Marconi realizează succesiv prima transmisiune peste Canalul Mânecii (1899) și apoi peste Oceanul Atlantic (1901).

Guglielmo Marconi a demonstrat nu numai o minte strălucită, dar și o inimă mare și o probitate științifică deosebită, recunoscând munca temeinică a celor dinaintea sa, cei care i-au deschis italianului drumul către istoria științei.

Celebrii precursori ai lui Marconi sunt: englezii William Thomson, James Clerck Maxwell, germanul Heinrich Rudolf Hertz, americanul Thomas Alva Edison, francezul Edouard Branley, sârbul Nikola Tesla, rusul Aleksandr Stepanovici Popov și englezii Michael Faraday și sir Oliver Lodge.

Încununarea supremă a muncii acestei întregi generații de savanți, i-a revenit "regelui spațiului" Guglielmo Marconi (tatăl - italian, mama - irlandeză), cel care, printr-o muncă de o răbdare și perseverență nesfârșite, alături de o deosebită înzestrare naturală, a inventat radio-ul. Această inventie a determinat un progres fulminant al omenirii, în deceniile care au urmat. Iar Premiul Nobel, atribuit în 1909 lui Marconi, alături de alte nenumărate recunoașteri internaționale, reprezintă mult prea puțin față de ce ne-a dăruit el.

Drul Michael I.Pupin - în revista World din New York (6 octombrie 1912) - scria: "Geniul lui Marconi a dat lumii ideea, iar lumea a învățat să construiască un sistem de telegrafie pe temeiul acestei idei. Lumea va face restul. Marconi însă a făcut un lucru nemuritor."


Însuși Guglielmo Marconi afirma: "Triumful radiofoniei ilustrează deplin adevărul că a vrea înseamnă a putea".

Multumim, Marconi !

Serban Naicu

AMELIORAREA REDĂRII FRECVENTELOR JOASE

Aurelian Lăzăroiu ing. Cătălin Lăzăroiu

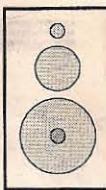

Materialul de față are la bază un articol apărut în prestigioasa revistă AUDIO, sub semnătura lui R.J.Kaufman. Autorul propune o modalitate simplă de ameliorare a redării frecvențelor joase în sistemele electroacustice obișnuite, cu aproximativ o octavă.

Majoritatea difuzoarelor accesibile din punct de vedere al prețului sunt capabile să redea frecvențe situate peste 40 ... 50 Hz. Actualele surse de program (magnetofoane/casetofoane și pick-up-uri de înaltă fidelitate, dar în special CD-urile și casetofoanele DAT), precum și unele surse sonore initiale (orgi și sintetizoare), oferă componente cu frecvențe de până la 20 Hz. Pentru a putea reda aceste semnale cu frecvență foarte joasă se pot folosi incinte care să conțină un difuzor specializat pentru frecvențe

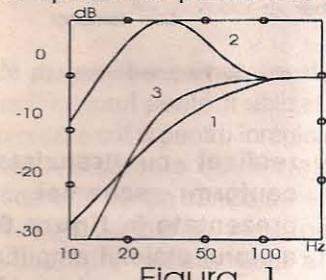


Figura 1

joase - woofer. Această alternativă nu este întotdeauna realizabilă, datorită prețurilor prohibitive. O soluție infinit mai ieftină constă în folosirea unui filtru corector special, inclus între preamplificator și amplificatorul de putere. Acest filtru permite lărgirea artificială a caracteristicii de răspuns a incintelor, cu circa o octavă.

Considerăm interesantă experimentarea acestui filtru, cu atât mai mult cu cât nu presupune vreo investiție specială, cele câteva componente active și pasive găsindu-se în mod curent în dotarea oricărui electronist. Recomandăm și folosirea unui comutator cu funcție de by-pass, care să introducă sau să scoată filtrul din circuit, pentru a evalua corect eficacitatea filtrului.

Prezentarea filtrului

Pentru a înțelege modul de

acțiune a filtrului, se impun câteva precizări. Caracteristica de răspuns a difuzoarelor cu compresie în domeniul frecvențelor joase este asemănătoare cu caracteristica de răspuns a filtrelor trece-sus de ordinul 2 și corespunde **curbei 1** din **figura 1**; panta de atenuare sub frecvență de tăiere este de -12 dB/octavă.

Fără a intra în amănunte, precizăm că pentru a obține o lărgire efectivă a benzii de frecvență în domeniul frecvențelor joase cu o octavă, se folosește un filtru al cărui răspuns este caracterizat prin **curba 2** din **figura 1**. Factorul de calitate al filtrului este adaptat oricărui difuzor; este necesară numai efectuarea acordului frecvenței de cvasirezonanță, pentru fiecare difuzor în parte. În cazul realizării unui acord perfect, caracteristica de răspuns rezultantă este asemănătoare curbei din **figura 1**. De remarcat că panta acestei curbe, în comparație cu cea a curbei 1, este de -24 dB/octavă, corespunzătoare unui filtru trece-sus de ordinul 4. Din această cauză, pe lângă o redare mai bună a frecvențelor din domeniul 30 ... 60 Hz, filtrul realizează o atenuare eficientă a oscilațiilor infrasonore, ce pot apărea la redarea discurilor ondulate, sau când se folosește un pick-up ieftin.

Schema de principiu a filtrului (pentru un canal) este prezentată în **figura 2**. Circuitul integrat CI1.1 este folosit ca etaj separator, pentru a conserva caracteristica de răspuns a filtrului, indiferent de rezistența de ieșire a preamplificatorului la care se asociază. Divizorul format din R1R2

asigură o rezistență de intrare mare (160 kΩ) și un coeficient de transfer unitar al întregului montaj din **figura 2**.

CI1.2 este inclus într-o configurație de filtru trece-sus de tip Sallen-Key, de ordinul 2. Frecvența de cvasirezonanță a filtrului se reglează prin intermediul potențiometrului dublu R5, în limitele 20 ... 50 Hz. Factorul de calitate este determinat de raportul rezistoarelor R6 și R7.

În schema publicată în revista AUDIO, CI1 este TL072, care poate fi înlocuit cu B082D; de asemenea, se pot folosi două circuite integrate de tip LM357 sau ROB074.

Reglaje

Singurul reglaj al acestui filtru constă în stabilirea frecvenței de cvasirezonanță (frecvență la care apare un maximum pronunțat în caracteristica de transfer a filtrului), cu o octavă mai jos decât frecvența de rezonanță a difuzorului. Pentru a determina această frecvență de rezonanță, difuzorul se conectează la ieșirea amplificatorului de putere prin intermediul unui rezistor de 500 - 1000 Ω, cu putere disipată de 1-2W. Se conectează la bornele difuzorului un milivoltmetru, iar la intrarea amplificatorului de putere se aplică semnal sinusoidal de la un generator de audiofrecvență.

Pornind de la 150 Hz, se scade lent frecvența, până când milivoltmetrul indică o valoare maximă; frecvența la care se înregistrează acest vârf este frecvența de rezonanță a difuzorului.

(continuare în pagina 5)

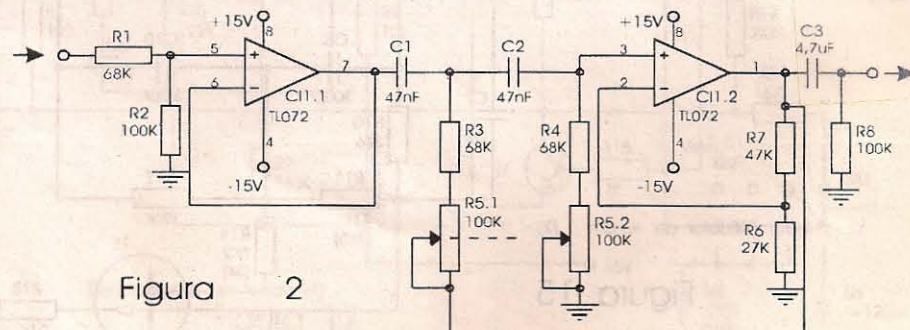


Figura 2



PREAMPLIFICATOR PENTRU CAPUL MAGNETIC DE REDARE

ing. Emil Marian

(urmare din numărul anterior)

Pentru un acord fin al frecvenței de rezonanță proprii circuitului LC, condensatorul C_3 se poate înlocui cu un condensator ajustabil. De asemenea, tot pentru efectuarea unui reglaj fin al frecvenței f_0 , în locul rezistenței R_5 se poate amplasa un potențiometru semireglabil. În acest caz condensatorul C_3 se conectează între intrarea montajului și cursorul potențiometrului semireglabil. O altă modalitate de compensare a pierderilor la frecvență înaltă este specificată în cadrul schemei electrice prezentate în figura 12. În acest caz parametrii elementelor constituente ale rețelei de compensare se dimensionează conform relației $C_4R_3 \leq 1/2\pi f_0$. Se observă că se utilizează efectul de separare a capacitatii față de rețea de tip filtru trece-sus realizată cu ajutorul grupului C_4R_3 . În figura 13 este prezentată schema electrică practică a unui amplificator de redare

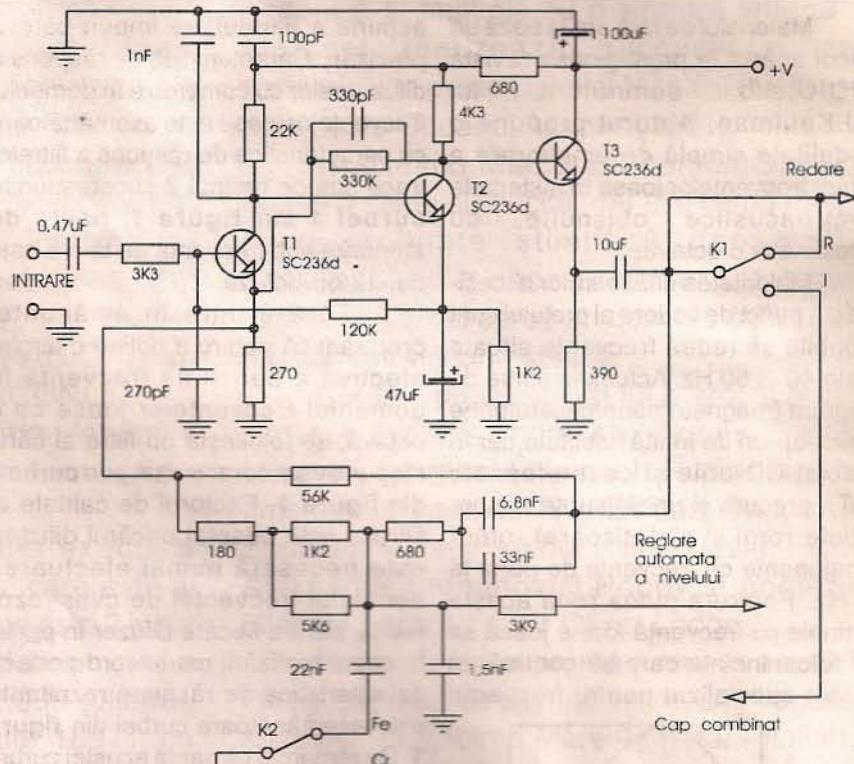


Figura 14


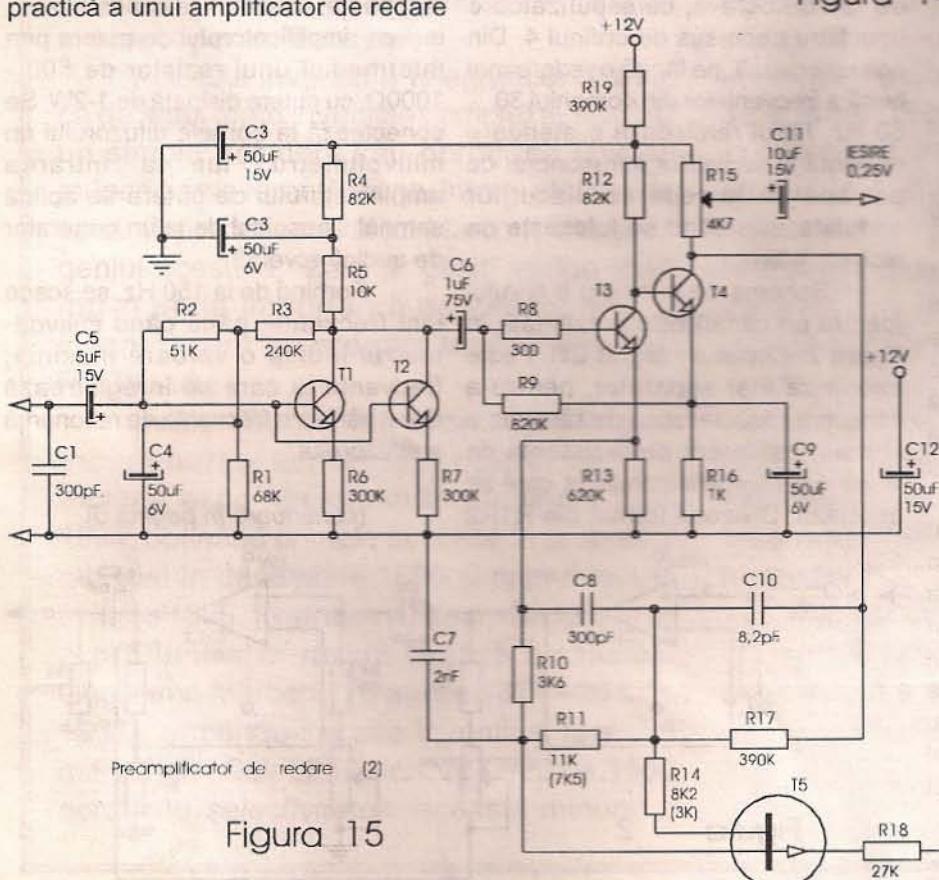


Figura 15

realizat cu tranzistoare, conform schemei bloc prezentate în figura 6. Cu ajutorul etajului amplificator care conține tranzistorul T_1 se realizează o primă amplificare a semnalului de intrare cu circa 45 dB. Se remarcă prezența condensatorului C_3 , care realizează compensarea de frecvență în zona frecvențelor înalte (soluție analizată la etajul de amplificare prezentat în figura 10). Semnalul amplificat se preia galvanic din colectorul tranzistorului T_1 și se aplică etajului de amplificare care conține tranzistorul T_2 (în baza acestuia). Grupul $R_{10}C_6R_{11}C_7C_8$ imprime dubletului amplificator o caracteristică de transfer de tip NAB. În figura 14 este prezentată schema electrică a unui preamplificator de înregistrare-redare, de la un casetofon TELEFUNKEN. În

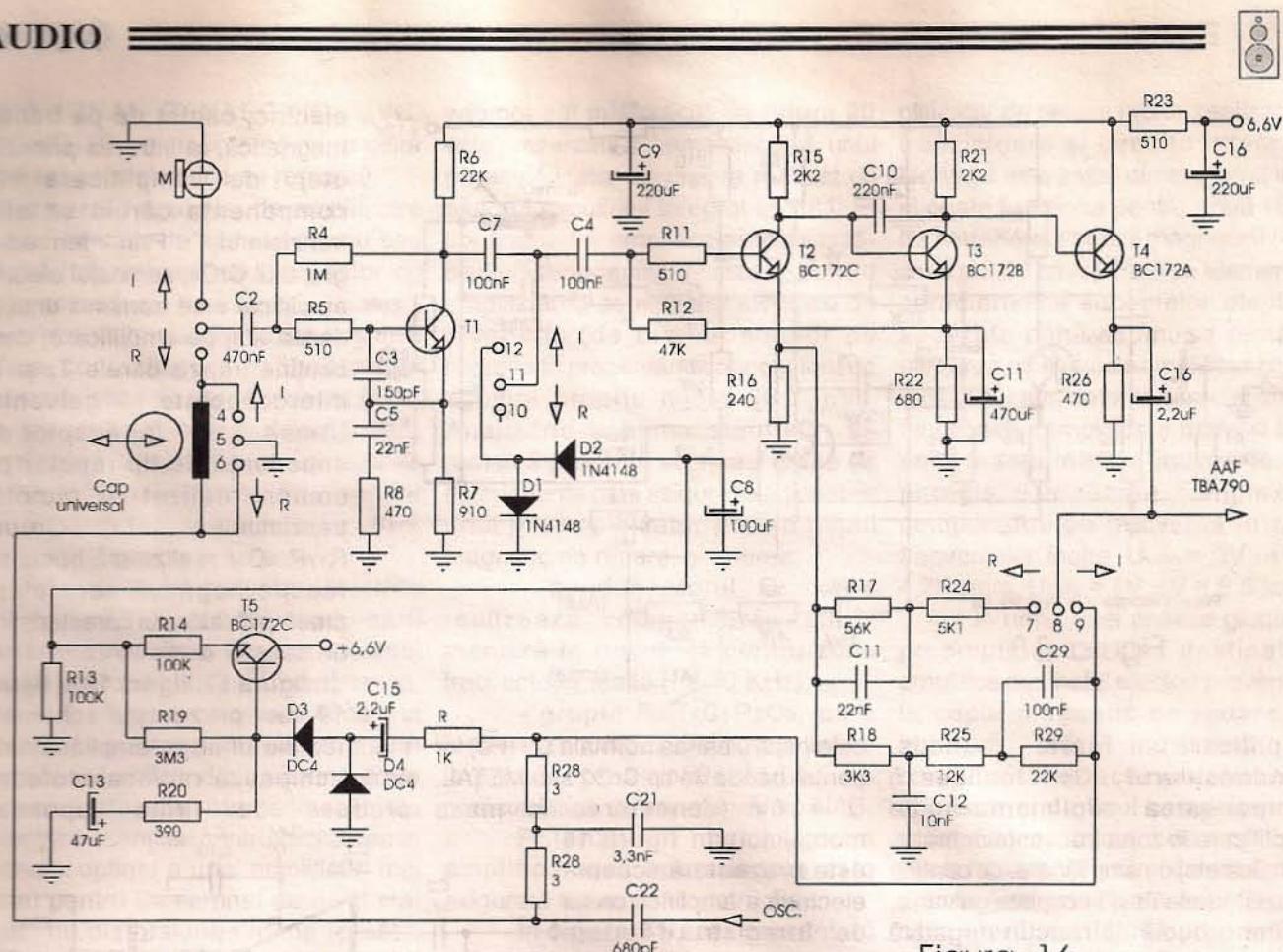


Preamplificator de redare (3)

funcție de poziția comutatorului K, preamplificatorul poate fi utilizat atât pentru redare cât și pentru înregistrare. Se observă că cele două etaje de amplificare ce contin tranzistoarele T₁, T₂ și T₃ sunt cuplate galvanic, pentru o îmbunătățire substanțială atât a raportului semnal / zgomot cât și în scopul de a obține în urma amplificării realizate un procent minim de distorsiuni. Rețea de corecție care se comută cu ajutorul comutatorului K₁ este conectată între emitoarele tranzistoarelor T₁ și T₃. Atenuarea frecvențelor finale la redare, în scopul obținerii unei caracteristici de transfer NAB, se face aplicând o reacție negativă puternică ce acționează doar în zona frecvențelor înalte. Compensarea suplimentară în frecvență este realizată de condensatorul de 270 pF, amplasat în baza tranzistorului T₁. Condensatorul realizează împreună cu inductanța capului magnetic un circuit oscilant de tip LC.

În acest fel, în zona frecvenței de rezonanță se realizează o accentuare suplimentară a semnalelor de frecvență înaltă (în zona frecvenței de circa 10 KHz). Comutarea constantelor de timp standardizate pentru diferite benzi magnetice (în cazul de față Fe și Cr) se realizează cu ajutorul comutatorului K₂. În figura 15 este

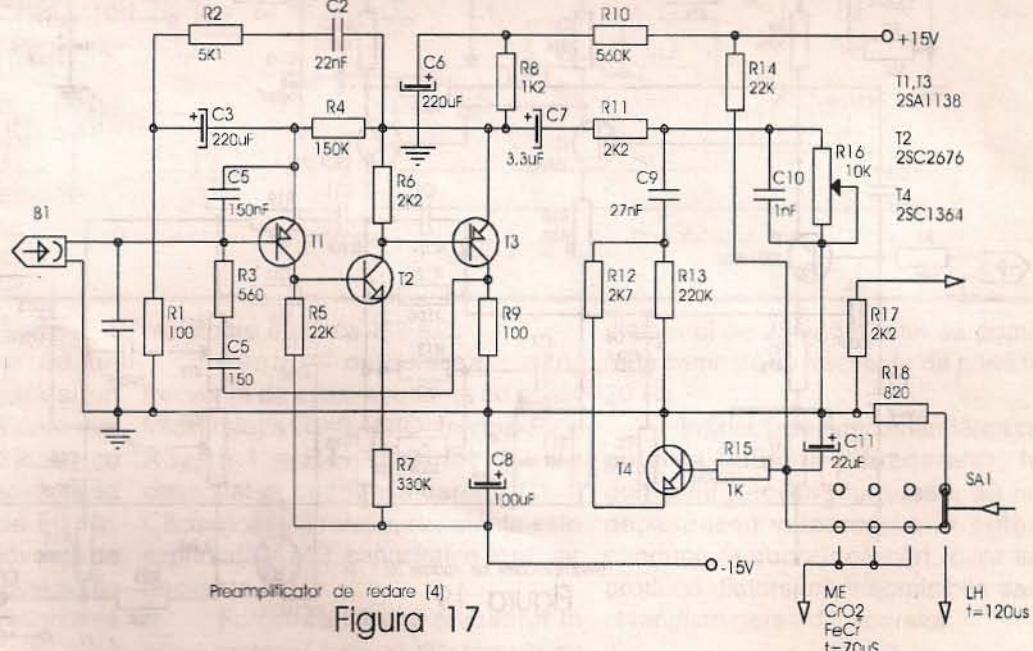prezentată schema electrică a unui preamplificator cu performanțe îmbunătățite în privința raportului semnal/zgomot. Amplasamentul folosit în cadrul configurației schemei electrice pentru tranzistoarele T₁ și T₂ permite obținerea unei amplificări mari a semnalului de intrare, odată cu un zgomot propriu al etajului de



Preamplificator de redare (4)

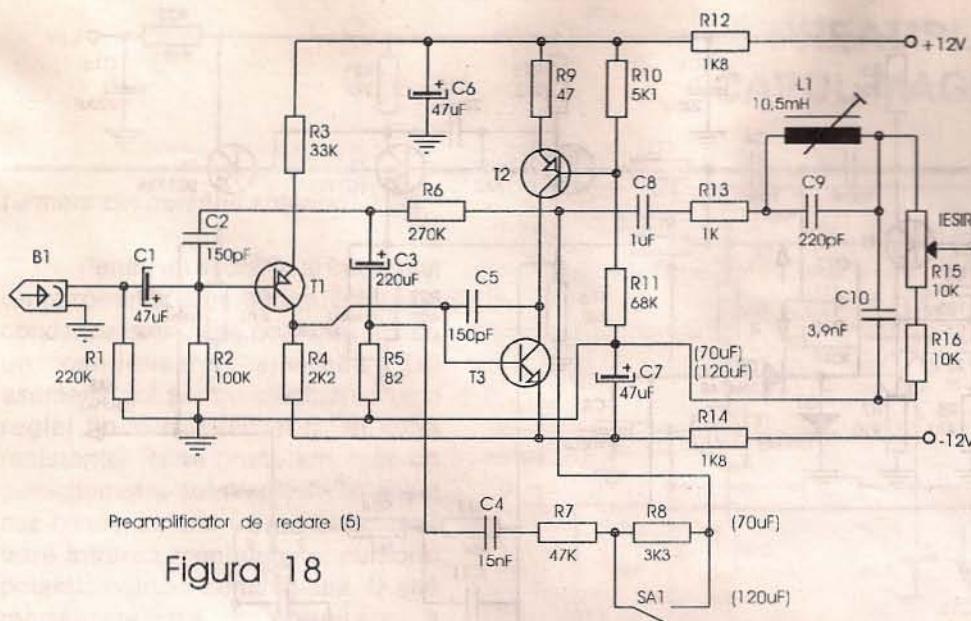


Figura 18

amplificare foarte redus. Condensatorul C_1 realizează compensarea suplimentară de amplificare în zona frecvențelor înalte. Al doilea etaj de amplificare, ce conține tranzistoarele T_3 și T_4 cuplate galvanic, deține o buclă de reacție negativă formată din grupul $C_{10}R_{17}C_8R_{10}R_{11}$. Ea asigură preamplificatorului caracteristica de transfer de tip NAB. Tranzistorul T_5 îndeplinește rolul de comutator static, în scopul modificării constantei de timp τ_2 a caracteristicii de transfer NAB, atunci când se folosesc benzi magnetice cu sensibilități diferite. Poziția $U = +12V$

este pentru bandă normală LH (Fe) iar pentru banda de tip CrO₂ sau METAL, $U = 0V$ (conectarea la masa produse de firme japoneze montajului). În figura 16 este prezentată schema electrică a amplificatorului de înregistrare-redare propriu casetofonului DANA. Pentru poziția redare comutatorul închide contactele 2-3, 5-6, 7-8 și 10-11. Capul magnetic de redare (de fapt cap magnetic universal de înregistrare-redare) transmite semnalul

electric, captat de pe banda magnetică, la intrarea primului etaj de amplificare în componenta căruia se află tranzistorul T_1 . Prin intermediul grupului C_7C_4 , semnalul electric amplificat este transmis unui al doilea etaj de amplificare, care conține tranzistoarele T_2 și T_3 interconectate galvanic. Urmează un etaj adaptor de impedanță de tip repetor pe emitor, realizat cu ajutorul tranzistorului T_4 . Grupul $R_{17}R_{24}C_{11}$ realizează bucla de reacție negativă care oferă preamplificatorului caracteristica de transfer de tip NAB.

În figura 17, figura 18 și figura 19 sunt prezentate schemele

electrice ale unor preamplificatoare care echipiază radiocasetofoane

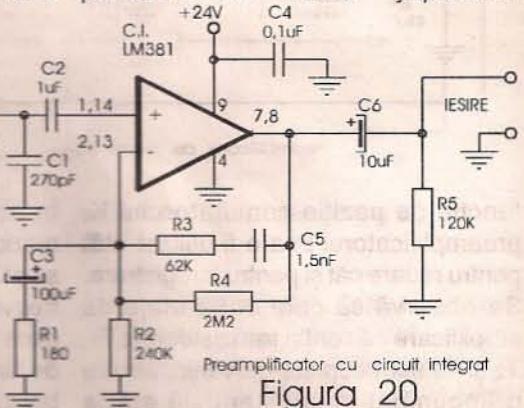


Figura 20


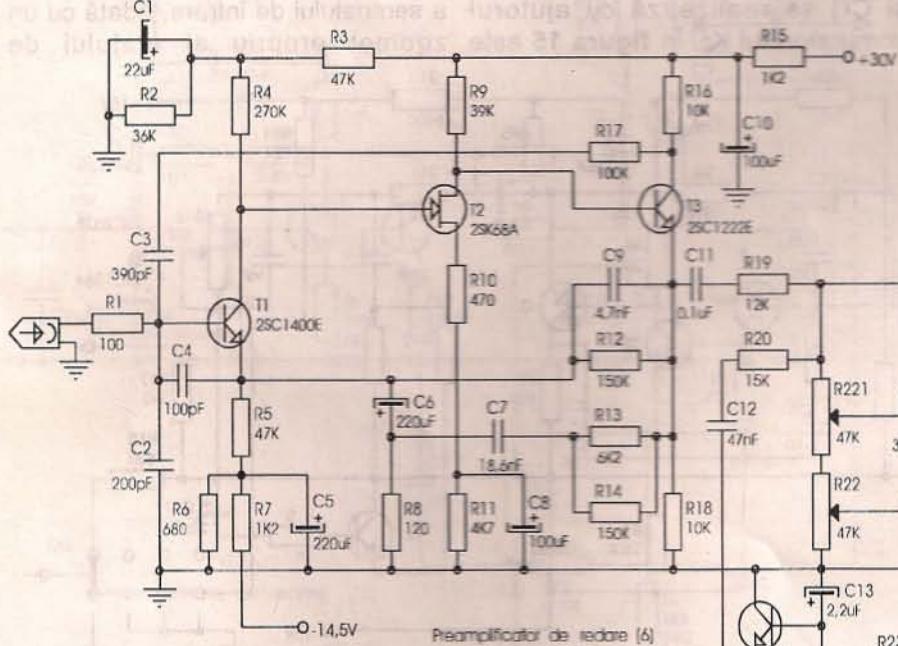


Figura 19

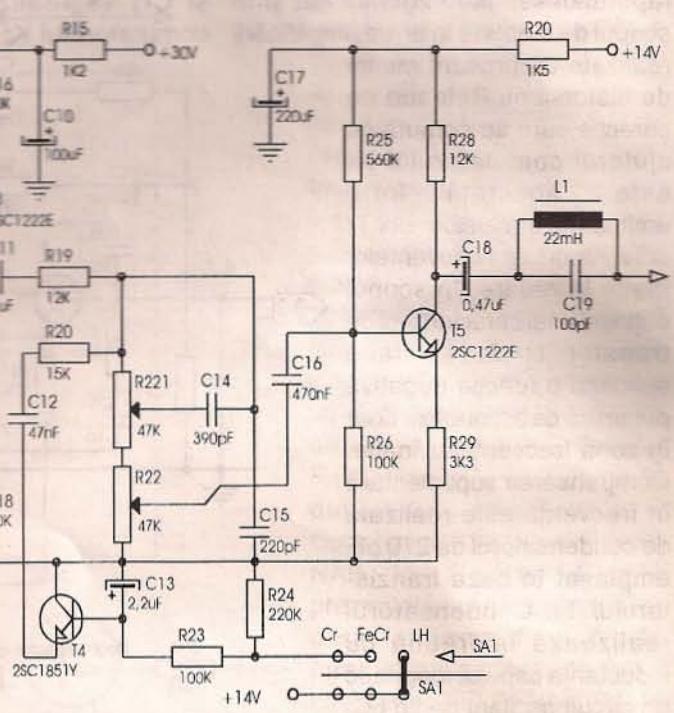



(NATIONAL PANASONIC, JVC, ACIKO). Ca elemente comune celor trei scheme electrice se remarcă:

- prezența unui etaj de amplificare initial, realizat cu ajutorul unu sau două tranzistoare de tipul celor cu zgomot redus;

- prezența buclei de reacție negativă care conferă preamplificatorului caracteristica de transfer de tip NAB;

- prezența condensatorului care realizează compensarea suplimentară de amplificare în zona frecvențelor înalte, amplasat conform uneia dintre variantele analizate anterior;

- prezența circuitelor electrici comutabile în scopul modificării constantei de timp τ_2 proprie curbei NAB, pentru diferite benzi magnetice.

În ultimul timp preamplificatorul pentru capul magnetic de redare se realizează utilizând circuite integrate specializate. Ele încunosc calitățile electrice esențiale pentru realizarea în condiții optime a unei amplificări mai mari pentru un semnal de nivel mai mic, cu distorsiuni minime (practic inexistente) și cu un raport semnal/

zgomot cât mai ridicat. În figura 20 este prezentată schema electrică unui preamplificator de redare realizat cu ajutorul circuitului integrat LM381. El conține două amplificatoare operaționale identice, specializate pentru amplificarea semnalelor electrice de nivel mic (de ordinul sutelor de microvolți) prezentând concomitent un zgomot propriu minim ($0,7 \mu V$). Analizând schema electrică, se remarcă prezența acelorași grupe de componente care asigură funcționarea unui preamplificator pentru capul magnetic de redare, și anume:

- condensatorul C_1 , care realizează compensarea suplimentară în frecvență pentru zona frecvențelor înalte ($f > 10 \text{ KHz}$);

- grupul $R_3R_4C_5R_2C_3$, care formează bucla de reacție negativă ce imprimă preamplificatorului o caracteristică de transfer de tip NAB.

Polarizarea celor două amplificatoare operaționale este asigurată intern din construcție.

În figura 21 este prezentată schema electrică a unui preamplifi-

cator de redare hibrid, realizată cu tranzistoare și circuite integrate. Montajul este astfel dimensionat încât el poate funcționa pentru două viteze de antrenare a benzii magnetice (4,75 cm/s și 9,53 cm/s). Față de elementele caracteristice schemelor electrice analizate până acum, se remarcă utilizarea unui etaj de amplificare de tip cascodă, care, datorită caracteristicilor funcționale (amplificare mare și lipsă unei reacții interne intrare-ieșire) permite o realizare complexă a compensării de frecvență în zona frecvențelor înalte. $U_{\text{com}} = 0V \Rightarrow V = 4,75 \text{ cm/s}, U_{\text{com}} = 7V \Rightarrow V = 9,53 \text{ cm/s}$.

În urma unei analize globale a preamplificatoarelor destinate a amplifica semnalul electric provenit de la capul magnetic de redare, se observă că, indiferent de complexitatea schemei electrice abordate și de tipul componentelor active folosite în lanțul de amplificare (tranzistoare sau circuite integrate) elementele principale constituente care oferă montajului proprietățile funcționale definitoare rămân aceleași.

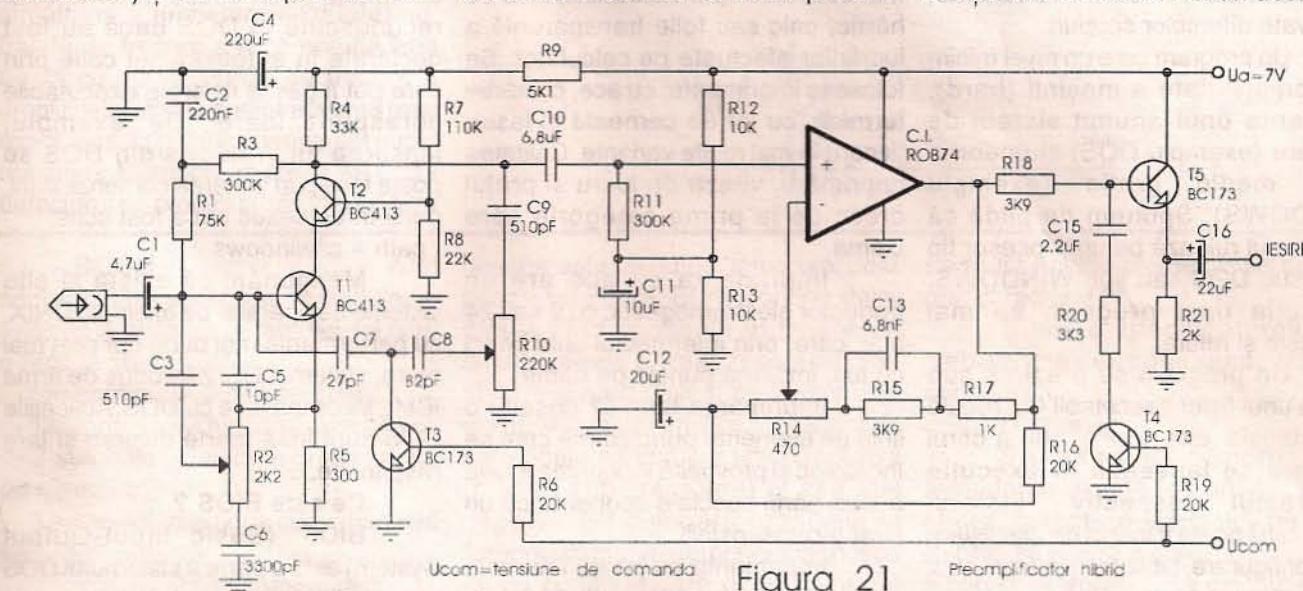


Figura 21

(urmăre din pagina 1)

Pentru cei care nu au un generator de audiofrecvență și un milivoltmetru, reamintim că cele mai multe difuzeoare de frecvență joasă, cu diametrul de 200 mm, au frecvență de rezonanță în jurul valorii de 60 Hz. Pentru aceste difuzeoare, frecvența de cvasirezonanță a filtrului trebuie să fie de 30 Hz, care se obține prin înlocuirea grupurilor $R_3+R_5.1$ și $R_4+R_5.2$ cu


rezistoare de circa $113 \text{ k}\Omega$.

Pentru calcularea altor frecvențe de cvasirezonanță se poate folosi relația $R_x = 0,16/fC$, în care $R_x = R_3+R_5.1 = R_4+R_5.2$, iar C este capacitatea condensatoarelor C_1 și C_2 . În această relație, rezistența este exprimată în $\text{M}\Omega$, capacitatea în μF , iar frecvența în Hz.

Folosirea filtrului prezentat în acest material face ca difuzeoarele cu

diametru de 250...300 mm să poată reda semnale cu frecvență de până la 20 Hz.

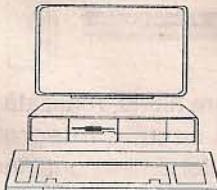În final, facem recomandarea că puterea aplicată difuzeoarelor, în domeniul frecvențelor joase, să nu depășească valoarea ce ar putea conduce la supraîncărcări, care să producă distorsiuni inadmisibile sau chiar distrugerea difuzeoarelor.



NOTIUNI GENERALE DESPRE PC-URI (IV)

fiz. Gheorghe Băluță

(urmare din numărul trecut)

Algoritm, limbaj, program

Pentru rezolvarea unei probleme se stabilește mai întâi o schemă a operațiilor logice care trebuie întreprinsă, numită *algoritm* de calcul.

Apoi se trece la scrierea *programului*, adică a unui ansamblu de instrucțiuni de calcul, care permite rezolvarea problemei. Spunem că un program este transpunerea unui algoritm de calcul într-un limbaj de programare. Un set de programe destinate rezolvării unei probleme complexe alcătuiesc un pachet de programe.

Programul se scrie într-un *limbaj de programare*. Se disting cod mașină, limbaje de asamblare, limbaje de nivel înalt. Exemple: BASIC, FORTRAN, C, COBOL, dBASE, PROLOG, LISP. Există mii de variante, adecvate diferitelor scopuri.

Un program cere un nivel minim de complexitate a mașinii (hard), existența unui anumit sistem de operare (exemplu DOS) și uneori a unui mediu grafic (exemplu WINDOWS). Spunem de pildă că programul rulează pe un procesor tip 486, sub DOS sau sub WINDOWS. Execuția unui program se mai numește și rulare.

Un program se prezintă sub forma unui fișier executabil (de regulă cu extensia .exe, .com), prin a cărui apelare se lansează în execuție programul respectiv. Fișierul executabil poate fi însotit de alte fișiere (de configurare, biblioteci, imagini etc.).

Ce este un virus ?

Virusul este un program care provoacă efecte nedorite: distrugerea datelor sau proasta funcționare a calculatorului. Simptomele pot fi foarte diverse: blocări ale programelor, sunete sau imagini, umplerea memoriei cu date, ștergerea datelor etc. Manifestarea poate fi imediată, la o anumită dată sau după o perioadă de rulare a programelor. Se apreciază că zilnic apar 2-3 virusi noi sau "mutații" ale celor existenți.

Programe antivirus

Un program antivirus detectează existența virusilor după *semnăturile* specifice (secvențe de date) și avertizează sau încearcă să facă devirusarea prin ștergerea porțiunilor detectate ca anormale. Succesul nu este garantat. Cea mai sigură cale de devirusare este ștergerea întregului disc, inclusiv a sectorului de *boot* prin formatarea discului și întreruperea alimentării memoriei CMOS. Programul antivirus trebuie să fie cât mai nou și cât mai complet, pentru a conține caracteristicile ultimelor tipuri de virusi. Programul trebuie păstrat pe o dischetă sistem pe care nu se mai efectuează scrieri, pentru a evita contaminarea sa.

Tipuri de imprimante

Imprimanta este dispozitivul cel mai des folosit pentru transcrierea pe hârtie, calc sau folie transparentă a lucrărilor efectuate pe calculator. Se folosesc imprimante: cu ace, cu hârtie termică, cu jet de cerneală și laser, fiecare în mai multe variante. Calitatea imprimării, viteza de lucru și prețul cresc de la prima categorie spre ultima.

Imprimanta cu ace are un traductor electromagnetic cu 9 sau 24 ace, care, prin intermediul unei benzi cu tuș, imprimă puncte pe hârtie.

Imprimanta termică posedă o linie de elemente punctiforme care se încălzesc și provoacă înnegrirea locală a unei hârtii speciale acoperite cu un strat termosensibil.

Imprimanta cu jet de cerneală pulverizează pe hârtie stropi mici de cerneală prin intermediul unor duze fine. Picăturile sunt produse prin efect mecanic (piezoelectric) sau termic (evaporare). Rezoluția este mai bună față de primele două tipuri.

Imprimanta laser depune particule solide de colorant (toner) pe hârtie prin copierea unei imagini electrostatice de pe un cilindru fotosensibil, unde a fost produsă de iluminarea cu o diodă laser comandată de calculator. Viteza, rezoluția,

contrastul și rezistența imprimării sunt cele mai ridicate.

Imprimarea color se face prin combinarea efectului unor tipări multiple (trei culori, eventual plus negru), care sunt aplicate prin una sau trei (patru) treceri ale hârtiei prin imprimantă.

ELEMENTE DOS**Ce este DOS ?**

DOS (Disk Operated System) este un sistem de operare a calculatoarelor personale. El nu este "fixat" din fabricație în calculator, ci este introdus de pe un disc magnetic la fiecare pornire a PC-ul. Aceasta permite perfecționări în timp ale sistemului cu o cheltuială minimă.

În DOS există comenzi interne (proprietățile sistemului de operare) și comenzi externe. Ele se dau prin scriere de la tastatură în "linia de comandă". Comenziile externe sunt recunoscute în DOS dacă au fost declarate în autoexec.bat căile prin care pot fi găsite fișierele executabile corespunzătoare. De exemplu, lansarea lui Windows din DOS se poate face prin tastarea comenzi WIN, dacă în autoexec.bat a fost scris:

path = c:\windows.

Mentionăm că există și alte sisteme de operare: de exemplu UNIX, cu performanțe mai bune dar preț mai mare, sistemul OS/2 (produs de firma IBM), incompatibile cu DOS. Aplicațiile DOS sunt însă foarte diverse și larg răspândite.

Ce este BIOS ?

BIOS (Basic Input-Output System) este o parte a sistemului DOS care conține informații despre structura hardware a sistemului de calcul și rutine care asigură legătura cu perifericele de intrare și ieșire. O parte (ROM-BIOS) nemodificabilă este stocată în memoria ROM a calculatorului, iar altă parte, modificabilă de către utilizator, este stocată în memoria CMOS. Accesul la aceasta din urmă se face relativ dificil, prin apăsarea unei anumite taste sau combinații de taste în timpul testării memoriei la pornirea calculatorului.



RECEPTOR SSB CU FILTRU LC

ing. Dinu Costin Zamfirescu / YO3EM

Pentru a realiza receptia emisiunilor SSB și CW ("telegrafie nemodulată"), radioamatorul de unde scurte are de optat între două tipuri de scheme fundamentale:

a) Schema clasică de receptor superheterodină (cu simplă sau dublă schimbare de frecvență), prevăzută cu detector de produs și oscilator de purtătoare;

b) Schema de receptor cu conversie directă (sincrodonă).

Fiecare din aceste scheme prezintă avantaje și dezavantaje proprii. Cele mai simple și mai atractive din punct de vedere al raportului între performanțe și investiție de materiale și muncă sunt schemele cu conversie directă în diferite variante constructive. Principalul dezavantaj al acestor scheme este imposibilitatea de a se receptiona o singură bandă laterală. Este posibilă doar recepționarea simultană a ambelor benzi laterale, banda de trecere a receptorului fiind egală cu dublul benzii de trecere a amplificatorului de audiofrecvență (mai exact, egală cu dublul frecvenței audio maxime). Montând pe calea AF (între detectorul de produs și difuzor) un filtru

trece-jos performant (de obicei un filtru activ RC de ordin superior) este posibilă îngustarea benzii de trecere a

receptorului sincrodonă oricără este nevoie, fără a fi necesară utilizarea unui număr mare de circuite acordate

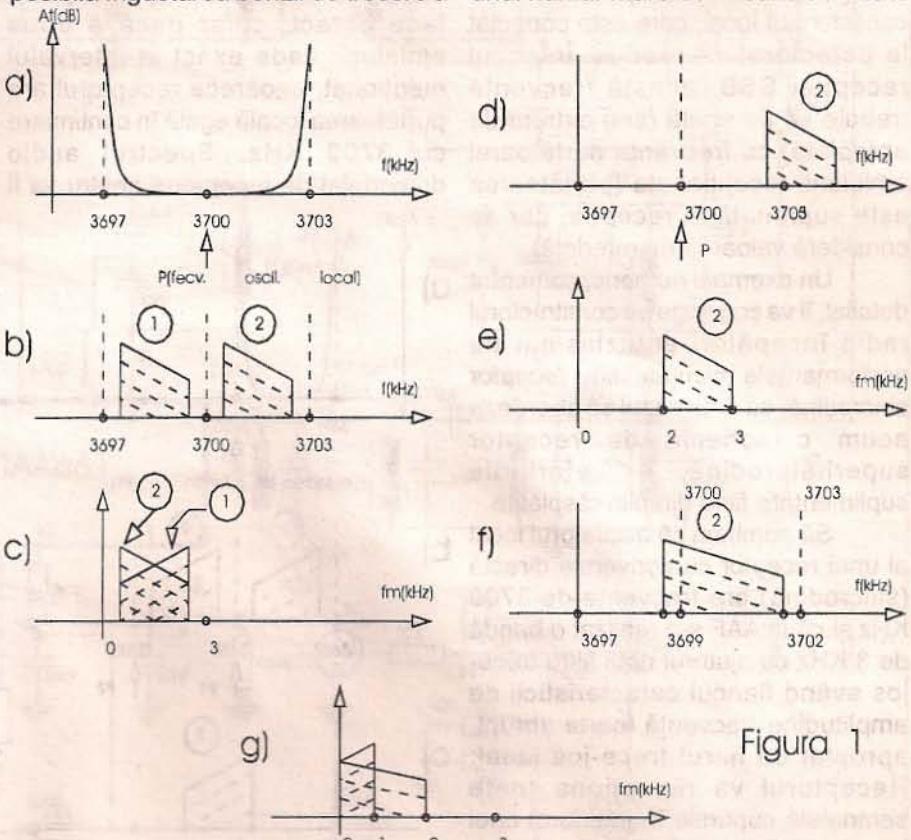


Figura 1

BIOS-ul firmei AMI semnalizează sonor o serie de defecte întâlnite la testarea sistemului, pe care o face la start:

- ton continuu - sursă defectă;
- 1 semnal - totul funcționează corect;
- 2 semnale - defect în primii 64 KB de memorie;
- 3 semnale - memoria convențională sau XMS defectă;
- 4 semnale - lipsă semnal tact;
- 5 semnale - defect în placă de bază;
- 6 semnale - defectă tastatura sau controlerul ei;
- 7 semnale - procesor defect;
- 8 semnale - placă grafică defectă;
- 9 semnale - RAM-BIOS defect.

Precizăm că alte tipuri de BIOS au alte coduri de semnalizare.

Ce este un director?

Un grup de fișiere constituie un "director" sau denumire mai nouă introdusă de Windows 95 "catalog". Un

director este un nume, important doar pentru orientare. El nu conține date, datele fiind continute în fișiere. Un director poate fi creat, redenumit sau sters. Pe hard disk și pe floppy disk există totdeauna un director-rădăcină, care poate să contină alte directoare (numite subdirectoare) și așa mai departe. Se compară organizarea "arborescentă" a memoriei magnetice cu un copac la care dintr-o singură rădăcină se despart mai multe ramuri, fiecare despărțindu-se la rândul ei în alte ramuri și așa mai departe. Ultimile rămurele, care nu se mai ramifică, sunt fișierele.

Specificatorul de fișier

Indicarea completă a unui fișier se face prin specificatorul său, adică: unitatea de disc, calea spre fișier pornind din directorul rădăcină (numele directoarelor successive ce trebuie parcurse) și numele complet al

fișierului. Aceste elemente se separă prin caracterul "\".

Numele specificatorului nu trebuie să depășească 63 de caractere.

Dictionar

Sintaxa unei comenzi este formularea exactă (ca ordine, spații libere, caractere speciale) pe care trebuie să o aibă o comandă pentru a fi corect interpretată de calculator.

Buffer-ul este o zonă-tampon de memorie alocată în memoria RAM, unde se păstrează date cu un anumit specific, în timpul lucrului cu calculatorul.

Importul/exportul unui fișier este conversia unui fișier dintr-un format diferit în formatul specific programului cu care se lucrează, respectiv invers. Fiecare program are posibilități limitate de import și export, iar uneori nu are deloc.

LC sau a unor filtre costisoitoare cu cuarț (6 ... 8 bucăți) sau electromecanice ca în lanțul AFI al receptorului superheterodină.

Dar, din nefericire, curba de selectivitate echivalentă realizată în receptorul sincroдинă, oricăr de îngustă ar fi, rămâne centrată în jurul frecvenței oscillatorului local, care este conectat la detectorul de produs. În cazul receptiei SSB, această frecvență trebuie să fie egală (sau extrem de apropiată) cu frecvența purtătoarei emisiunii receptionate (purtătoarea este suprimată la recepție, dar se consideră valoarea de referință).

Un exemplu numeric, comentat detaliat, îl va convinge pe constructorul radio începător, entuziasmat de performanțele micuțului său receptor sincroдинă, că este cazul să abordeze acum o schemă de receptor superheterodină, eforturile suplimentare fiind din plin răsplătită.

Să admitem că oscillatorul local al unui receptor cu conversie directă (sincroдинă) are frecvența de 3700 KHz și că în AAF s-a realizat o bandă de 3 KHz cu ajutorul unui filtru trece-jos având flancul caracteristicii de amplitudine-frecvență foarte abrupt, apropiat de filtrul trece-jos ideal. Receptorul va receptiona toate semnalele cuprinse în interiorul unei benzi de 6KHz (3697 KHz-3703 KHz). În figura 1a este dată curba de selectivitate echivalentă a receptorului. Dacă există o emisiune SSB cu bandă laterală inferioară (LSB) având purtătoarea de referință egală cu 3700 KHz, receptia va fi corectă; în figura 1b este reprezentat spectrul semnalului receptionat (notat cu 1), iar în figura 1c este reprezentat spectrul semnalului la ieșirea receptorului (notat tot cu 1).

Orice semnale prezente în intervalul de frecvențe 3700-3703 KHz vor produce componente audio la ieșirea receptorului, ce vor fi percepute ca interferențe. Dacă în acest canal ar fi prezentă simultan și o emisiune SSB cu bandă laterală superioară (USB), având purtătoarea de referință tot 3700 KHz, evident demodularea ar fi corectă și cele două emisiuni nedistorsionate s-ar suprapune în difuzor, ca și cum cei doi operatori ar fi în aceeași cameră. Dar această

situatie este puțin probabilă: toate emisiunile SSB dintr-o bandă de radioamatori trebuie să fie de același tip (LSB în banda de 80m). Prin urmare, dacă în canalul 3700 - 3703 KHz există o altă emisiune LSB, cu purtătoarea de referință de 3703 KHz, demodularea acesteia nu se va putea face corect, chiar dacă a două emisiuni cade exact în intervalul menționat, deoarece receptorul are purtătoarea locală egală în continuare cu 3700 KHz. Spectrul audio demodulat de receptorul nostru va fi

crescătoare cu frecvența modulatoare, pentru a se putea urmări poziția spectrului în cursul procesului de demodulare. De pildă, componenta pe 3701 KHz, corespunzătoare unei frecvențe modulatoare de 2 KHz (purtătoarea era 3703) este convertită în AF într-o componentă de 1 KHz (diferența între 3701 și 3700 KHz).

În figura 1e este figurat spectrul semnalului demodulat corespunzător unei emisiuni LSB dispuse între 3702 și 3705 KHz (figura 1d). Interferența va fi produsă doar de componentele cuprinse între 3701 și 3703 KHz. Dacă emisiunea perturbatoare este plasată între 3699 și 3702 KHz (figura 1f), spectrul demodulat (tot neinteligibil) va avea componente până la 2 KHz (figura 1g). Se observă că spectrul este "împăturit" și răsturnat parțial.

Cu totul altfel se comportă un receptor superheterodină. Deoarece curba de selectivitate este cea din figura 2a, emisiunea perturbatoare 2 (figura 2b) este eliminată. Dacă emisiunea perturbatoare are spectrul ca în figura 2c (aceeași situație ca în figura 1f), spectrul semnalului demodulat (figura 2e) are componente doar până la 1 KHz, deci interferența este mai puțin gravă ca în figura 1g. În figura 2d este dat spectrul semnalului 1 demodulat corect și fără interferențe dacă purtătoarea canalului superior este decalată cu cel puțin 3KHz de canalul receptionat (figura 2b).

Dacă se analizează efectul interferențelor produse datorită unei posibile emisiuni existente în canalul adiacent inferior (3694 - 3697 KHz), se poate deduce că nu există diferență în ceea ce privește comportarea receptoarelor cu conversie directă și superheterodină. Dacă se lucrează cu bandă laterală superioară (USB), situația se schimbă, în sensul că acum receptorul sincroдинă se dovedește a fi vulnerabil la interferențele produse în canalul adiacent inferior. Cititorul poate analiza singur urmând raționamente similare.

Receptorul superheterodină din figura 3, deși are o schemă relativ simplă, realizează principalele deziderate ale receptoarelor superheterodină SSB, cu prețul unor anumite compromisuri. Astfel receptia

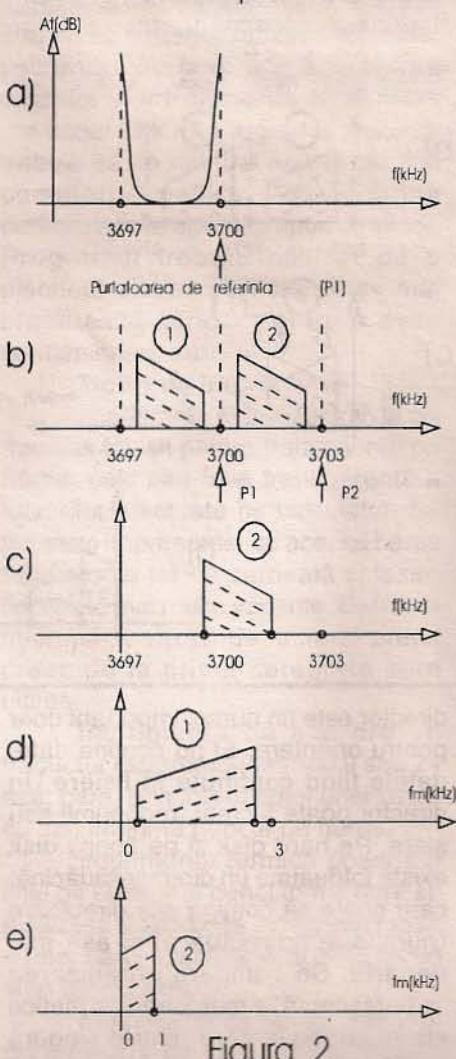


Figura 2

răsturnat (inversat), iar cea de-a două emisiune va suprapune în difuzor, peste semnalul receptionat corect de la prima stație, niște sunete total neinteligibile. În figura 1b și 1c spectrul semnalului care produce interferență este notat cu 2. Se observă în figura 1c că spectrul semnalului demodulat este răsturnat; amplitudinile componentelor sunt reprezentate în mod simbolic ca fiind



este posibilă doar în banda de 80 m în segmentul de bandă 3670 - 3730 KHz. Aici se desfășoară 90% din traficul intern YO. Cu menținerea acestei restricții, precizăm că receptorul se pretează la îmbunătățiri ulterioare și se poate transforma ușor într-un transceiver. Aceste aspecte promițătoare vor fi prezentate în numerele următoare ale revistei. Stilul de lucru "în trepte", gradat, este indicat întotdeauna, mai ales radioamatorilor începători, scutind eforturi uneori zadarnice și dezamăgirile inerente abordării "în forță" a unei scheme complexe, fără a avea experiență necesară, aparatura și documentația adecvată. Deși a realizat prima sa construcție de receptor superheterodină acum mai bine de patru decenii, tot așa a procedat și acum autorul, aplicând metoda dezvoltării în etape a schemei, ceea ce a permis testarea mai multor soluții, unele originale, care la o examinare superficială, păreau de-a dreptul "crazy"!

Astfel :

a) receptorul este superheterodină, dar nu are AFI (!?!)

b) deși recepționează emisiuni SSB, nu are filtru cu cuarțuri sau filtru electromecanic;

c) semnalul pentru comanda sistemului AGC se culege la bornele unei rezistente conectate în serie cu tranzistoarele etajului AF de ieșire clasă B (semnalul AF fiind aici distorsionat) și nu la ieșirea audio "cinstiță":

d) semnalul de comandă AGC se aplică ... detectorului de produs (?!?)

e) deși frecvența intermediară este foarte mică (circa 110 KHz), deși nu se face dublă schimbare

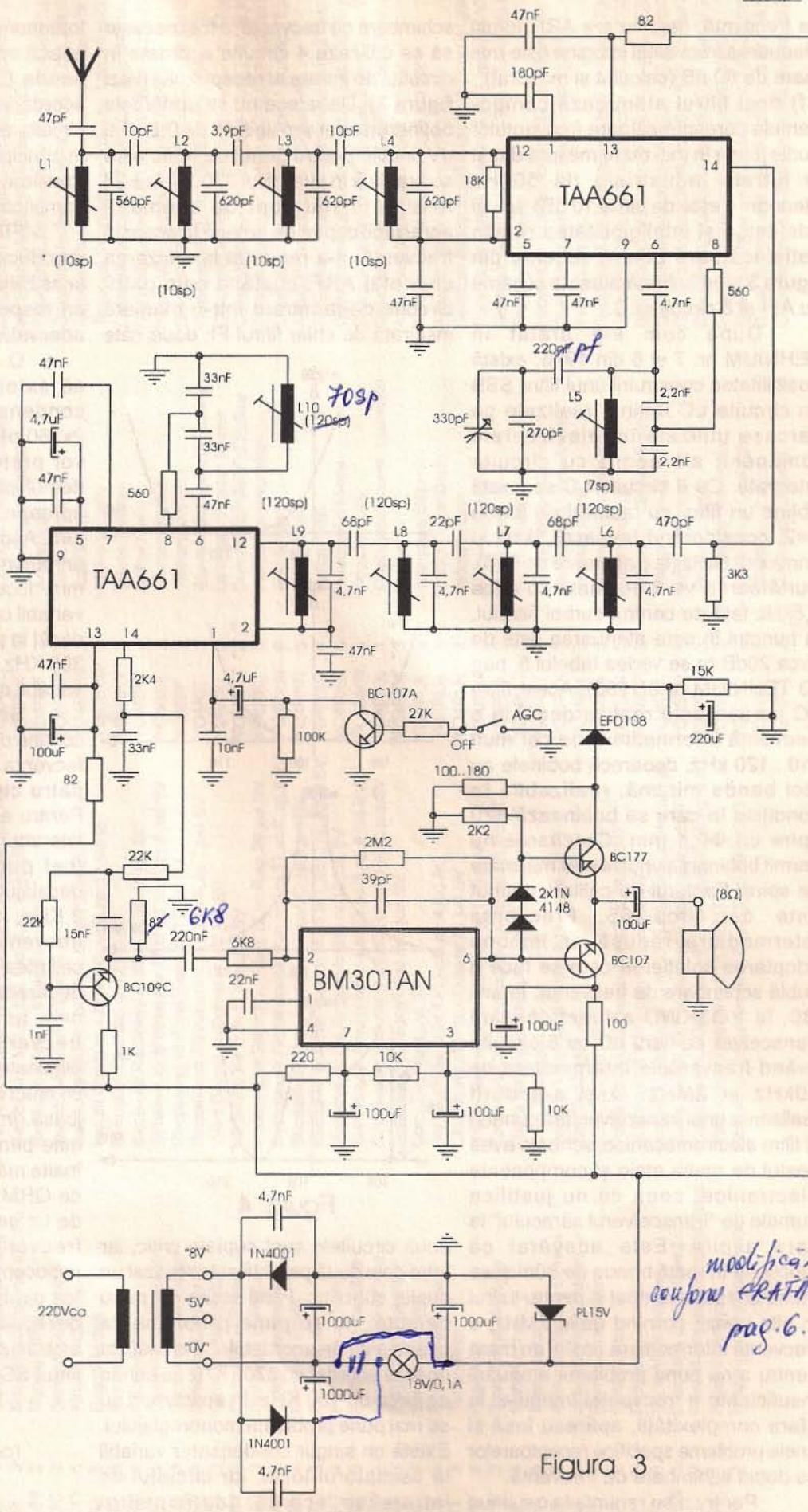


Figura 3

de frecvență, deși nu are ARF, totuși atenuarea frecvenței imagine este mai mare de 60 dB (calculat și măsurat).

f) deși filtrul atenuează componentele corespunzătoare frecvențelor audio joase în mai mare măsură decât la filtrele industriale (la 500Hz atenuarea este de circa 10 dB), totuși fidelitatea și inteligența rămân satisfăcătoare pentru schema din **figura 3** și se îmbunătățesc la schema cu AFI și 8 circuite LC.

După cum s-a arătat în TEHNIUM nr. 7 și 8 din 1996, există posibilitatea construirii unui filtru SSB cu circuite LC ieftine, realizate pe carcase utilizate în televizoarele românești alb-negru cu circuite integrate. Cu 8 circuite LC se poate obține un filtru cu factorul de formă $F=2$, considerând $f_{min}=0,5\text{kHz}$ și $f_{max}=2,5\text{kHz}$ (la o atenuare de 6dB). Purtătoarea va fi decalată cu circa 1,5kHz față de centrul curbei filtrului, în punctul în care atenuarea este de circa 20dB (a se vedea tabelul 5, pag 13 TEHNIUM nr 8/1996). Acest filtru LC nu se poate realiza decât la o frecvență intermediară de cel mult 110...120 kHz, deoarece bobinele au aici banda minimă, realizabilă în condițiile în care se bobinează 120 spire cu $\Phi 0,1\text{ mm}$. Carcasele nu permit bobinarea unui număr mai mare de spire. Factorul de calitate obținut este de circa 65. Frecvența intermediară redusă ar impune adoptarea soluției în care se face o dublă schimbare de frecvență. În anii '80, la YO3KWU a funcționat un transceiver cu filtru LC cu 6 circuite având frecvențele intermediare de 80kHz și 2MHz. Deși s-a dorit realizarea unui transceiver fără cuarturi și filtre electromecanice, schema avea destul de multe etaje și componente electronice, ceea ce nu justifica numele de "transceiverul săracului" la care aspira. Este adevărat că funcționa în toată banda de 80m și se putea adapta eventual și pentru lucru în alte benzi, pornind de la 2MHz, o frecvență intermediară destul de mare pentru a nu pune problema atenuării insuficiente a frecvenței imagine. În afara complexității, apăreau însă și unele probleme specifice receptoarelor cu dublă schimbare de frecvență.

Pentru a se renunța la o a doua

schimbare de frecvență, a fost necesar să se utilizeze 4 circuite acordate în circuitul de intrare al receptorului (vezi **figura 3**). Deoarece nu se urmărește obținerea unei sensibilități de 0,2 - 0,5 μV , inutilă pentru genul de trafic care se practică în intervalul $3700\text{ KHz} \pm 25\text{ KHz}$ și înțînd cont de zgomotul apreciabil captat de antenă la această frecvență, s-a renunțat la utilizarea unui etaj ARF, cuplând cele patru circuite de la intrare într-o manieră inspirată de chiar filtrul FI: două câte

totdeauna. În acest mod nu mai este posibil ca receptia să se facă în toată banda (3500 - 3800 KHz). Soluția acordării simultane cu patru plus unu circuit acordat, ceea ce ar fi permis în principiu lucrul cu toată banda, nu a fost luată în considerare, datorită complicațiilor ce ar apărea.

Filtrul acordat pe 3,7 MHz introduce și o atenuare care reduce sensibilitatea receptorului de circa 10 ori, respectiv la $5\mu\text{V}$, dar valoarea este adecvată scopului propus.

O altă simplificare este aceea că extensia mecanică oferită de condensatorul variabil indigen de $2 \times 350\text{ pF}$ este absolut suficientă. Se vor prefera condensatoarele cu o demultiplicare de 1:5,66, care permit aproape trei ture, deci cam 20 KHz/tură. Acordul se face comod utilizând un buton cu diametrul de cel puțin 40 mm. Jocul mecanic al condensatorului variabil contează de cinci ori mai puțin decât în schemele de VFO ce acoperă 300 KHz. Se va utiliza un condensator variabil nou, de bună calitate.

Schema din **figura 3** mai conține o altă simplificare: utilizează în frecvență intermediară un filtru doar cu patru circuite (jumătate de filtru). Pentru a se păstra atenuarea benzii laterale nedeterminate la valori acceptabile (cel puțin 26 - 30 dB) s-a mărit decalajul purtătoarei de la 1,5 KHz la 2 KHz, sacrificând deliberat redarea frecvențelor audio sub 500 Hz; dar calitatea redării nu se modifică drastic, deoarece caracteristica filtrului LC cu $n=4$ nu este foarte abruptă și frecvențele joase nu sunt total eliminate, ci mai degrabă se produce un efect de dezaccentuare la frecvențe joase. În regim de emisie acest efect este benefic, "ridicarea" frecvențelor înalte măritând inteligența în condiții de QRM. De altfel, multe microfoane de uz general au o caracteristică de frecvență inadecvată pentru radiocomunicații vocale, vocea sunând "ca din butoi". Corecția, care se face de regulă în amplificatorul de microfon, este acum realizată în bună măsură de filtrul SSB.

(continuare în numărul următor)

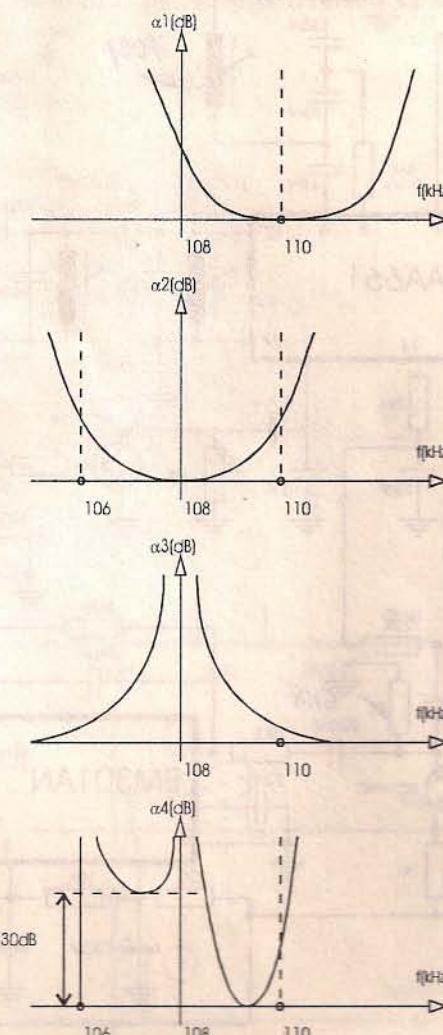


Figura 4

două circuite sunt cuplate critic, iar între cele două perechi este realizat un cuplaj subcritic. Fiind vorba de patru circuite, nu se pune problema ca acestea să fie acordabile. S-a realizat un filtru acordat pe 3700 KHz cu banda de circa $50 - 60\text{ KHz}$. În acest mod nu se mai pune problema monoreglajului. Există un singur condensator variabil la oscillatorul local, iar circuitul de intrare se acordă odată pentru

YO8SEE	3	Costin Elena	lași,str.Nicolina nr.11,bl.A5,sc.B,ap.10,jud.IS	YO4RCG	2	Ivanov Mariana	Galați,str.Textilștiilor nr.1,bl.Z1,sc.C,ap.41,jud.GL
YO8SEF	3	Costin Gabriela	lași,str.Nicolina nr.11,bl.A5,sc.B,ap.10,jud.IS	YO4RCT	6	Cardon Răzvan Chirilă	Galați,str.Venus nr.6,jud.GL
YO8SEG	3	Costin Ioan	lași,str.Nicolina nr.11,sc.ZB,ap.10,jud.IS	YO4RDB	3	Ouatu Mihaiu	Galați,str.Lebedei nr.19,bl.A25,sc.1,ap.15,jud.GL
YO8SEI	5	Muntianu Gabriela	lași,str.Egalității nr.2,bl.839,sc.C,ap.13,jud.IS	YO4RDG	3	Grajdăn Nicolae	Focșani,al.Florilor nr.1,bl.I,sc.5,ap.70,jud.VN
YO8SEL	5	Socolov Sofica	lași,str.Zugravi nr.17,bl.V1-3,sc.A,ap.15,jud.IS	YO4RDH	3	Grajdăn Ștefan	Galați,str.Unirii nr.25,ap.2,jud.VN
YO8SEO	3	Muntianu Gavril	lași,str.Egalității nr.2,bl.839,sc.C,ap.13,jud.IS	YO4RDJ	3	Mitea Marian	Galați,str.Brăilei nr.198,bl.B7,sc.1,ap.13,jud.GL
YO8SEP	3	Popa Maricel	lași,str.Carpăti nr.6,bl.908A,sc.B,ap.16,jud.IS	YO4RDK	2	Crașmaciu Claudiu Marcel	Galați,Micro 17,bl.C14,sc.2,ap.29,jud.GL
YO8SET	3	Hamciuc Ioan Cătălin	lași,str.Musatini nr.1,bl.X10,ap.45,jud.IS	YO4RDN	2	Bărbieru Valeriu	Galați,str.Siderurgiștilor Vest,bl.7A,sc.A,ap.62,jud.GL
YO8SFA	3	Flondor Aurel	Birlad,str.Ferăstrăielor nr.2,bl.V1,sc.C,ap.43,jud.VS	YO4REC	2	Vechiu Lucian	Galați,str.Regiment 11 Siret nr.10,bl.C11,sc.3,ap.46
YO8SHA	5	Huzum Amelia	lași,str.Zugravi nr.15,bl.F7-2,sc.E,ap.18,jud.IS	YO4RFI	3	Cozma Marian	Galați,str.Brăilei nr.198,bl.A6,sc.4,ap.150,jud.GL
YO8SHM	5	Hanor Mihai	lași,str.Clopotari nr.12,bl.608,sc.A,ap.5,jud.IS	YO4RFV	2	Nițu Eugen	Galați,str.Macedonia nr.3,bl.F2,sc.2,ap.32,jud.GL
YO8SIH	5	Haldan Ionuț Cristian	lași,sos.Națională nr.90,bl.1211,sc.C,ap.8,jud.IS	YO4RGP	3	Bigea Victor	Tecuci,al.Plopilor,bl.H2,et.3,ap.1,jud.GL
YO8SIS	5	Alexa Andrei	lași,str.Arges nr.4,bl.D9,sc.4,ap.2,jud.IS	YO4RGV	3	Popa Costică	Galați,str.Movilei,bl.C1,sc.4,ap.64,jud.GL
YO8SLE	3	Stasisin Loredana Elena	Piatra Neamț,str.Mihai Viteazu,bl.26,ap.43,jud.NT	YO4RHC	6	Covrig Aurelian Cristinel	Galați,str.Brăilei nr.205,bl.A5,sc.9,ap.380,jud.GL
YO8SMI	3	Manolescu Melania Izabela	Bacău,str.9 Mai nr.1,bl.1,sc.B,ap.15,jud.BC	YO4RHE	3	Boubătrin Alexandru	sat Bâlinești, Berestii Meria,jud.GL
YO8SMM	2	Muraru Mihai	Bacău,str.9 Mai nr.17,ap.18,jud.BC	YO4RHF	3	Andrei Ioan	Galați,str.M.Sadoveanu nr.6,bl.B1,sc.4,ap.78,jud.GL
YO8SOC	3	Socolov Constantin	lași,str.Sărărie nr.86,jud.IS	YO4RHK	2	Sărbu Victor	Galați,str.Mestecăncălului nr.28,bl.Y23,sc.2,ap.21 GL
YO8SOO	6	Airoaei Sebastian	Bacău,str.Mioriței,bl.21,sc.B,ap.20,jud.BC	YO4RHW	2	Gavriliă Ioan	Adjud,str.Republicii,bl.65,sc.1,ap.14,jud.VN
YO8SRA	5	Roșca Andrei	lași,str.Canta nr.4,bl.G11C,sc.B,ap.12,jud.IS	YO4RHX	3	Stelea Leontin	Tecuci,al.Strandului nr.3,bl.4,sc.1,ap.9,jud.GL
YO8SRI	3	Rusu Ioan	Buhuși,str.Ceahlău nr.12,jud.BC	YO4RHY	3	Tepeluș Viorel	Galați,str.Dudușului nr.7,bl.N12,sc.3,ap.64,jud.GL
YO8SRM	3	Racu Mirela	Bacău,str.Războieni nr.30,sc.B,ap.15,jud.BC	YO4RHZ	3	Gutue Marin	Galați,str.Cezar nr.20,bl.C2,sc.2,ap.22,jud.GL
YO8SS	1	Coca Pavlic Alexandru	Suceava,str.Sfântioara nr.17,bl.C7,sc.A,ap.6,jud.SV	YO4RIH	2	Ciurcan Stefan	Adjud,str.Eroilor,bl.3A,ap.12,jud.VN
YO8SSB	3	Damian Vasile Lucian	Cîmpulung,str.Aurel Vlaicu nr.17,jud.SV	YO4RIP	2	Vasileniuc Viorel	Galați,str.Micro nr.17,bl.E12,sc.2,ap.25,jud.GL
YO8SSJ	3	Smoleac Orest Marcel	Suceava,str.Statiunii nr.5,bl.E5,sc.B,ap.7,jud.SV	YO4RIT	3	Stavire Lăcrâmioara Violeta	Galați,str.Micro 16,bl.B12,sc.5,ap.94,jud.GL
YO8SSL	3	Cionca Vasile Liviu	Vatra Dornei,str.Dornelor nr.2,jud.SV	YO4RIU	2	Dobrișan Bogdan Marian	Galați,str.Domnească nr.69,bl.A,sc.3,ap.57,jud.GL
YO8SSM	3	Cazac Mihai Florin	sat,Sfântu Ilie,com.Scheiș,jud.SV	YO4RIV	3	Dumitrașcu George Teodor	Galați,str.Macedonă nr.9,bl.A10,sc.2,ap.39,jud.GL
YO8SSO	3	Pintileasa Dumitru	Suceava,str.Saturn nr.11,bl.E12,sc.B,ap.20,jud.SV	YO4RKL	3	Romanescu Aurelian	Galați,bd.George Coșbuc nr.7,bl.C13,sc.3,ap.60 GL
YO8SSQ	3	Drăgoiu Andrei Marius	Suceava,str.Alexandru cel Bun nr.3,bl.51,sc.C,ap.9 SV	YO4RMK	6	Andrei Silvia	Galați,str.M.Sadoveanu nr.6,bl.B1,sc.4,ap.78,jud.GL
YO8SSR	4	Musteață Florin	Suceava,str.Bujorilor nr.5,bl.98,sc.D,ap.5,jud.SV	YO4RKN	3	Rusu Romeo	Adjud,str.Republicii nr.98A,jud.VN
YO8SST	3	Done Tatiana	Suceava,str.Mihai Viteazu nr.56,bl.L,sc.C,ap.6,jud.SV	YO4RKO	4	Selaru Emil	Tecuci,str.Constantin Brâncoveanu nr.27,jud.GL
YO8SSU	3	Pintilei Paul Ovidiu	Suceava,str.cpt.Grigore Andrei nr.10,jud.SV	YO4RKS	3	Hodorogea Mirela	Galați,str.Nae Leonard nr.37,bl.U13,sc.1,ap.19,jud.GL
YO8SSV	3	Ştefanovici Dan Sorin	Suceava,str.Amurgului nr.4,bl.28,sc.B,ap.8,jud.SV	YO4RKW	4	Popa Neculai	Galați,str.Iasomiei nr.5,bl.o6,sc.2,ap.43,jud.GL
YO8SSW	3	Scripcă Adrian Vasile	Suceava,str.Victoriei nr.25,bl.E19,sc.B,ap.3,jud.SV	YO4RKX	4	Gheorghiu Valentin Laurentiu	Galați,bd.republicii nr.5,bl.P7,sc.1,ap.28,jud.GL
YO8SSX	3	Zaiț Adrian Florentin	Suceava,str.Dragoș Vodă nr.9,jud.SV	YO4RKZ	3	Anghel Ion	Adjud,str.Libertății,bl.21,sc.1,jud.VN
YO8SSZ	3	Screpnic Costel	Com.Zvorăștea,jud.SV	YO4RLA	3	Anastasiu Gabriel	Focșani,str.Plevnei nr.2,ap.5,jud.VN
YO8STA	3	Târnovan Adriana	Bacău,str.Bicaz,bl.140,sc.B,ap.4,jud.BC	YO4RLB	3	Zahiu Costel Dorin	Adjud,str.S.Barnutiu nr.31B,jud.VN
YO8STT	3	Turcu Mihai	Cîmpulung,str.Plaialui Deia nr.23,jud.SV	YO4RLH	3	Iacoblev Dan	Galați,str.Brăilei,bl.BR1C,sc.1,et.11,ap.41,jud.GL
YO8SYL	3	Pirau Iulia	Piatra Neamț,str.Orhei,bl.V2,ap.67,jud.NT	YO4ROA	3	Mircea Gheorghe	Focșani,str.Marea Unire nr.4,sc.1,ap.8,jud.VN
YO8SYW	3	Sava Elena Manuela	Roman str.Crizantemelor,bl.1,sc.E,ap.59,jud.NT	YO4ROI	2	Olaru Ionel	Galați,str.George Coșbuc nr.3,bl.M1,sc.3,ap.92 GL
YO8TAE	3	Matei Cornel	Piatra Neamț,str.Dacia nr.12,sc.A,ap.34,jud.NT	YO4RSS	3	Niculeț Aurel	Frumușita,jud.GL
YO8TAS	3	Stan Gheorghe	Com.Tazlău,jud.NT	YO4RST	3	Galeș Romeo Cătălin	Focșani,str.1 Decembrie nr.37,ap.20,jud.VN
YO8TAT	5	Ionașcu Mihaela Monica	lași,p-ta Voievozilor nr.6,bl.A11,ap.24,jud.IS	YO4RXX	3	Ștefănescu Florin Andrei	Galați,str.I.C.Frimu,bl.S5,sc.1,ap.1,jud.GL
YO8TAZ	3	Jireghie Viorel Marian	com.Tazlău,jud.NT	YO4SIM	2	Ionașcu Maria	Pechea,jud.GL
YO8TIC	3	Roman Constantin	Săvinești,jud.NT	YO4SLA	3	Lăpușneanu Aurel Ion	Galați,str.M.Sadoveanu nr.8,bl.G,sc.4,ap.67,jud.GL
YO8TLP	2	Pascu Liviu	Piatra Neamț,bl.Decebal nr.92,ap.24,jud.NT	YO4SLS	3	Snop Lucian	Galați,str.Oltului nr.9,bl.E11,sc.4,ap.61,jud.GL
YO8TU	2	Petreanu Corneliu	or.Gura,str.lt.V.Mărceanu nr.23,jud.SV	YO4SOR	3	Caliniciuc Aurelian Sorinel	Brăila,str.I.C.Brătianu nr.15,bl.A4,sc.2,ap.26,jud.BR
YO8TVA	5	Vana Alina Andreea	lași,bl.T.Vladimirescu nr.13,bl.P12,sc.C,parter,jud.IS	YO4SVA	3	Sărbu Antigona	Galați,str.Mestecăncălului nr.28,bl.Y23,sc.2,ap.31 GL
YO8TWW	3	Cruceanu Costin Camil	Piatra Neamț,str.Făgetului nr.8,sc.A,ap.9,jud.NT	YO4SVV	5	Sărbu V.Victor	Galați,str.Siderurgiștilor Vest,bl.1D,sc.1,ap.37,jud.GL
YO8TYL	2	Baru Munteanu Crenguța Roxana	Piatra Neamț,1 Decembrie 1918 nr.60,bl.36,sc.A,jud.NT	YO4TIA	3	Petrescu Virgil	Galați,str.Lăpușneanu,bl.B6,ap.42,jud.GL
YO8WW	1	Paisa Gheorghe	Săvinești,str.Bistriței nr.218,jud.NT	YO4VW	2	Hortolany Gheorghe	Galați,str.Otelarilor nr.20,bl.P3,sc.1,ap.39,jud.GL
YO8YW	2	Măguranu Rey Constantin	Roman str.Crizantemelor,bl.1,sc.E,ap.59,jud.NT	YO4XX	2	Ștefănescu Gheorghe	Galați,str.Partizanilor nr.48,bl.G2,sc.3,ap.124,jud.GL
				YO4YG	1	Mihăilescu Eugen	Galați,str.Brăilei nr.78-80,bl.BR4B,sc.4,ap.39,jud.GL
				YO4ZL	2	Schumschi Gabriel	

YO4ZY 2 Schumschi Valeria
 YO4ZZ 2 Negrea Ilie
 YO8AEU 1 Baru Munteanu Eugen
 YO8AEV 3 Grigoriu Petru
 YO8AHC 3 Cristescu Adrian
 YO8AHH 2 Oprea Gheorghe
 YO8AII 2 Boteanu C. Doru
 YO8AIN 2 Fortu Victor
 YO8AJG 1 Cucu Constantin Cornelius
 YO8AJZ 5 Tcaciu V. Gheorghe
 YO8AKA 2 Iatan Claudiu
 YO8ALA 2 Uricaru Emil
 YO8AMT 2 Leonte Ioan
 YO8ANX 1 Cocuz Costică
 YO8APC 5 Croitoru Gheorghe
 YO8APT 2 Muscă Dumitru
 YO8ATJ 3 Roșca Eugen Loty
 YO8ATT 1 Bobu Victor
 YO8AXN 2 Tarata Adrian
 YO8AXP 2 Neacșu Laurențiu Bebe
 YO8AYV 2 Diaconu Ion
 YO8AZQ 1 Done Adrian
 YO8BAE 3 Bosculescu Iulian
 YO8BAM 2 Bălan Constantin
 YO8BBU 1 Pintilie Doru Ioan
 YO8BCF 2 Popescu Emil
 YO8BCK 2 Dulgheru Neculai
 YO8BDF 2 Gugurel Vasile
 YO8BDH 2 Buligaș Constantin
 YO8BDL 1 Bădăluță Mircea Marian
 YO8BDQ 2 Mihuța Stelică
 YO8BDR 3 Morar Adrian
 YO8BDS 3 Negrea Luchian
 YO8BDT 1 Ciobanu Ion
 YO8BDV 2 Dincă Viorel
 YO8BFB 2 Tomozei Iorel
 YO8BGD 2 Asofieci Eugen
 YO8BGE 2 Nacu M. Neculai
 YO8BIG 2 Grecu Adam
 YO8BLL 2 Vatavu Constantin
 YO8BLN 2 Grigoriu Cornelius
 YO8BLZ 3 Serbu Mircea
 YO8BNB 3 Dochită Constantin
 YO8BND 1 Andrișan Costel
 YO8BNE 5 Fediuc Constantin
 YO8BNG 2 Florescu Constantin
 YO8BNI 2 Sutac Petru
 YO8BOD 2 Ionei Emilian
 YO8BOI 1 Andrieș Cornelius
 YO8BPO 2 Bîntu Costache
 YO8BPY 2 Gerber Robert
 YO8BSC 2 Gaidiș Stefan
 YO8BSE 2 Florea Constantin

Galati,str.Brăilei nr.78-80,bl.BR4B,sc.4,ap.39,jud.GL
 Galați,str.Mazepa nr.1,bl.Salcia 1,sc.1,ap.20,jud.GL
 Piatra Neamț,str.1 Decembrie 1918 nr.30,ap.13,jud.NT
 Bacău,str.Trotușului nr.9,jud.BC
 Bacău,str.Neagoe Vodă nr.65,jud.BC
 Iași,str.V.Alecsandri nr.5,bl.A3,ap.13,jud.IS
 Comănești,str.Librăriei,bl.9,sc.A,et.1,ap.4,jud.BC
 Săvinești,vila nr.39,et.1,ap.4,jud.NT
 Iași,str.Conductelor nr.1,bl.316,sc.B,ap.2,jud.IS
 Cîmpulung,str.23 August nr.65A,jud.SV
 Bîrlad,str.Căminului nr.20,jud.VS
 Bacău,str.Constructorului nr.9,sc.B,et.2,ap.8,jud.BC
 Iași,str.Ralea nr.3,et.1,ap.3,jud.IS
 Vaslui,str.Stefan cel Mare,bl.74,sc.B,ap.3,jud.VS
 Gh Gh Dej,bd.Republicii nr.7,ap.13,jud.BC
 Gh Gh Dej,al.Zorelelor nr.8,ap.63,jud.BC
 Suceava,str.6 noiembrie nr.39,bl.T5,ap.36,jud.SV
 Moinești,str.Luminii,bl.E1,sc.E,ap.37,jud.BC
 Piatra Neamț,str.Traian nr.86,bl.86,sc.B,ap.81,jud.NT
 Bacău,str.Alecu Russo nr.15,sc.F,ap.6,jud.BC
 Iași,str.Ion Creangă nr.59A,bl.N2,ap.4,jud.IS
 Suceava,str.M.Viteazu nr.56,bl.L,sc.C,ap.6,jud.SV
 Piatra Neamț,str.C.Negri,bl.I,ap.18,jud.NT
 Iași,str.Păcurari nr.61,bl.549,sc.B,ap.8,jud.IS
 Suceava,str.cpt.Grigore Andrei nr.10,jud.SV
 Bacău,str.Carpați,bl.1,sc.B,ap.12,jud.BC
 Bîrlad,str.Primăverii nr.16,bl.G8,sc.G,ap.8,jud.VS
 Suceava,str.Ană Ipătescu nr.4,sc.A,ap.14,jud.SV
 Cîmpulung,str.Luca Arbore nr.1,jud.SV
 Suceava,str.Păcălniceanu nr.19,bl.121,sc.A,ap.3,jud.SV
 Vatra Dornei,str.Bîrnărele nr.15,jud.SV
 Rădăuți,str.Lungă nr.11,jud.SV
 Vatra Dornei,str.Miristei nr.9,jud.SV
 Fălticeni,str.Stefan cel Mare nr.39,jud.SV
 Suceava,str.Vișinelor nr.4,bl.57,sc.C,ap.11,jud.SV
 Bacău,al.Constructorului,bl.4,sc.B,ap.10,jud.BC
 Bacău,str.Mărășești nr.12,sc.D,ap.9,jud.BC
 Piatra Neamț,str.Independenței nr.6,bl.G10,ap.5 NT
 Iași,str.Alexandru cel Bun nr.29,bl.X5,ap.4,jud.IS
 Moinești,str.George Enescu,bl.A6,ap.3,jud.BC
 Iași,str.Dimitrov nr.1,jud.IS
 Sat Dărmanești,jud.BC
 com Rădăseni,jud.SV
 Rădăuți,str.Călărași nr.3,ap.18,jud.SV
 Suceava,al.Zorilor nr.27,bl.T29,sc.A,ap.14,jud.SV
 Bacău,str.9 Mai nr.78,sc.C,ap.23,jud.BC
 Vatra Dornei,str.Sondei nr.1,bl.V5,sc.A,ap.2,jud.SV
 Piatra Neamț,str.Dobrogeanu Gherea,bl.D10,ap.35
 Roman str.Florilor nr.7,jud.NT
 Com.Doftana,sat.Cucuieți,jud.BC
 Iași,str.Vasile Lupu nr.102A,bl.G4,ap.17,jud.IS
 Gh Gh Dej,str.Victor Babes nr.8,ap.57,jud.BC
 Piatra Neamț,str.V.I.Lenin nr.68,ap.41,jud.NT

YO8RLC 3 Lemura Ionut Ciprian
 YO8RLD 5 Micu Alexandra
 YO8RLE 5 Micu Claudia
 YO8RLF 3 Buhulea George Sebastian
 YO8RLG 2 Pavalașcu Octavian Alexandru
 YO8RLI 3 Luca Ioan
 YO8RLL 3 Leliuc Vasile
 YO8RLM 5 Leca Drăgan Maricica
 YO8RMA 3 Magirescu Adrian
 YO8RMB 3 Budu Marian
 YO8RME 5 Musteafa Elena
 YO8RMG 2 Căpățînă Gheorghe
 YO8RMM 3 Marcu Mihaela
 YO8RMT 3 Tomozei Maria
 YO8RNE 3 Eftim Nicolae
 YO8RNT 3 Olariu Constantin Bucur
 YO8ROM 3 Olariu Ioan
 YO8ROO 2 Airoaei Dan
 YO8ROP 2 Iurea Sorin
 YO8ROS 3 Băhnăreanu Mihai
 YO8RPA 3 Postolachi Adrian
 YO8RPC 5 Postolachi Ciprian Constantin
 YO8RPM 3 Munteanu Paul Eugen
 YO8RPN 3 Pavalașcu Narcis Sebastian
 YO8RRF 5 Fenea Robert Andrei
 YO8RRV 3 Rusu Valeriu
 YO8RSG 3 Suciu Gheorghe
 YO8RSL 2 Stănescu Leon Gabriel
 YO8RTA 3 Darie Constantin
 YO8RTL 3 Pancu Eugen Ulise
 YO8RTR 2 Pârlogu Sorin Gheorghe
 YO8RTS 3 Damian Silviu
 YO8RTT 2 Tudurean Traian
 YO8RVS 3 Cocuz Constantin Aurelian
 YO8RWA 2 Antohi Dan
 YO8RXP 3 Onet Constantin Gabriel
 YO8RZA 3 Simionovici Dan Tiberiu
 YO8RZC 2 Zait Cristian
 YO8SAA 3 Bontaș Ovidiu
 YO8SAC 2 Chivoiu Stefan Adrian
 YO8SAI 3 Manger Octavian
 YO8SAL 2 Lupascu Adrian
 YO8SAM 3 Lupascu Ana Maria
 YO8SAS 3 Lesenciu Marian
 YO8SBG 5 Bucălete Gheorghe
 YO8SBI 3 Banu Ion
 YO8SDM 2 Dutcovici Mihai
 YO8SDN 3 Botaru Elena
 YO8SDT 3 Tomozei Daniel
 YO8SE 3 Ciobanu Victor
 YO8SEB 3 Trifan Sebastian
 YO8SEC 5 Sfeica Corina Marinela


Bacău,al.Ghioceilor nr.23,sc.C,ap.6,jud.BC
 Iași,str.Socola nr.57,bl.A,sc.B,ap.26,jud.IS
 Iași,str.Socola nr.57,bl.A,sc.B,ap.26,jud.IS
 Slănic Moldova,str.Stefan cel Mare,bl.13,ap.17 BC
 Vaslui,str.Stefan cel Mare,bl.199,sc.A,ap.13,jud.VS
 Vaslui,str.Vasile Alecsandri,bl.38,sc.B,ap.15,jud.VS
 com.Iacobeni,jud.SV
 Tg.Ocna,str.Costache Negri,bl.G8,sc.B,ap.10,jud.BC
 Bacău,cal.Republicii nr.27,bl.27,sc.A,ap.12,jud.BC
 Vaslui,str.Traian,bl.223,sc.A,ap.12,jud.VS
 Iași,al.Tudor Neculai nr.79,bl.977,sc.C,et.2,jud.IS
 Bacău,str.Avram Iancu,bl.A5,sc.D,ap.1,jud.BC
 Bacău,str.9 Mai,bl.80,sc.A,ap.14,jud.BC
 Bacău,al.Constructorului nr.4,bl.4,sc.D,jud.BC
 Tg.Ocna,str.Costache Negri,bl.B6,sc.B,ap.8,jud.BC
 com.Girov,jud.NT
 Iași,str.Păcurari nr.30,bl.555,sc.B,ap.19,jud.IS
 Bacău,str.Mioritei,bl.21,sc.B,et.4,ap.20,jud.BC
 Rădăuți,str.Stefan cel Mare nr.71,jud.SV
 Vaslui,str.Stefan cel Mare,bl.128,sc.A,ap.43,jud.VS
 Iași,str.Păcurari nr.17,bl.538,sc.B,ap.15,jud.IS
 Iași,sos.Păcurari nr.17,bl.538,sc.B,ap.15,jud.IS
 Tg.Ocna,str.Costache Negri,bl.C1,sc.B,ap.22,jud.BC
 Vaslui,str.Stefan cel Mare,bl.199,sc.A,ap.13,jud.VS
 Iași,al.Alexandru cel Bun nr.40,bl.D3,sc.A,et.2,jud.IS
 Rădăuți,str.Volovatului nr.19B,bl.B,sc.B,ap.34,jud.SV
 Camenca,jud.BC
 Iași,str.Alexandru cel Bun nr.51,bl.Y2,ap.42,jud.IS
 Răducăneni,jud.IS
 Roman str.Dumbrava Roșie,bl.4,sc.C,ap.26,jud.NT
 Vaslui,str.Donici,bl.16,ap.12,jud.VS
 Cîmpulung,str.Molidului nr.16,bl.G60V46,jud.SV
 Cîmpulung,str.Ion Hălăceanu nr.5,sc.A,ap.13,jud.SV
 Vaslui,str.Stefan cel Mare,bl.74,sc.B,ap.3,jud.VS
 Gh Gh Dej,bd.Oituz nr.18,ap.60,jud.BC
 Bacău,str.Apusului nr.6,sc.C,ap.12,jud.BC
 Moldovita,jud.SV
 Piatra Neamț,al.Paltinilor nr.3,bl.B2,sc.E,ap.76,jud.NT
 Bacău,str.Carpați,bl.4,sc.D,ap.15,jud.BC
 Asău nr.568,jud.BC
 Botoșani,al.Mihai Eminescu nr.3,ap.5,jud.BT
 Iași,str.13 Decembrie nr.43,jud.IS
 Iași,str.13 Decembrie nr.43,jud.IS
 Suceava,str.Unirii nr.86,bl.598,sc.C,ap.4,jud.SV
 Iași,str.Clopotari nr.1,bl.609,sc.A,ap.4,jud.IS
 Bacău,str.Oituz nr.1,sc.A,ap.21,jud.BC
 Iași,al.Rozelor nr.26A,bl.A6,sc.A,ap.16,jud.IS
 Iași,str.Ciric nr.38A,bl.V1,sc.B,ap.4,jud.IS
 Bacău,str.Constructorului nr.4,sc.D,ap.10,jud.BC
 Iași,str.dr.Savini nr.3,bl.J4,sc.B,ap.3,jud.IS
 Săvinești,str.Bistriței nr.235,jud.NT
 Iași,str.Perju nr.5,jud.IS

YO8RGT	3	Tomozei Cătălin	Bacău,str.Constructorului nr.4,sc.D,ap.10,jud.BC	YO8BVR	2	Nicolau Petrace	Tg.Neamț,str.Mărășesti nr.14,ap.6,jud.NT
YO8RGW	2	Onofrei Gheorghe	Pașcani,str.7 Noiembrie,bl.Magazin,sc.B,ap.10,jud.IS	YO8BXL	2	Duduman Victor	Botoșani,str.Primăverii nr.24,sc.D,et.3,ap.9,jud.BT
YO8RGZ	3	Butunoi Puiu	Bacău,str.Aprodul Purice nr.10,bl.10,sc.A,ap.6,jud.BC	YO8BXV	2	Grigoraș Carmen	Iași,str.C.Negri nr.8,bl.G1,ap.8,jud.IS
YO8RHD	2	Ciubotariu Ioana Carmen	Tg.Neamț,al.Târgului nr.2,bl.A8,sc.A,ap.6,jud.NT	YO8BZO	2	Aionesei Mircea	Botoșani,str.Tătari nr.6,jud.BT
YO8RHG	3	Munteanu Leonid	Bacău,Aleea Parcului nr.28,sc.A,ap.10,jud.BC	YO8CAN	3	Gheorghian Romeo	Gura Humorului,str.Victoriei nr.29,jud.SV
YO8RHM	2	Mihai Mugurel	Botoșani,str.Sucevei nr.5,sc.A,et.1,ap.7,jud.BT	YO8CAO	3	Gheorghiu Constantin	Botoșani,str.Decebal nr.8,bl.S3,ap.8,jud.BT
YO8RHN	2	Gireada Maricel	Botoșani,str.Săvenilor nr.40,bl.G9,sc.D,ap.9,jud.BT	YO8CAR	2	Tirilă Gabriel	Bîrlad,str.K.Marx nr.53,bl.B2,sc.A,ap.12,jud.VS
YO8RHP	2	Moraru Gicu	Roman str.Unirii,bl.2,ap.127,jud.NT	YO8CAX	3	Vines Ion	Bîrlad,str.K.Marx nr.55,bl.B1,ap.12,jud.VS
YO8RHQ	2	Jelescu Cristian	Iași,str.Stejar nr.37A,bl.A1,sc.A,ap.3,jud.IS	YO8CCS	5	Răileanu Voicu	Gh Gh Dej,str.Libertății,bl.5,sc.1,ap.33,jud.BC
YO8RHS	3	Chisălăită Radu Nicolae	Suceava,str.Gheorghe Doja nr.18,jud.SV	YO8CDC	2	Curcudel Aurel	Iași,str.Păcurari nr.27,bl.539,sc.B,ap.14,jud.IS
YO8RHT	3	Popa Mihai Ioan	Botoșani,str.Maxim Gorki nr.6,bl.B5,sc.A,ap.2,jud.BT	YO8CDD	2	Jilavu Eugen	Iași,str.Popauti nr.3,bl.550C,ap.12,jud.IS
YO8RHV	2	Racu Dorin Săvel	Bacău,str.Războieni,bl.30,sc.B,et.3,ap.15,jud.BC	YO8CEC	2	Miriută Constantin	Botoșani,str.Piciorului nr.4,et.4,ap.18,jud.BT
YO8RHW	3	Gavriliă Ioan	Adjud,str.Republicii,bl.65,sc.1,ap.14,jud.BC	YO8CEH	2	Tocan Corneliu	Iași,str.Diminetii nr.12-14,bl.790,sc.C,ap.7,jud.IS
YO8RIA	3	Roșu Costel	Roman str.Anton Pann,bl.16,sc.A,ap.1,jud.NT	YO8CEV	1	Tenea Octav	Iași,sos.Nicolina nr.16,bl.939,et.4,jud.IS
YO8RIB	3	Roșioru Săndel	Roman,bd.Republicii,bl.74,sc.B,ap.31,jud.NT	YO8CEZ	2	Serbu Valentin	Comănești,al.Parcului,bl.D8,et.1,ap.6,jud.BC
YO8RID	3	Drilea Ovidiu	Tg.Ocna,str.Costache Negri,bl.D13,sc.C,ap.13 BC	YO8CF	1	Iacob Ioan	Iași,str.Macazului nr.2,ap.6,jud.IS
YO8RIF	5	Cazac Adrian Aurelian	Rădăuți,str.Pompierilor nr.2,jud.SV	YO8CFE	3	Toma Ion	Bîrlad,str.Sterian Dumbrava nr.80,bl.E5,sc.B,ap.31VS
YO8RII	3	Stochici Dragos	Bacău,str.Viiitorului nr.6,jud.BC	YO8CFG	2	Cazac Marcel	Com Scgeia sat,jud.SV
YO8RIJ	3	Stolnicu Petrică	Lițeni,jud.SV	YO8CGF	3	Cimpoi Dumitru	Zorleni sat,jud.VS
YO8RIL	2	Huștiuc Florin	Botoșani,str.Bucovina nr.17,bl.G44,sc.A,ap.9,jud.BT	YO8CGH	2	Cucos Virgil	Iași,str.Han Tătar nr.2,bl.360,sc.C,ap.19,jud.IS
YO8RIM	2	Grigorută Dacian Teiu	Iași,bd.T.Vladimirescu nr.27,bl.333,sc.B,ap.7,jud.IS	YO8CGR	2	Mihai I Eugen	Dorohoi,str.Duzilor nr.5,bl.I22,sc.A,et.3,ap.16,jud.BT
YO8RIQ	3	Huștiuc Daniel Constantin	Botoșani,str.Luceafărul nr.96,jud.BT	YO8CHF	3	Bîclea Viorel	Botoșani,str.Stefan Luchian,bl.I18,sc.A,ap.11,jud.BT
YO8RIR	3	Lopatiuc Marius Dorin	Botoșani,str.Bucovina nr.2,bl.B2,sc.B,ap.7,jud.BT	YO8CHH	2	Floroiu Gheorghe	Botoșani,str.Marchian nr.2,bl.F1,ap.7,jud.BT
YO8RIX	3	Avădănesei Cătălin C-tin	Brosăuți,jud.BT	YO8CHI	2	Tirilă Tatiana	Bîrlad,str.K.Marx nr.53,bl.B2,sc.A,ap.12,jud.VS
YO8RIZ	3	Florean Elena Cristea	Piatra Neamț,str.Mihai Viteazu nr.30,ap.41,jud.NT	YO8CIY	2	Târnovan Teodor	Bacău,str.Bicaz nr.140,sc.B,ap.4,jud.BC
YO8RJB	3	Cormea Radu Sorin	Cîmpulung,str.22 Decembrie nr.2A,ap.3,jud.SV	YO8CJY	2	Tabără Nicolae	Cîmpulung,str.Ştefan cel Mare nr.8,jud.SV
YO8RJE	3	Moț Adriana	Bîrlad,str.Republicii nr.263,bl.B2,sc.A,ap.18,jud.VS	YO8CKR	2	Preutescu Vasile	Vama,str.Ştefan cel Mare nr.148,jud.SV
YO8RJF	5	Lapteacru Viorel	Botoșani,str.Nucului nr.17,ap.2,jud.BT	YO8CKT	2	Palii Andrei Vasile	Pascani,str.Grădiniței nr.10,bl.V,sc.B,ap.10,jud.IS
YO8RJH	4	Afloařei Mariana	Botoșani,str.Viior nr.63bis,sc.A,ap.6,jud.BT	YO8CKU	3	Luchian Octav	Rădăuți,str.călărasi nr.5,sc.A,ap.13,jud.SV
YO8RJJ	5	Buzuc Alina	Botoșani,str.Bucovina nr.15,sc.C,ap.10,jud.BT	YO8CKW	3	Perianu Mircea	Bîrlad,str.Stroe Beloescu nr.1,bl.M1-4,sc.A,ap.10 VS
YO8RJO	3	Hazazup Mircea	sat Grădeni,com.Griva,jud.VS	YO8CLX	3	Todinca Paul	Bicaz,str.Piatra Corbului nr.66,bl.2,sc.A,ap.4,jud.NT
YO8RJR	3	Illica Remus Petruț	Tg.Neamț,str.Dobrogeanu Gherea,bl.16,ap.15,jud.NT	YO8CMA	2	Brînzei Gheorghe	Piatra Neamț, Stefan cel Mare nr.12,bl.C6,sc.B,ap.35
YO8RJS	2	Sargu Ionel	Tg.Neamț,str.Republicii,bl.B13,sc.C,ap.45,jud.NT	YO8CNA	2	Andruhovici Constantin	Pașcani,str.Moldovei nr.10,bl.Crinul,sc.A,ap.3,jud.IS
YO8RJT	3	Roșca Octav Marius	Tg.Neamț,str.Cuza-Vodă,bl.E2,sc.B,ap.17,jud.NT	YO8COK	2	Cuciureanu Dan	Botoșani,str.Prieteniei nr.2,bl.V2,sc.A,et.3,ap.15 BT
YO8RJU	3	Onofrei Teodorian	Tg.Neamț,str.Mărășesti nr.45,jud.NT	YO8COQ	2	Vicovan Traian	Iași,str.Sălcilor nr.31,bl.808,sc.A,ap.18,jud.IS
YO8RJV	3	Buzoianu Emil Bogdan	Piatra Neamț,str.Progresului nr.50,sc.D,ap.57,jud.NT	YO8CP	1	Hilohi Dumitru Gheorghe	Gh Gh Dej,str.Tineretului nr.6,ap.24,jud.BC
YO8RJW	3	Pintilii Dănuț	Roman str.Gloriei,bl.5,sc.A,ap.10,jud.NT	YO8CQL	3	Zaharia Cicerone Gabriel	Bacău,str.Alecu Russo,bl.33,sc.J,ap.33,jud.BC
YO8RJY	3	Mocanu Vasile Gabriel	Gh Gh Dej, cal Mărășesti nr.27,ap.10,jud.BC	YO8CQM	3	Patrău Ovidiu	Iași,str.Uranus nr.46,bl.C5,ap.10,jud.IS
YO8RKB	3	Căpătană Laurențiu	Bacău,str.Avrام Iancu nr.2,sc.D,ap.1,jud.BC	YO8CQW	5	Mindru Cătălin	Piatra Neamț,bd.Dacia,bl.B1,ap.22,jud.NT
YO8RKD	3	Stan Vasile Sebastian	Bacău,str.Cireșoaia nr.40,jud.BC	YO8CRS	3	Lovin Gheorghe	Bacău,str.Panselelor nr.2,sc.D,ap.15,jud.BC
YO8RKG	3	Zodieru Sebastian Marian	Bîrlad,str.Lirei nr.38,bl.E5,sc.B,ap.23,jud.VS	YO8CRU	2	Manolescu Viorel Iulian	Bacău,str.9 Mai,bl.1,sc.B,et.3,ap.15,jud.BC
YO8RKH	3	Tirilă Gabriela Ingrid	Bîrlad,str.Epureanu nr.53,bl.B2,ap.12,jud.VS	YO8CRZ	3	Cretu Florin	Iași,str.Octvan Băncilă nr.7,bl.CL12,ap.10,jud.IS
YO8RKJ	3	Panainte Gabriel	Bîrlad,str.K.Marx nr.39,bl.V8,sc.A,ap.7,jud.VS	YO8CSA	3	Buburuzan Adrian	Iași,str.Conductelor nr.1,bl.316,sc.A,ap.1,jud.IS
YO8RKK	3	Apostolescu Florin Mihai	Cîmpulung,str.23 August nr.65A,sc.F,sc.99,jud.SV	YO8CSB	3	Bec Vasile	Iași,str.Alexandru cel Bun nr.37,bl.E2,sc.B,ap.4,jud.IS
YO8RKP	3	Cavinschi Petru	Botoșani,bd.Mihai Eminescu nr.8,sc.B,ap.20,jud.BT	YO8CT	2	Tosu Cristian	Vaslui,str.Unirii nr.13,jud.VS
YO8RKR	3	Rafailă Fernando	Tg.Neamț,str.V.I.Lenin,bl.B2,sc.C,ap.25,jud.NT	YO8CTG	3	Giurcă Gheorghe	Botoșani,str.I.C.Frimu,bl.C3,et.1,ap.7,jud.BT
YO8RKT	3	Tarantuș Gheorghe	Tg.Neamț,str.V.I.Lenin nr.41,bl.M4,sc.A,ap.8,jud.NT	YO8CVY	2	Oțeleanu Neculai	Roman str.T.Vladimirescu,bl.6,ap.4,jud.NT
YO8RKY	3	Ciobanu Marius	Vaslui,str.Victor Babeș,bl.X18,sc.A,ap.9,jud.VS	YO8CWK	3	Rebegea Ioan	Bîrlad,str.Republicii nr.304,bl.H3,sc.A,ap.17,jud.VS
YO8RKV	3	Bocănet Florin	Tg.Neamț,str.Vultur nr.25,jud.NT	YO8CYI	2	Timofte Ioan	Pașcani,str.Grădiniței,bl.N4,ap.14,jud.IS
YO8RKY	3	Dulhac Dănuț	Tg.Trotuș,sat Viișoara,jud.BC	YO8CYN	2	Enea Mihai	Com Horia sat,str.Nuntașilor nr.8,jud.NT
YO8RL	2	Tanu Dorel	Bacău,str.Pictor Andrieș nr.3,bl.40,sc.B,ap.8,jud.BC	YO8CZA	3	Rotaru Dan	Bacău,str.Neagoe Vodă,bl.14,sc.C,ap.15,jud.BC
				YO8CZR	5	Bostan Aurel	com.Borca sat,jud.NT
				YO8DAV	2	Iamandi Vicentiu	Bîrlad,str.Gheorghe Doja nr.20bis,jud.VS

YO8DDP 2 Arsene Lucian
 YO8DDT 2 Lazăr Dan
 YO8DDV 2 Tcaciuc Ilie
 YO8DFF 3 Crețu Toader
 YO8DGN 2 Ungureanu Mihai
 YO8DGO 2 Ailincăi Anca Gabriela
 YO8DGV 5 Istrate Vladimir
 YO8DGW 3 Cucu Ovidiu
 YO8DHC 2 Smocot Georgel
 YO8DHF 2 Tocan C Cornelius
 YO8DIK 3 Bălan Păduraru Dorinel
 YO8DOB 3 Arseni Angelica
 YO8DOF 5 Mihalcea Mihai
 YO8DOH 3 Mancaș Stefan
 YO8DOK 3 Simionovici Dan
 YO8DOM 5 Leca Alexandru
 YO8EQ 1 Pavălăscu Octavian Alexandru
 YO8ER 2 Ungureanu Aurel
 YO8FR 2 Protopopescu Ion
 YO8FZ 1 Mara Siliviu
 YO8GF 1 Sicoe Nicolae
 YO8GN 2 Mihalache George
 YO8GV 1 Dobos Mihai Francisc
 YO8MF 2 Gălan Petre
 YO8MI 1 Ailincăi Constantin
 YO8MQ 2 Ailincăi Manuela
 YO8NO 2 Pipa Gheorghe Ioan
 YO8OE 2 Popa Aurel
 YO8OG 3 Vrăbie Teodor
 YO8OH 2 Sicoe Eufimii
 YO8OJ 2 Perju Ovidiu
 YO8OK 1 Botoșineanu Lucian
 YO8OT 1 Pancescu Paul
 YO8OU 2 Livadaru Emil
 YO8QI 2 Rusu Constantin
 YO8QJ 2 Lungu Nicolae
 YO8RAA 2 Popel Mircea
 YO8RAC 3 Alexandrescu C-tin Codruț
 YO8RAD 3 Horobet Filip
 YO8RAE 1 Gaza Costică
 YO8RAG 3 Levîchi Gheorghe
 YO8RAI 3 Tîrli Mihaela Diana
 YO8RAO 2 Crețu Mihai
 YO8RAS 2 Paraschivescu Radu
 YO8RAU 3 Dulgheru Georgel
 YO8RAW 3 Lazanu Romeo Petru
 YO8RAX 3 Chiaburu Liviu
 YO8RBE 3 Marcu Al. Nicolae Dumitru
 YO8RBG 2 Puial Gheorghe
 YO8RBH 3 Hănescu Mihai
 YO8RBI 3 Georgescu Dumitru
 YO8RBJ 3 Irimia Gh. Maricel
 YO8RBN 3 Apantei Constantin

Bîrlad,str.Ceahlău nr.3,bl.D,sc.B,ap.38,jud.VS
 Piatra Neamț,str.Ion Creangă,bl.2,sc.E,ap.66,jud.NT
 Botoșani,al.Scolii,bl.7,sc.B,et.3,ap.7,jud.BT
 Bacău,str.Prieteniei,bl.7,sc.A,ap.9,jud.BC
 Buhuși,str.Siretului nr.3,sc.A,ap.2,jud.BC
 Bacău,al.Armoniei nr.8,bl.A1,et.3,ap.11,jud.BC
 Cîmpulung,str.23 August nr.53,bl.V12,sc.A,ap.12 SV
 Avrămeni,jud.BT
 Suceava,str.Burdujeni nr.29,bl.148,sc.C,ap.8,jud.SV
 Iași,str.Diminetii nr.12-14,bl.790,sc.C,ap.7,jud.IS
 Iași,jud.BC
 Bîrlad,str.Ceahlău nr.3,sc.B,ap.38,jud.VS
 Piatra Neamț,str.George Coșbuc nr.10,sc.A,ap.5NT
 Suceava,str.Luceafărul nr.1,bl.E54,sc.B,ap.9,jud.SV
 Botoșani,str.Unirii nr.4,bl.U4,sc.A,ap.33,jud.BT
 Cotîrgași, com.Brosteni,jud.SV
 Vaslui,str.Ştefan cel Mare,bl.199,sc.A,ap.13,jud.VS
 Suceava,str.Luceafărului nr.13,bl.E60,sc.D,ap.3 SV
 Botoșani,str.Cuza-Vodă nr.16,bl.C1,sc.A,ap.9,jud.BT
 Suceava,str.Oituz nr.4,jud.SV
 Bacău,str.Petru Rareș,bl.10,sc.A,et.2,ap.8,jud.BC
 Roman str.Smirodava nr.8,sc.B,ap.22,jud.NT
 Gh Gh Dej,str.Belvedere nr.8,sc.A,ap.5,jud.BC
 Bacău,str.Nufărul,bl.7,sc.C,ap.5,jud.BC
 Bacău,str.Armoniei nr.8,bl.A1,ap.11,jud.BC
 Bacău,al.Armoniei nr.8,bl.A1,ap.11,jud.BC
 Bacău,str.Petru Rareș nr.10,sc.A,et.2,ap.8,jud.BC
 Iași,str.Carpați nr.14,bl.912A,sc.B,ap.14,jud.IS
 Bacău,str.Carpați nr.6,sc.D,ap.11,jud.BC
 Bacău,str.Petru Rareș nr.10,sc.A,et.2,ap.8,jud.BC
 Iași,str.Sucidava nr.98,bl.260,sc.B,ap.12,jud.IS
 Iași,str.Ciurchi nr.115,bl.B8,sc.C,ap.1,jud.IS
 Gh Gh Dej, str.Belvedere nr.1,sc.5,ap.61,jud.BC
 Iași,str.Silvestru Străpungere nr.7,bl.I4,sc.A,ap.14 IS
 Bacău,str.I.L.Caragiale nr.1,bl.1,sc.D,ap.6,jud.BC
 Bacău,cal.Mărășești nr.10,jud.BC
 Cîmpulung,str.23 August nr.65,bl.102,sc.B,ap.17 SV
 Bacău,str.Războieni nr.7,sc.D,ap.12,jud.BC
 Botosani,str.7 Nobilerie nr.4,sc.A,ap.16,jud.BT
 Negrești,str.M.Kogălniceanu,bl.C3,sc.D,ap.11 VS
 Rădăuți,str.Grănicerului nr.4,sc.B,ap.33,jud.SV
 Bîrlad,str.K.Marx nr.53,bl.B2,sc.A,ap.12,jud.VS
 Bacău,str.Alecu Russo nr.43,sc.C,et.3,ap.14,jud.BC
 Bacău,al.Parcului nr.42,sc.B,et.1,ap.7,jud.BC
 Bîrlad,str.V.Lupu nr.12,bl.4,sc.A,ap.26,jud.VS
 Bîrlad,str.Republicii nr.277,bl.B5,sc.A,ap.13,jud.VS
 Iași,str.Perju nr.14,jud.IS
 Bacău,str.9 Mai,bl.80,sc.A,ap.14,jud.BC
 Botoșani,str.Cuza-Vodă nr.10,jud.BT
 Podriga,com.Dragușin,jud.BT
 Botoșani,str.Cuza-Vodă nr.6,bl.B2,sc.A,ap.6,jud.BT
 Botoșani,al.Grivița nr.1,bl.P5,sc.A,ap.10,jud.BT
 Piatra Neamț,bd.Traian nr.78,bl.H2,sc.A,ap.32,jud.NT

YO8RBO 2 Pavalăscu Octavian Alexandru
 YO8RBP 2 Popa Marciu
 YO8RBR 1 Huștiuc Monica
 YO8RBS 2 Mihailiuc Ioan
 YO8RBU 2 Harabagiu Dan
 YO8RBY 3 Nedelcu Narcis
 YO8RCA 2 Popa Vasile
 YO8RCB 3 Scorupschi Constantin
 YO8RCE 5 Rotaru Niculina
 YO8RCJ 3 Tăune Vasile
 YO8RCM 3 Radu Cătălin Teodor
 YO8RCP 2 Popovici Cristian
 YO8RCW 2 Leca Drăgan Stefan
 YO8RDA 3 Gitman Corneliu
 YO8RDF 3 Popa Constantin
 YO8RDQ 2 Badea Petru
 YO8RDR 2 Rotariu Gheorghe
 YO8RDT 3 Scântele Eugen
 YO8RDV 3 Dancu Guță
 YO8RDX 3 Stirbu Gheorghe
 YO8RED 3 Timofte Vasile
 YO8REE 2 Trofin Vasile
 YO8REJ 1 Clubotaru Constantin
 YO8REL 2 Spiridonescu Constantin
 YO8REM 3 Spiridonescu Magda
 YO8REO 2 Tălpău Fănică
 YO8REP 2 Vlăoanga Ioan
 YO8REQ 3 Bodu Paul Corneliu
 YO8RES 3 Stefancu Cristian
 YO8REV 2 Rendler Florin
 YO8REX 3 Ibănescu Gheorghe
 YO8REY 3 Cobrea Elena Ecaterina
 YO8RFC 3 Varareanu Honoriu
 YO8RFD 2 Cobrea Gheorghe
 YO8RFF 3 Floroiu Felix
 YO8RFJ 3 Pasat Cristian
 YO8RFK 3 Motrescu Vasile
 YO8RFL 3 Vartolomei Robert Radu
 YO8RFS 2 Călin Dumitru
 YO8RFU 3 Hartup Aurel
 YO8RFW 3 Jalbă Constantin
 YO8RFX 2 Sava Iulian
 YO8RFY 3 Vasileoiu Gabriel
 YO8RGD 3 Musteață Gelu
 YO8RGE 3 Lupu Mihai
 YO8RGF 2 Szekeres Iuliu
 YO8RGI 3 Cruceanu Liviu Valeriu
 YO8RGJ 2 Mocanu Daniel
 YO8RGM 3 Tututianu Ioan
 YO8RGO 3 Popa Valentin
 YO8RGS 2 Costăchescu Vasile
 YO8RGT 3 Tomozei Cătălin
 Vaslui,str.Ştefan cel Mare,bl.199,sc.A,ap.13,jud.VS
 Onești,str.Emil Rebreanu,bl.7,sc.A,ap.22,jud.BC
 Botoșani,str.Bucovina nr.17,bl.G44,sc.A,ap.9,jud.BT
 Botoșani,al.Grivița nr.10,bl.S4,et.2,ap.6,jud.BT
 Vaslui,str.Republicii,bl.377,sc.G,ap.17,jud.VS
 Piatra Neamț,str.Drăghiescu nr.7,bl.E5,ap.40NT
 Piatra Neamț,str.V.I.Lenin nr.54,bl.B10,ap.30,jud.NT
 Piatra Neamț,1 Decembrie 1918 nr.57,sc.B,ap.22NT
 Bacău,str.Neagoe Vodă,bl.14,sc.C,ap.15,jud.BC
 Bîrlad,Stelian Dumbrava nr.53,bl.H5,sc.A,ap.12 VS
 Roman str.Dobrogeanu Gherea nr.28,bl.28ap.10 NT
 Iași,str.Elena Doamna nr.39,jud.IS
 Tg.Ocna,str.Costache Negri,bl.G8,sc.B,ap.10,jud.BC
 Suceava,cal.Unirii nr.80,bl.59A,sc.A,ap.8,jud.SV
 Bacău,str.Orizontului,bl.8,sc.A,ap.17,jud.BC
 Iași,str.Morilor nr.19,jud.IS
 Piatra Neamț,str.Vasila Conta nr.1,jud.NT
 Botoșani,str.Primăverii nr.7,bl.P11,sc.C,ap.5,jud.BT
 Bacău,str.Milcov nr.87,sc.A,et.4,ap.14,jud.BC
 Suceava,str.Stațunii nr.9,bl.E7,sc.A,ap.12,jud.SV
 Piatra Neamț,str.Mihai Viteazu,bl.6,sc.A,ap.112 NT
 Bacău,str.Mărășești nr.110,et.2,ap.12,jud.BC
 Tg.Neamț,al.Tărgului nr.2,bl.A8,sc.A,ap.6,jud.NT
 Tg.Neamț,str.Republicii,bl.B19,sc.A,ap.20,jud.NT
 Tg.Neamț,str.Republicii,bl.B19,sc.A,ap.20,jud.NT
 Cornișa Bistriței nr.6,sc.B,ap.35,jud.BC
 Tg.Neamț,str.Cuza Vodă nr.7,bl.A5,sc.B,ap.12,jud.NT
 Bacău,Casele Naționale nr.22,jud.BC
 Iași,al.T.Neculai nr.39,bl.959,sc.D,ap.7,jud.IS
 Roman str.T.Vladimirescu,bl.13,sc.D,ap.77,jud.NT
 Bacău,str.Ştefan cel Mare,bl.16,sc.A,ap.8,jud.BC
 Tg.Neamț,str.Liliacului nr.2,bl.A12,sc.A,ap.8,jud.NT
 Roman str.Veronica Micle,bl.4,sc.C,ap.46,jud.NT
 Tg.Neamț,str.Liliacului nr.2,bl.A12,sc.A,ap.8,jud.NT
 Botoșani,str.Marchian nr.2,bl.F1,ap.7,jud.BT
 Iași,sos.Natională nr.182A,bl.A15,sc.A,ap.9,jud.IS
 com.Vicov de Sus,jud.SV
 Pascani,str.Izvoarelor nr.5,bl.C23,sc.A,ap.19,jud.IS
 Botoșani,al.Plinului nr.9,bl.R15,et.2,ap.13,jud.BT
 Fălticeni,str.Republicii,bl.8A,sc.E,ap.6,jud.SV
 Iași,str.Bîrnova nr.19,jud.IS
 Roman str.Smirodava,bl.27,sc.A,ap.10,jud.NT
 Piatra Neamț,str.Unirii nr.2,bl.K6,sc.A,ap.14,jud.NT
 Roman str.Libertății,bl.10,sc.C,ap.60,jud.NT
 Roman str.Gloriei,bl.19,ap.13,jud.NT
 Bacău,al.Ghiocelior nr.19,bl.19,sc.C,ap.4,jud.BC
 Tg.Ocna,str.Costache Negri,bl.G7,sc.A,ap.14,jud.BC
 Bacău,str.Bicaz nr.156,sc.D,ap.15,jud.BC
 Gh Gh Dej,str.Perchiului,bl.10,ap.38,jud.BC
 Buda,jud.BC
 Roman str.Sucedava nr.161,jud.NT
 Bacău,str.Constructorului nr.4,bl.4,sc.D,jud.BC

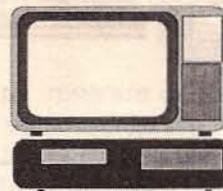

DEPANAREA TELEVIZOARELOR ÎN CULORI (III)

Schema bloc a TV ROYAL (RECOR)

ing. Șerban Naicu
ing. Horia Radu Ciobănescu

Receptorul de televiziune în culori de tip ROYAL (RC-4020, RC4021, RC4120, RC4121, CTV4320) este proiectat pornind de la un set de circuite integrate produse de firma PHILIPS. Acest concept este destul de răspândit, fiind întâlnit și alte tipuri de televizoare, cum ar fi AUDISONIC, NIPPON, NEI, SAMSUNG s.a., care, deși au unele circuite integrate diferite, din punct de vedere funcțional se comportă asemănător.

SCHEMA BLOC TIPICĂ A UNUI T.V. ÎN CULORI

Principiul generală a unui receptor de televiziune în culori tipic, cu scopul de a ușura înțelegerea funcționării schemei bloc a televizorului Royal (Recor).

Semnalul de la antenă se aplică selectorului de canale (tunerului) unde este convertit în semnal de frecvență intermediară (FI), având frecvența de 38,9 MHz (pentru normele europene), sau de 38 MHz în unele cazuri. Semnalul de FI este amplificat, în continuare, în amplificatorul de frecvență intermediară - cale comună, după care este demodulat, obținându-se semnalul video complex color (SVCC). Din acesta se obțin prin filtrare următoarele semnale: semnalul de luminanță (Y), semnalul de crominanță (C), semnalul de FI sunet și semnalele de sincronizare linii și cadre (H și V).

După separarea semnalului de luminanță de cel de crominanță, semnalul Y este amplificat și se aplică matricii R, G, B. Semnalul de crominanță (C) se aplică decodorului de culoare, la ieșirea căruia se obțin semnalele diferență de culoare (R-Y) și (B-Y).

ACESTE SEMNALE DIFERENȚĂ DE CULOARE, îMPREUNĂ CU SEMNALUL DE LUMINANȚĂ SUNT PRELUCRATE ÎN MATRICEA R, G, B, REZULTÂND LA IEȘIREA CELE TREI SEMNALE PRIMARE DE CULOARE, CARE SUNT APPLICATE PE CATOZII TUBULUI CINESCOP.

SEMNALUL DE FI SUNET AJUNGE ÎN AMPLIFICATORUL FI SUNET, APOI ÎN DEMODULATOR. SEMNALUL DE LA IEȘIREA AFİ - CALE COMUNĂ REPREZINTĂ DE FAPT CEA DE-A DOUA FRECVENȚĂ INTERMEDIARĂ SUNET (FI II SUNET), AVÂND URMĂTOARELE VALORI, CORESPUNZĂTOARE NORMEI DE EMISIE: 5,5 MHz PENTRU NORMELE B/G, 6,5 MHz PENTRU NORMELE D/K, 6,5 MHz PENTRU NORMELE M și N (AMERICANE). Este necesar ca televizoarele care sunt destinate să funcționeze în țara noastră să fie capabile să recepționeze și să prelucreze semnale cel puțin conform normelor B/G și D/K și sistemelor color PAL și SECAM. Există și receptoare TVC, cum este și cel de

tip Royal, care poate recepționa și norma I și poate decoda și semnale color conform normelor NTSC 4,43 și NTSC 3,58 (numai semnale introduse la conectorul EUROSCART).

După demodulare, semnalul audio este amplificat și aplicat difuzorului pentru redare.

SEMNALUL DE SINCRONIZARE COMPLEX, CARE SE APPLICĂ SINCOSEPARATORULUI DE IMPULSURI, ESTE SEPARAT ÎN CELE DOUĂ SEMNALE CARE ÎL COMPUN, RESPECTIV CEL DE SINCRONIZARE CADRE (V) ȘI LINII (H). ACESTEAS COMANDĂ SINCOSEPARATORUL DE BOBOINE V ȘI H, CARE DUCE LA SINCHRONIZAREA DE UNELELE. FORMA CURENTULUI PRIN ACESTE BOBOINE DETERMINĂ RECONSTITUIREA IMAGINILOR DE LA EMISIE.

Pe lângă aceste funcțiuni fundamentale, fără de care un receptor TVC nu ar putea funcționa, există o serie de circuite care au doar rolul de a facilita accesul utilizatorului la


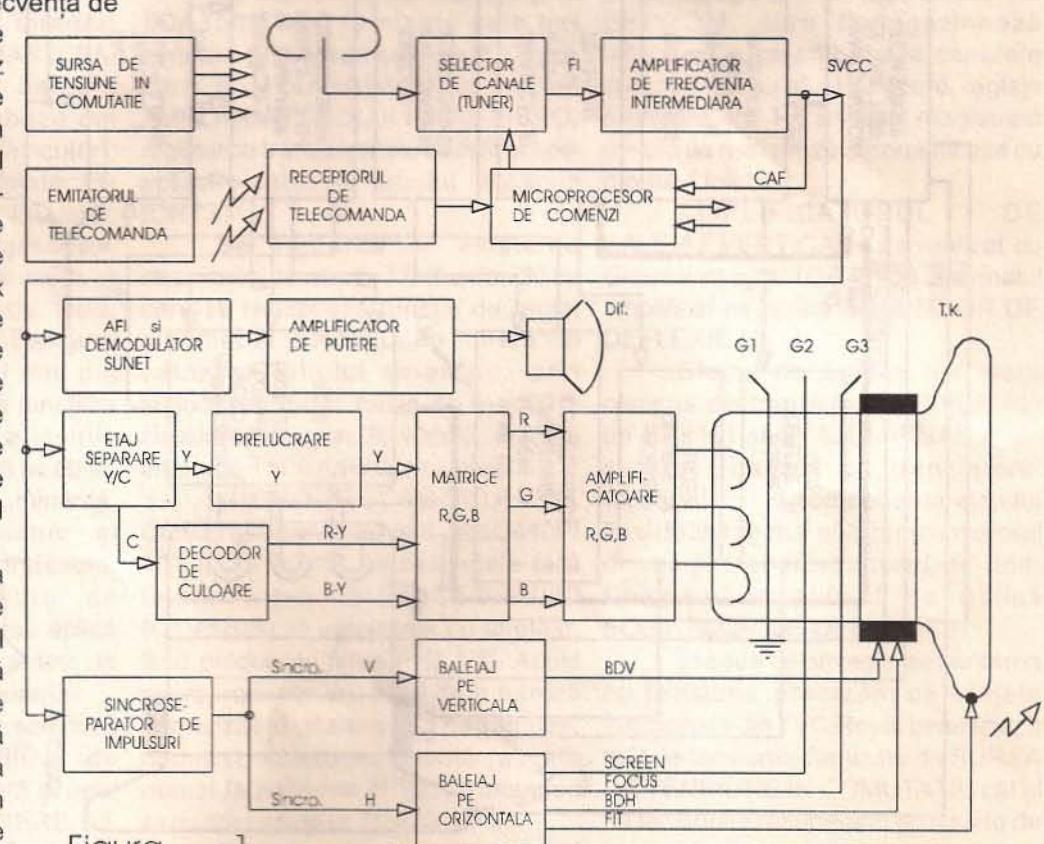


Figura 1

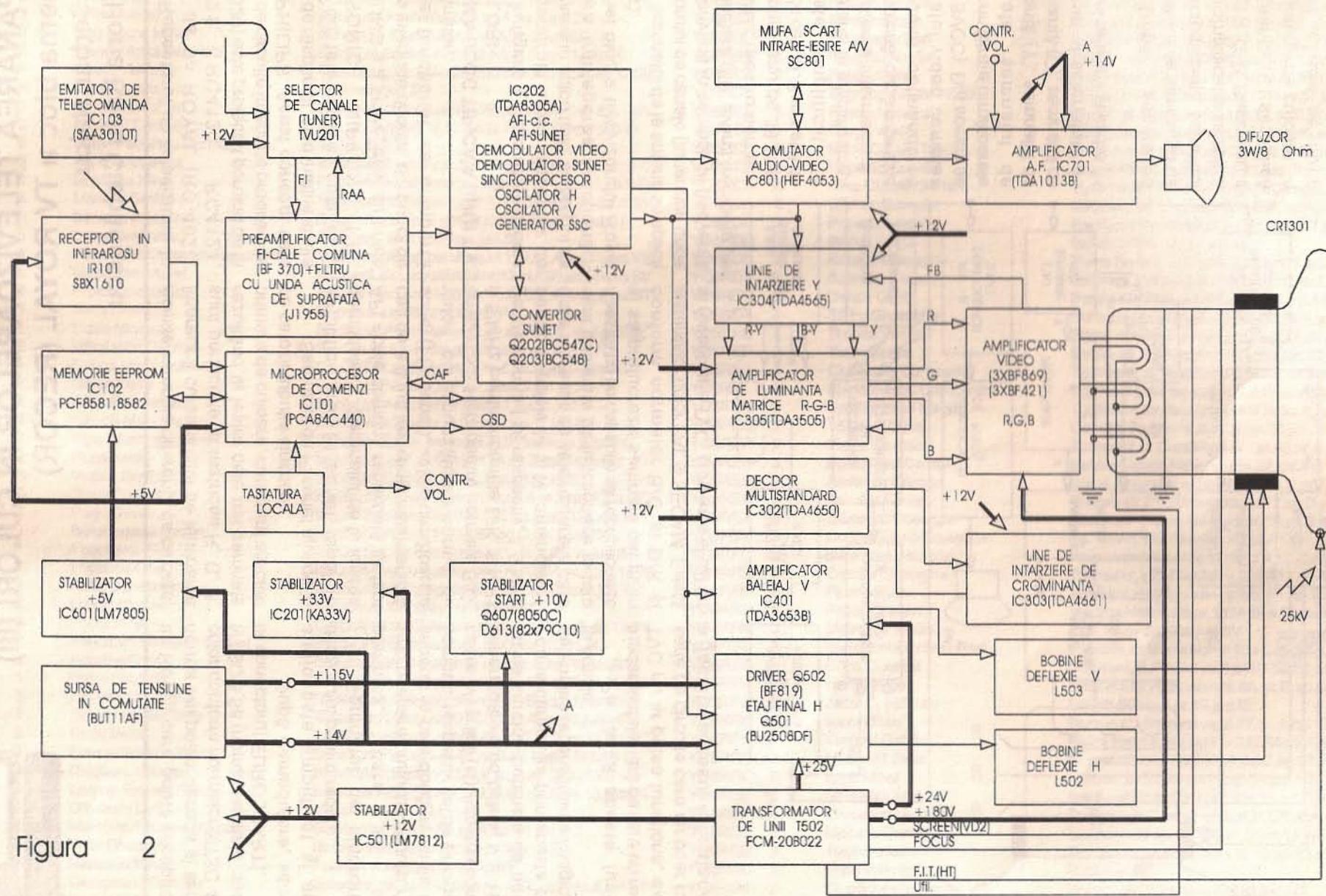



comenzile televizorului.

La receptoarele TV moderne, printre care se numără și televizorul Royal (care face, în principal, obiectul acestui serial) comenzile externe sunt executate cu ajutorul unui microprocesor (μ P) de comenzi. Acestea primește comenzile de la tastatura televizorului sau de la receptorul de telecomandă, asigurând următoarele funcțiuni: reglarea volumului sonor, a strălucirii (luminozității), a contrastului, saturăției culorilor, afișarea pe ecran a executării unor comenzi (OSD - On Screen Display), comutarea benzilor, generarea tensiunii de acord (a diodelor varicap), comutarea canalelor etc.

Schema bloc a receptorului TVC ROYAL

Schema bloc a unui TVC Royal, în varianta fără teletext, este prezentată în figura 2.

Semnalul preluat de la antenă este convertit de SELECTORUL DE CANALE (TUNER) în semnal de frecvență intermediară (FI), având frecvență de 38,9 MHz. Aceasta este aplicat PREAMPLIFICATORULUI FI-CALE COMUNĂ și FILTRULUI CU UNDĂ ACUSTICĂ DE SUPRAFAȚĂ (SAW) și apoi circuitului integrat multifuncțional de tip TDA8305A. Acest circuit integrat asigură următoarele funcțiuni de bază din receptorul de televiziune în culori: amplificator FI-CC, demodulator FI-video, amplificator-limitator FI-sunet, demodulator FI-sunet, sincropresor, oscilator de linii, oscilator de cadre și generator semnal sandcastle. Deci, practic acest circuit integrat asigură toate funcțiile de semnal mic din receptorul TVC, cu excepția funcțiilor de prelucrare a culorii. La ieșirile circuitului integrat TDA8305A se obțin, după filtrare, semnalele de luminanță, crominanță, sunet, precum și semnalele de sincronizare linii și cadre.

Semnalul video, filtrat de componente de FI sunet, se aplică celor două căi specifice: calea de luminanță și calea de crominanță.

Pe calea de luminanță semnalul video este mai întâi filtrat de componente de crominanță și apoi aplicat LINIEI DE ÎNTÂRZIERE DE LUMINANȚĂ integrate TDA4565.

Acest circuit integrat realizează și funcția de îmbunătățire a tranzitilor de culoare, lucru care va fi detaliat în capitolul respectiv. Semnalul întârziat este aplicat AMPLIFICATORULUI DE LUMINANȚĂ integrat realizat cu circuitul integrat TDA3505. Acest etaj realizează și funcția de MATRICE R-G-B, care are și rolul de refacere a semnalului G, cu ajutorul semnalului de luminanță (Y), dar și a celor două semnale de diferență de culoare (R-Y) și (B-Y) furnizate de DECODORUL MULTISTANDARD. Acest bloc funcțional este realizat în principal cu circuitul integrat TDA4650, care primește semnal de crominanță, filtrat de componente de luminanță, tot de la circuitul integrat multifuncțional TDA8305A. Tot din etajul de decodare a culorii face parte și LINIA DE ÎNTÂRZIERE DE CROMINANȚĂ, realizată cu circuitul integrat de tip TDA4661. Semnalele (R-Y) și (B-Y) aplicate circuitului integrat TDA3505 provin de la circuitul de îmbunătățire a tranzitilor de culoare TDA4565 (care realizează și funcția de întârziere a semnalului de luminanță), care primește semnalele diferență de culoare de la TDA4661.

La ieșirea circuitului integrat TDA3505 sunt furnizate cele trei semnale primare de culoare R, G și B, care sunt amplificate în cadrul AMPLIFICATORULUI FINAL VIDEO, realizat cu tranzistoarele BF869 și apoi aplicate catozilor tubului cinescop (CRT301).

Se remarcă și existența semnalului de reacție FB (feedback) cu care se realizează funcția de reglaj automat al punctului de "tăiere" al catozilor tubului cinescop, prin includerea într-o buclă de reacție a circuitului integrat TDA3505, etajului final video și a tubului cinescop.

MICROPROCESORUL DE COMENZI este de tipul PCA84C440P/401 (CTV 220S), în variantele fără teletext, sau PAC84C640P/030 (CTV320S) în variantele cu teletext, fiind produs de firma PHILIPS. Acest microprocesor are rolul de a furniza comenzi digitale c.c. de strălucire, contrast, saturăție, nuanță (acesta numai la sistemul NTSC) transmise circuitului integrat TDA3505.

De asemenei, microprocesorul

furnizează după integrare comanda analogică de volum (CONTR.VOL) către AMPLIFICATORUL AF realizat cu circuitul integrat TDA1013B. Această comandă constă practic dintr-o tensiune continuă de reglaj.

Tot microprocesorul asigură comenzile de comutare a benzilor și acord pentru selectorul de canale.

Microprocesorul de comenzi realizează interfața utilizator-televizor prin preluarea comenziilor de la TASTATURA LOCALĂ sau a comenziilor de la distanță, prin intermediul EMITĂTORULUI și RECEPTORULUI DE TELECOMANDĂ (în infraroșu). Microprocesorul furnizează circuitului integrat TDA3505 semnalele de afișare pe ecran a executării unor comenzi (OSD) suprapuse peste imaginea receptionată de televizor.

În sfârșit, microprocesorul realizează și funcția de CAF prin prelucrarea digitală a informației analogice provenite de la etajul de FI-CALE COMUNĂ și suprapunerea tensiunii de eroare rezultate peste tensiunea de acord a diodelor varicap din selectorul de canale.

Microprocesorul comunică printr-o magistrală serială cu memoria EEPROM, care înmagazinează informațiile referitoare la canalele programate, tensiuni de acord, reglaje preferate etc. Pe aceeași magistrală serială se realizează și comunicația cu modulul teletext.

AMPLIFICATORUL DE BAIEAJ VERTICAL este realizat cu circuitul integrat TDA3653B. Semnalul amplificat se aplică BOBINELOR DE DEFLEXIE V.

Blocul de baleaj linii este compus din tranzistorul DRIVER (de tip BF819) și ETAJUL FINAL H de putere (realizat cu tranzistorul BU2508DF). În componenta etajului final de linii se mai află transformatorul driver și transformatorul de linii. Semnalul amplificat se aplică BOBINELOR DE DEFLEXIE H.

În ceea ce privește alimentarea cu tensiune precizăm că etajele funcționale din TVC Royal beneficiază atât de tensiunile furnizate de SURSA DE TENSIUNE ÎN COMUTAȚIE cât și de tensiunile recuperate, provenite de la transformatorul de linii.



SURSA DE TENSIUNE ÎN COMUTAȚIE reprezintă sursa principală de tensiune, fiind realizată cu patru tranzistoare, dintre care tranzistorul comutator este de tip BUT11AF. Acest tip de sursă de tensiune este foarte răspândită, echipând un număr extrem de mare de televizoare în culori provenite din Hong Kong, Taiwan și China (și asamblate în țara noastră). Principiul de funcționare al sursei în comutație constă în redresarea impulsurilor cu frecvență de circa 30 KHz (în funcționare normală, în sarcină) și obținerea tensiunii generale de alimentare de +115V (necesară pentru alimentarea baleajului orizontal) și a tensiunii de +14V (care alimentează etajul final audio și tranzistorul driver H în stand-by). Din această tensiune de 14V se formează în STABILIZATORUL DE START tensiunea de +10V necesară pentru pornirea oscilatorului de linii din circuitul integrat multifuncțional TDA8305A. Tot din tensiunea de +14V ia naștere, prin intermediul STABILIZATORULUI de +5V, tensiunea necesară pentru

alimentarea microprocesorului.

Din tensiunea de 115V ia naștere, cu ajutorul STABILIZATORULUI DE +33V, tensiunea necesară pentru comanda diodelor varicap din selector. Toate aceste tensiuni sunt conectate permanent la etajele respective, pentru a permite pornirea televizorului din starea de stand-by.

Tensiunile recuperate alimentează etajele respective după pornirea TV, cu scopul de a se evita un consum excesiv de energie. Aceste tensiuni provin din redresarea impulsurilor recuperate de la transformatorul de linii. Iau naștere următoarele tensiuni recuperate:

- +25V - pentru alimentarea etajului driver H;
- +12V - pentru alimentarea etajelor de semnal mic (selector de canale, circuitele integrate TDA8305A, TDA4565, TDA4650, TDA3505, TDA4661, HEF4053);
- +180V - pentru alimentarea plăcii TK;
- +24V - pentru alimentarea baleajului vertical;
- tensiune în impulsuri pentru

alimentarea filamentului TK.

În figura 3 este prezentată schema bloc a decodorului de teletext.

Semnalul video complex color (SVCC) provenit de la comutatorul AUDIO-VIDEO (IC801) se aplică IC901 (SAA5246P/E) de pe MODULUL TELETEXT. Acest circuit integrat îndeplinește rolul de procesor de teletext, generând semnalele R, G, B și FB (Fast Blanking), care se aplică, la rândul lor, IC305(TDA3505) prin intermediul COMUTATORULUI OSD/TXT realizat cu IC301 (PC74HCT241P).

Comanda PROCESORULUI DE TELETEXT este realizată prin intermediul magistralei seriale I²C, prin care se transmit semnalele SDA și SCL (semnale de date și de ceas). Pe aceeași magistrală I²C microprocesorul de comenzi (IC101) comunică și cu memoria EEPROM (IC102). Memoria IC902, de pe MODULUL TELETEXT, înmagazinează informația de pagină care se afișează pe ecran.

Față de schema bloc din figura 2 unde calea de semnal OSD este figurată în varianta de TV fără teletext, semnalele aplicându-se direct de la microprocesor la IC305, în cazul unui TV cu teletext semnalele OSD se aplică de la microprocesor la IC305 prin intermediul COMUTATORULUI OSD/TXT (IC301) - figura 3.

Semnalele R, G, B și FB provenite din exterior, aplicate receptorului TV prin conectorul SCART, ajung direct la intrările respective ale IC305, fără să mai parcurgă un comutator (cum se întâlnește la alte tipuri de TV).

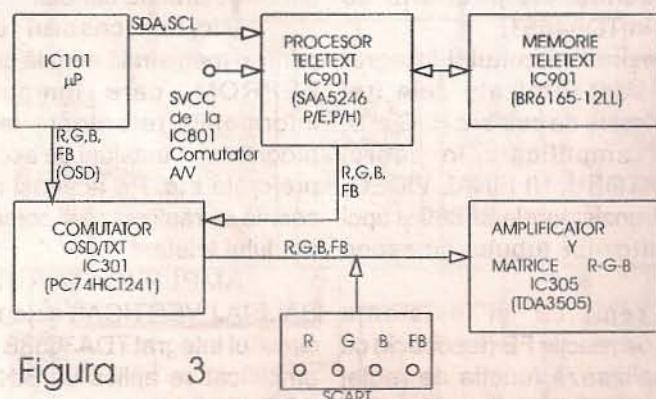


Figura 3

NOUTĂȚI EDITORIALE

Depanarea radiocasetofoanelor -ing. Emil Marian

Lucrarea cuprinde un vast material, bazat pe o documentație tehnică amplă, fiind de un real folos oricărui electronist care are preocupări în acest domeniu.

Se face o prezentare a tipurilor de circuite electronice, a blocurilor funcționale și a modului de lucru proprii elementelor oricărui radiocasetofon. Urmează o analiză detaliată a configurației fiecărui bloc funcțional și a întregii scheme electrice, utilă în cazul general al oricui tip de radiocasetofon aflat

în producția de serie a firmelor specializate în domeniu.

De asemenea, sunt specificate defectele cele mai frecvente care pot apărea la partea de radioceptor și la cea de casetofon, urmate de metodele lor de remediere.

O lucrare extrem de utilă în practică oricărui electronist, scrisă de unul dintre colaboratorii noștri de frunte, pe care o recomandăm cu căldură cititorilor revistei noastre.



CONSTRUIȚI UN BARAJ DE MICROUNDE

dr.ing. Andrei Ciontu

Ca și barajele (fasciculele) de radiații infraroșii, barajele de radiație directivă a microundelor (hiperfrecvențe) sunt folosite în general pentru pază și semnalizare (alarmare), în cazul pătrunderii (trecerii prin), în anumite zone interzise, a

undă continuu) ori modulate simplu în amplitudine după legea din **figura 2** (modulație tip ON-OFF). În primul caz, emițătorul este simplu, dar se complică puțin receptorul, iar în al doilea caz lucrurile stau invers.

Pentru razele de acțiune (D) necesare, care sunt foarte mici (<1000m), puturile de emisie sunt de asemenea de valori mici. Se folosesc generatoare cu diode semiconductoare cu rezistență negativă (GUNN sau IMPATT). Pentru țara noastră este recomandabilă dioda IMPATT cu siliciu pentru banda X,

oamenilor sau vehiculelor. Locurile interzise pot fi atât în exterior (depozite, aerodroame, uzine, puncte de trecere pe graniță, centrale electrice, canale de navigație etc.) cât și în interiorul clădirilor (muzee, bănci, birouri, magazine etc.). Un baraj simplu de microunde (o singură latură) este format (**figura 1**) dintr-un emițător de microunde, un receptor de microunde (ambele cu antenele respective directive) și o instalație de semnalizare (alarmare) sau de comandă a unei protecții. Frecvența microundelor folosite este de dorit să fie cât mai

iar pentru banda Ku se poate folosi o combinație de diodă IMPATT și o diodă varactor multiplicatoare de frecvență cu 2.

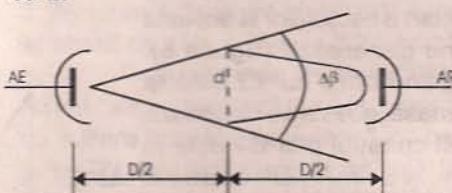


Figura 1

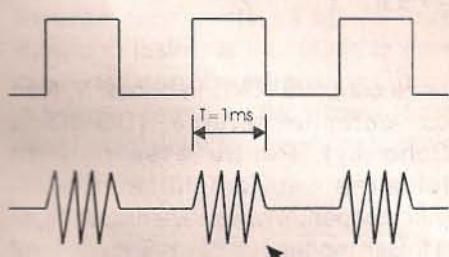


Figura 2

mare, de exemplu 10 GHz, 18 GHz, 24 GHz sau chiar 36 GHz. În acest fel se pot obține fasciculele (baraje) suficient de directive (concentrate) cu antene de dimensiuni rezonabil de mici. În ce privește modulatia undelor emise, acestea pot fi ori nemodulate (CW,

Receptoarele folosite sunt în general simple, cu intrarea pe detector, sensibilitatea fiind obținută pe seama unui amplificator de joasă frecvență. Pentru cazul că trebuie să recepționeze oscilații nemonodulate, se procedează la o "modulare a cavității detectorului" de microunde folosind, de exemplu, o diodă PIN și un modulator în impulsuri local. Raza de acțiune condiționată de emițător-receptor și antene este:

$$D = \frac{G_A \lambda}{4\pi} \sqrt{\frac{P_E}{P_{R\min}}}$$

Exemplu:

$G_A = 100$ (20dB), câstigul antenelor: $\lambda = 3$ cm; $P_E = 100$ mW, putere de emisie; $P_{R\min} = 10^{-8}$ W, sensibilitatea detectorului; se obține $D = 755$ m.

Raza de acțiune eficace poate fi însă mai mică și este determinată de posibilitatea ca "intrușii" să obțureze la traversare suficient de mult fasciculul directiv de microunde (barajul) și să întrerupă astfel receptia. Lățimea fasciculului de microunde radiat la jumătatea distanței între emițător și receptor este (figura 3):

$$d = D/2 \Delta\beta^\circ \pi / 180 = 8,727 \times 10^{-3} \times D \times \Delta\beta^\circ \text{ (m)}$$

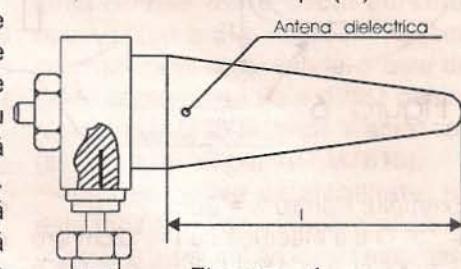


Figura 4

Exemplu: pentru $D = 100$ m și $\Delta\beta = 4^\circ$ (lățimea diagramei de radiație în plan orizontal) se obține $d = 3,5$ m. Evident, un vehicul obțurează acest fascicol, dar în cazul oamenilor și animalelor trebuie verificări practice. Dacă raza de acțiune D nu se poate micșora, atunci trebuie neapărat micșorată deschiderea unghiului $\Delta\beta^\circ$, prin adoptarea unor antene cât mai directive.

În ce privește antena folosită, pentru distanțe mici se pot folosi antene dielectrice (figura 4) sau antene horn (figura 5). Pentru distanțe mari se pot folosi antenele horn cu reflector parabolic (figura 6). În tabel

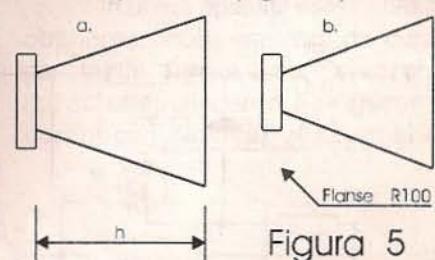


Figura 5

se dau expresiile simplificate ale câștigului în putere G , ale unghiurilor de deschidere în plan orizontal θ_0 și vertical θ_V ale diagramei de radiație, pentru cele trei tipuri de antenă, expresii care pot servi la o alegere rapidă a tipului de antenă.



Tip Param.	Tijă dielectrică	Horn simplu	Horn cu reflector parabolic
G	BI/λ	$8ab/\lambda^2$	$(\pi R/\lambda)^2$
θ°	$60/\sqrt{I/\lambda}$	$60\lambda/a$	$72\lambda/D$
$\theta^\circ v$	$60/\sqrt{I/\lambda}$	$70\lambda/b$	$80\lambda/D$

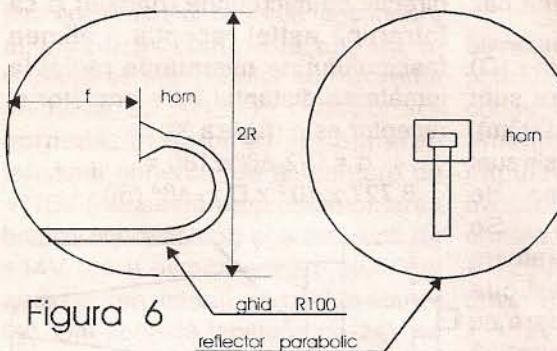


Figura 6

Exemplu: Pentru $\lambda = 3\text{cm}$.

O tijă electrică cu $l = 12\text{cm}$ are $G = 32$ și $\theta = 15^\circ$. Un horn cu $a = 13,5\text{cm}$, $b = 10,5\text{cm}$, are $G = 122$, $\theta = 13^\circ$ și $\theta v = 21^\circ$.

Un horn de mici dimensiuni, ca sursă primară, având un reflector parabolic cu $R = 30\text{cm}$ și o distanță focală optimă $f = 0,5R = 15\text{cm}$ are $G = 315$, $\theta = 3,5^\circ$ și $\theta v = 4^\circ$.

Un baraj de microunde puțin costisitor se poate realiza în banda X cu o diodă generatoare GUNN (sau IMPATT) și cu o diodă de detecție SCHOTTKY. Oscilatorul GUNN are alimentatorul (de tensiune coborâtă sub $+12\text{V}$) mai ușor de realizat (cu stabilizare de tensiune), decât oscilatorul IMPATT care reclamă un alimentator de $+100\text{V}$ cu stabilizare de curent la nivelul $40 - 100\text{ mA}$ (exemplu:

Modulația în impulsuri a oscilației emise se poate face prin metoda și montajul propus în figura 7.

Pentru impuls pozitiv pe baza lui T3, acesta conduce și închide la masă o mare parte a curentului dat de stabilizatorul de curent (T1, T2). Prin dioda IMPATT se închide un curent rezidual I1 sub valoarea de start a oscilațiilor și aceasta nu generează (figura 8). Când baza lui T3 este la masă, acesta se blochează și curentul prin D1 este $I_0 = 40\text{ mA}$ și aceasta generează (figura 2).

Receptorul va fi cu simplă detecție, realizat într-o cavitate similară cu a oscilatorului, va avea același tip de antenă-horn cu reflector parabolic ca și

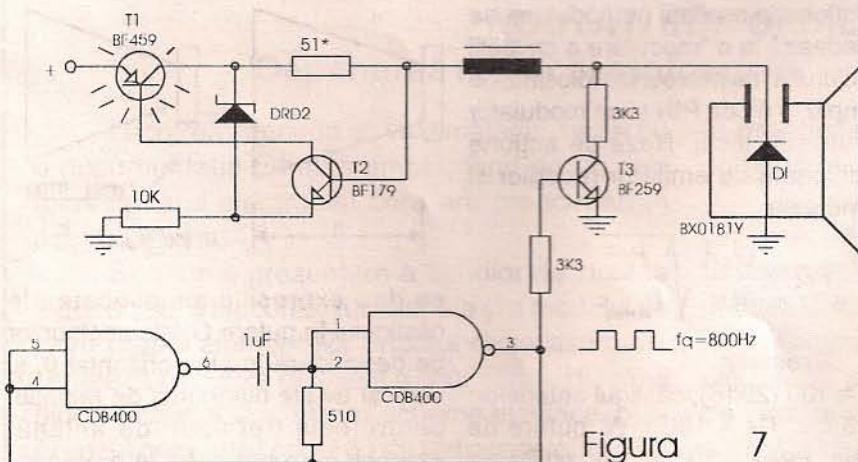


Figura 7

emitătorul. Dacă emitătorul radiază în impulsuri, receptorul va avea, după detector, un simplu amplificator de joasă frecvență, care va amplifica semnalul detectat și îl va face apt să comande o instalație oarecare de

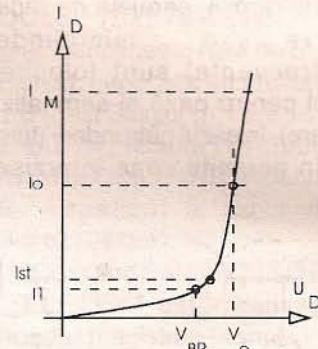


Figura 8

alarmare.

Dacă oscilatorul este cu emisie continuă (nemodulată), detectorul receptorului poate fi prevăzut, așa cum s-a mai spus, cu o diodă suplimentară de comutare în banda X (PIN) conform schemei prezentate în figura 9.

Schela din figura 9 reprezintă unul din cele mai simple receptoare de

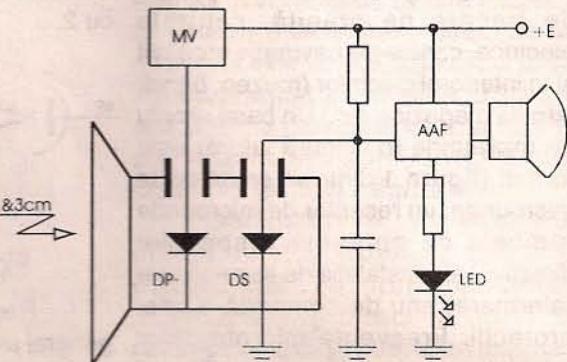


Figura 9

undă continuă (CW) în banda X, fiind cu detecție directă (DS-diода Schottky). Pentru a se permite folosirea unui amplificator post-detector pentru mărirea sensibilității, s-a folosit modularea cavității cu ajutorul unei diode PIN (DP) de microunde și a unui multivibrator (MV) care dă o tensiune "SIGN-SIN" (meandre) pe o frecvență audio (ex. 800Hz). Schema este prevăzută cu traductori calitativi (difuzori, LED), dar și se poate prevedea și un miliampermetru etalonat.



REGULATOARE DE TENSIUNE ȘI DE CURENT REALIZATE CU CIRCUITE INTEGRATE SPECIALIZATE

ing. Șerban Naicu

Montajul clasic al unui regulator integrat cu trei pini este cel din **figura 1**. Aceasta se caracterizează printr-o simplitate cu totul deosebită, în afara circuitului integrat fiind necesare doar două condensatoare (prezența diodei

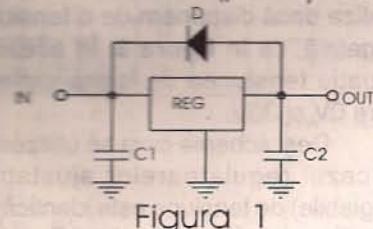


Figura 1

de protecție este facultativă). Condensatorul C_1 este indispensabil în montaj, în special în situația în care regulatorul este la o oarecare distanță față de circuitul de filtraj care îl precede. Este, de exemplu, cazul când regulatorul integrat este montat pe radiator și conectat în circuit prin conductoare de legătură. Condensatorul de la ieșire (C_2) are tot un rol

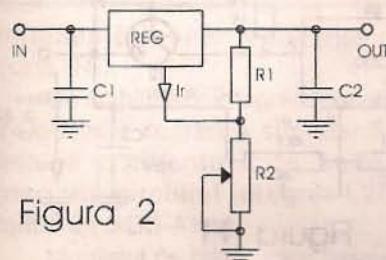


Figura 2

de filtraj, reducând suplimentar tensiunea de zgomot propriu a regulatorului. Dioda D protejează circuitul integrat, prin limitarea tensiunii inverse care poate să apară între intrare și ieșire, la montajele la care tensiunea de ieșire se menține și după dispariția tensiunii de intrare (este cazul montajelor cu sarcini capacitive importante).

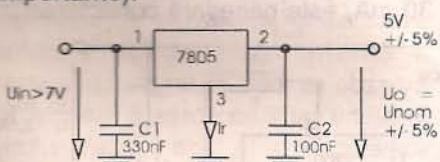


Figura 3

Regulatoarele de tensiune sunt de două tipuri: fixe și reglabile (ajustabile). Dar chiar și regulatoarele fixe de tensiune pot furniza la ieșire

tensiuni reglabile, dacă se folosește un mic artificiu prezentat în **figura 2**. Acesta constă în utilizarea unui divizor format din două rezistoare, dintre care unul reglabil, putându-se astfel varia tensiunea de ieșire (în limite mici).

Tensiunea obținută la ieșire are expresia:

$$U_o = U_{nom}(1 + R_2/R_1 + I_r R_2)$$

Curentul I_r (de la pinul 3 al regulatorului) are valori cuprinse între 4mA și 8mA.

Exemplificăm schema generală din **figura 1** cu circuitul integrat

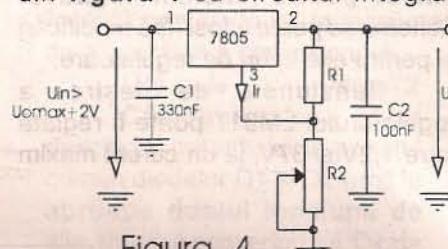


Figura 4

regulator de tensiune de tip LM7805 (National Semiconductor), ca în **figura 3**. Tensiunea de ieșire stabilizată este în acest caz $U_o = U_{nom} \pm 5\%$, adică $5V \pm 5\%$. Regulatoarele din seria 78XX nu pot funcționa corect dacă tensiunea de intrare nu este superioară cu cel puțin 2V tensiunii care se solicită la ieșire. În acest caz cu LM7805 (5V la ieșire) tensiunea de intrare trebuie să aibă valoarea de minim 7V, adică cu 40% mai mare decât tensiunea de

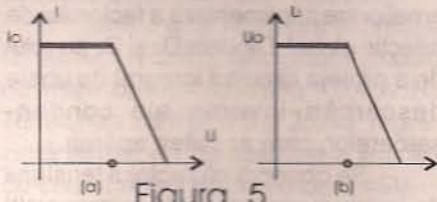


Figura 5

iesire. Acest procentaj de pierderi ("cădere" de tensiune pe regulator) se reduce la 11% pentru un regulator de 18V.

Schema de principiu din **figura 2** este exemplificată cu același regulator LM7805 în **figura 4**. Artificiul folosit permite obținerea unor tensiuni de ieșire superioare tensiunii nominale a regulatorului utilizat (în cazul nostru, 5V). Menționăm că și în acest caz

protectia împotriva suprasarcinilor rămâne activă, cu condiția să nu se depășească tensiunea de intrare maximă admisă (de către fabricant), care este, de regulă, de 35V.

Variatiile curentului rezidual I_r în funcție de curentul de ieșire ar putea afecta gradul de stabilizare al tensiunii de ieșire. Pentru a minimiza acest efect se alege rezistorul R_1 astfel încât prin el să treacă un curent cel puțin de cinci ori mai mare decât curentul rezidual ($I_{R1} \geq 5I_r$). Întrucât valoarea cea mai mare a curentului I_r este de 8mA, se va alege $R_1 = 120\Omega$ pentru regulatorul LM7805 folosit în acest caz (sau $R_1 = 390\Omega$ pentru LM7815).

Din motive de stabilitate, nu este indicat să se aleagă o plajă de variație a tensiunii de ieșire mai mare cu peste 50% față de tensiunea nominală a regulatorului. Deci, se

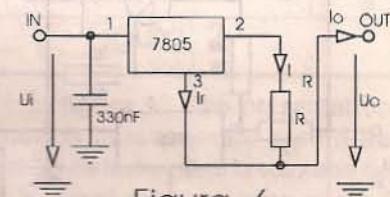


Figura 6

alege $R_2 \equiv R_1/2$. În acest caz, termenul $I_r R_2$ din formula tensiunii de ieșire reprezintă circa 0,5V în cazul regulatorului de 5V. Variatiile curentului rezidual I_r (în funcție de curentul de ieșire) vor avea o oarecare influență asupra tensiunii de ieșire când se regleză valoarea lui R_2 către maxim.

În unele aplicații este necesară obținerea unui generator de curent constant. În **figura 5** sunt prezentate caracteristicile unui generator de curent constant (a), precum și ale

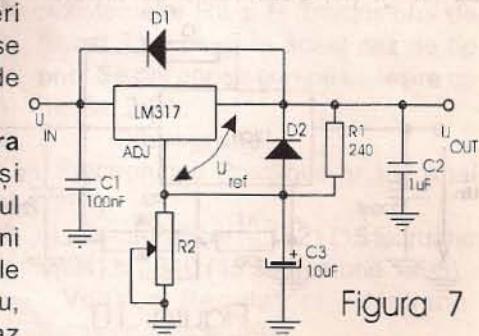


Figura 7

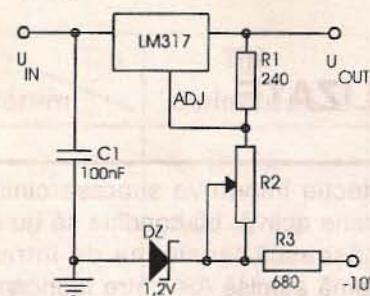


Figura 8

unui de tensiune constantă (b). Pentru aceasta se va recurge la transformarea unui regulator de tensiune într-un generator de curent, ca în figura 6. Menționăm că nu este vorba despre limitarea curentului la ieșirea unui regulator de tensiune (operări care se realizează deja în interiorul circuitului integrat), ci de transformarea acestuia într-un regulator de curent, adică un montaj care furnizează întotdeauna același curent (între anumite limite) oricare ar

rezidual (I_r) cu curentul care parcurge rezistorul $R(I_r)$. $I_o = I_r + I_R = I_r + U_{nom}/R$.

Funcționarea corectă a acestui montaj nu poate avea loc decât dacă tensiunea de la intrarea regulatorului

este superioară sau egală cu cea care se dorește la bornele sarcinii la care se adaugă 7V, adică: $U_i \geq U_o + 7V$.

În figura 7 este prezentată schema unui regulator de tensiune variabilă utilizând regulatorul reglabil LM317 - pentru tensiuni pozitive, sau LM337 pentru tensiuni negative. Schema se poate folosi fără modificări și pentru alte tipuri de regulatoare.

Tensiunea de ieșire a regulatorului LM317 poate fi reglată între 1,2V și 37V, la un curent maxim

realiză dacă dispunem de o tensiune negativă, ca în figura 8. În această situație tensiunea de ieșire variază între 0V și 30V.

Deși schema care se utilizează în cazul regulatoarelor ajustabile (reglabile) de tensiune este identică cu cea din cazul regulatoarelor fixe, totuși baza de calcul suferă o modificare generată de faptul că regulatoarele variabile dezvoltă (generează) o tensiune de referință de 1,25V între pinul ADJ și pinul V_{out} (de ieșire).

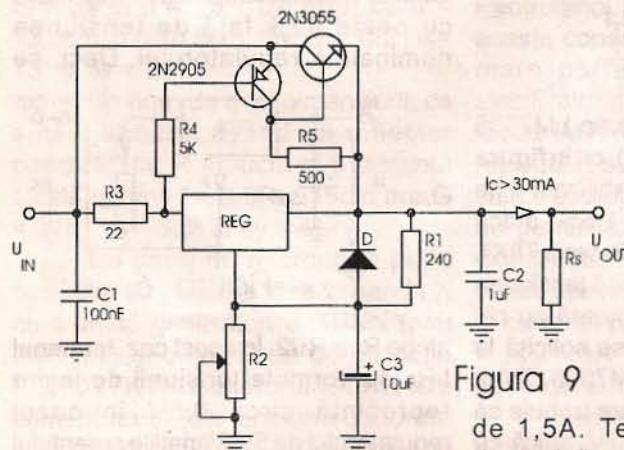


Figura 9

valoarea sarcinii de la ieșire. Montajul practic necesită doar o singură rezistență, a cărei valoare determină curentul constant de ieșire. Astfel, dacă se dorește obținerea unui regulator de curent de 50 mA cu un regulator de 5V, valoarea rezistorului va fi: $R = 5V/50mA = 100\Omega$. Curentul de ieșire (I_o) este suma curentului

de 1,5A. Tensiunea de ieșire se determină cu: $U_{out} = 1,25(1 + R_2/R_1)$. Condensatorul C_3 are rolul de ameliorare suplimentară a factorului de reacție global. Diodele D_1 și D_2 au rolul de a proteja circuitul integrat de unele descărcări inverse ale condensatoarelor, care ar putea apărea.

Se observă că reglajul tensiunii de ieșire nu pornește de la zero voltii ci de la 1,2V. Acest lucru se poate

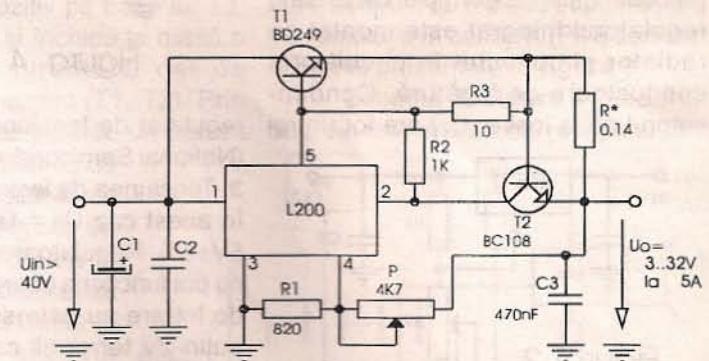


Figura 11

Dacă pentru unele aplicații practice se solicită curenți de ieșire mai mari de 1,5A (cât poate furniza regulatorul LM317) se vor folosi tranzistoare externe, montate în paralel cu regulatorul, ca în figura 9. Se pot atinge astfel, fără probleme, curenți de ieșire de 4 - 5A, fără a fi afectată plaja tensiunilor stabilizate. Pentru a menține un curent minim de 30 mA, este necesară conectarea în

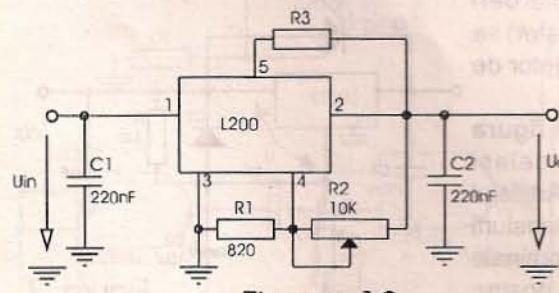


Figura 10

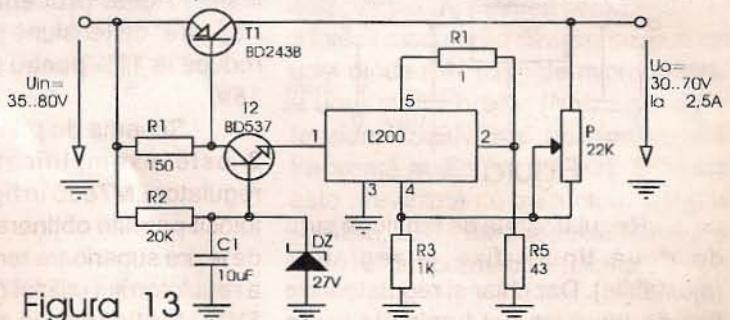


Figura 13



CONVERTOR c.c. - c.c.

ing. Oros Milian

- Pentru dublarea unei tensiuni electrice continue se poate folosi schema electrică din figura 1.

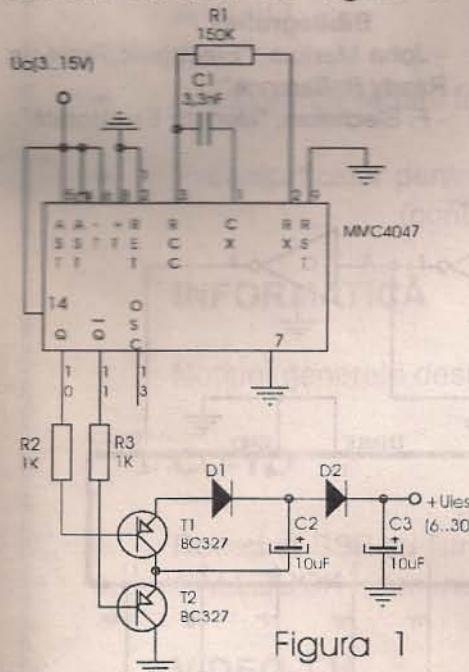


Figura 1

permanență a unei rezistențe de sarcină (R_s).

Un stabilizator integrat deosebit, care permite reglarea simultană a tensiunii și curentului de ieșire îl reprezintă circuitul integrat L200 (produs de SGS-Ates).

Montajul de bază, care asigură cele două tipuri de reglări, este prezentat în figura 10. Semnificația pinilor acestui circuit integrat este următoarea: 1-intrare; 2-limitare; 3-masă; 4-referință și 5-iesire. Am făcut aceste precizări pentru a elibera unele confuzii care se fac relativ la pinii acestui circuit integrat, considerându-se uneori (greșit!) că pinul 2 este iesirea. Faptul că pinul 5 reprezintă iesirea este confirmat și de către schema de principiu internă a circuitului integrat, în care se observă că la pinul 5 este conectat emitorul unui tranzistor npn, al cărui colector este legat la intrare. Confuzia este probabil generată de prezența rezistorului R_3 , de valoare scăzută, conectat între pinii 2 și 5, cu rol de limitare a curentului. Când nu se dorește limitarea curentului de ieșire,

Avantajul acestei scheme este simplitatea deosebită și posibilitatea asigurării unui curent de sarcină relativ mare. Schema cuprinde un astabil realizat cu circuitul integrat MMC4047 care prezintă avantajul că are ieșirile 10 și 11 defazate cu 180° . Tranzistoarele T1 și T2 nu vor fi deschise simultan niciodată, deoarece semnalele care le atacă în bază sunt defazate, aşa cum am arătat, cu 180° .

Când tranzistorul T2 s-a deschis, condensatorul C2 se încarcă prin dioda D1 la tensiunea de alimentare a convertorului:

$$U_{C2} = U_a - U_{D1} - U_{CEsat}T_2$$

Când tranzistorul T1 se deschide, potențialul în punctul comun diodelor D1 și D2 urcă la aproape dublul tensiunii de alimentare a convertorului. Dioda D2 se deschide și sarcina de pe C2 se transferă pe C3.

pinii 2 și 5 se leagă direct între ei printr-un simplu conductor.

Tensiunea de referință internă a lui L200 este de 2,77V (2,65÷2,85V) prezentă pe terminalul 4 al circuitului integrat, iar curentul maxim de ieșire atinge 2A.

Montajul de bază utilizează (în afara circuitului integrat) doar trei rezistoare dintre care unul reglabil, iar celelalte două fixe (sau reglabile).

Tensiunii de ieșire are expresia:
 $U_0 = U_{ref}(1+R_2/R_1)$, iar curentul maxim de ieșire: $I_0(\max) = (U_{S-2})/R_3 = 0,45V/R_3$. Tensiunea între pinii 5 și 2, U_{S-2} , reprezintă tensiunea de sesizare a limitării de curent și are valoarea de 0,45V.

Dacă se dorește obținerea unui curent de ieșire mai mare de 2A (5A în acest caz) se montează un tranzistor de balast, de tip npn, T₁, în paralel cu regulatorul L200 (figura 11). Pentru limitarea curentului de ieșire se utilizează încă un tranzistor T₂. Rezistorul R* se dimensionează astfel încât la curentul maxim ($I_{max} = 5A$) să avem pe acesta o tensiune de circa 0,7V, care reprezintă U_{BE} a tranzistorului de limitare a curentului T₂.

Pentru tipurile de tranzistoare si diode din schema consumul maxim pe care-l poate asigura convertorul este de 300mA. Convertorul functioneaza bine daca este alimentat la o tensiune de 3-15Vc.c., obtinand la ieșire: 6-30Vc.c./max 300mA.

Condensatorul C1 și rezistorul R1 determină frecvența de lucru a astabilului, frecvență ce se poate determina cu relația:

$$F = 1/4 \cdot 4R1C1$$

În figura 2 este dată o variantă de cablaj imprimat pentru realizarea schemei.

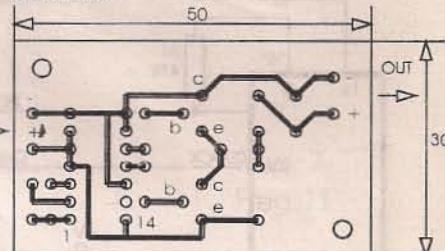


Figura 2

În figura 12 este prezentat un alt montaj care permite creșterea curentului de ieșire până la valoarea de 4,5A în acest caz. Valoarea acestui curent este determinată de cea a rezistenței R^* , conform relației $I_{0max} = (U_{5-2})/R^* = 0,45V/0,1\Omega = 4,5A$.

Se utilizează în acest caz un tranzistor de balast de tip pnp, de putere.

Un alt circuit de putere comandat de regulatorul L200 este dat în figura 13. Regulatorul constituie pentru tranzistorul T2 o rezistență de emitor. În această situație se poate lucra cu tensiuni mai mari, de până la 80V la intrare. Valoarea tensiunii de ieșire este determinată de raportul rezistențelor R3 și P. Tranzistorul de balast T1 este și în acest caz de tip pnp. Se pot atinge curenti de ieșire de maxim 2.5A.

Bibliografie

- Electronique Practique nr.181 (mai 1994);
 - Le Haut-Parleur nr.1821 (15 februarie 1994) și 1840 (15 septembrie 1995);
 - Voltage Regulators - National Semiconductor 1992;



SPIRALĂ HIPNOTICĂ

ing. Nicolae Sfetcu

Montajul prezentat poate fi utilizat în jocurile de lumini dinamice, în transmiterea unor mesaje pe panourile de afișaj, sau pentru amplificarea concentrării asupra unui punct fix, în cadrul unor exerciții psihice autoimpuse.

10 impulsuri. După 60 de impulsuri amândouă circuitele integrate se resetează pentru o nouă secvență.

Întrucât circuitele integrate limitează curentul, nu mai sunt necesare rezistențe pentru LED-uri. Cablajul montajului (fără panoul de

afisaj cu LED-uri, realizat după dorință) este prezentat în **figurile 2 și 3**.

Bibliografie

- John Markus, "Electronic Projects Ready Reference";
 - F. Blechman, "Modern Electronics".

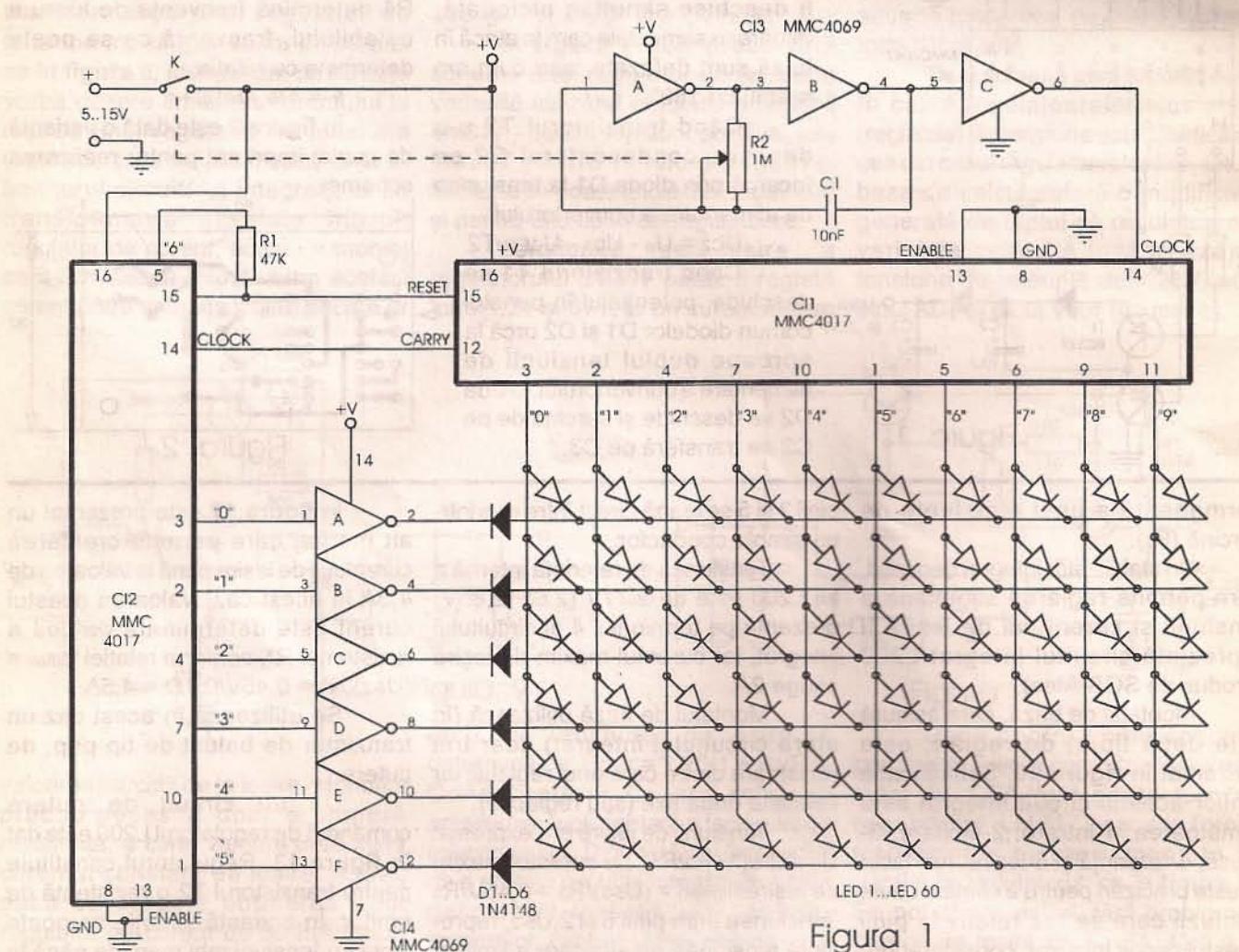


Figura 1

LED-urile sunt montate pe panoul display-ului (în spirală sau oricare alt mod de aranjare dorit) și conectate la matricea montajului (**figura 1**). În acest mod, fiecare LED este aprins în secvență determinată de funcția de numărare "carry out" a CI1 și CI2. CI3 este un oscilator cu frecvență determinată de C1 și R2. Pulsurile de ieșire se folosesc la intrarea "clock" a CI1, pentru numărarea în avans, cu ieșirea "carry out" a CI1 la intrarea "clock" a CI2, dând semnal la fiecare

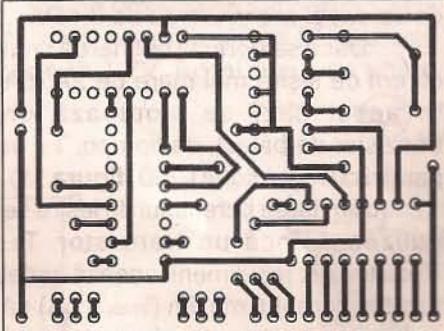


Figura 2

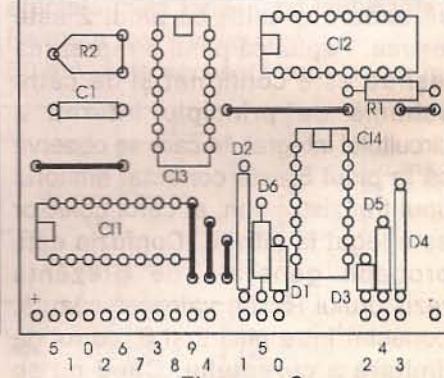


Figura 3

TEHNİUM NR.3/1997

CUPRINS

AUDIO

- Ameliorarea redării frecvențelor joase - Aurelian Lăzăroiu Pag. 1
ing. Cătălin Lăzăroiu
 - Preamplificator pentru capul magnetic de redare
(continuare din numărul anterior)- ing. Emil Marian Pag. 2

INFORMATICA

- Notiuni generale despre PC-uri (4) - fiz. Gheorghe Bălută

CQ-YO

- Receptor SSB cu filtru LC - ing. Dinu Costin Zamfirescu Pag. 7
 - CALLBOOK (continuare din numărul anterior) Pag.11

VIDEO-T.V.

- Depanarea televizoarelor în culori (III)
 Schema bloc a TV ROYAL (RECOR) - ing. Șerban Naicu Pag. 15
 ing. Horia Radu Ciobănescu

LABORATOR

- Construții un baraj de microunde - dr. ing. Andrei Ciontu Pag.19
 - Regulatoare de tensiune și de curent
realizate cu circuite integrate specializate - ing. Șerban Naicu Pag.21
 - Convertor c.c. - c.c. - Oros Milian Pag.23
 - Spirală hipnotică - ing. Nicolae Sfetcu Pag.24

Abonamentele la revista TEHNIUM se pot contracta la toate oficiile poștale din țară și prin filialele RODIPET SA, revista figurând la pozitia 4385 din Catalogul Presei Interne.

Periodicitate : apariție lunară.

Pret abonament : 3000 lei/număr de revistă.

- Materialele în vederea publicării se trimit recomandat pe adresa: **Bucureşti, OP 42, CP 88**. Le aşteptăm cu deosebit interes. Eventual, menționați și un număr de telefon la care puteți fi contactați.
 - Articolele nepublicate nu se restituie.

DIN SUMARUL NUMERELOR URMĂTOARE:

- Orgă de lumini
- Transoiver radio '76
- Depanare TV-color - orul proiectatoarei
- FI-cale comună. Filtre cu uida acuzață de suprafață
- Brumul în etajele de amplificare
- Un cip pentru G.S.M.
- Dioda Zenner programabilă TL430/1
- Avertizoare de îngheț sau polei

3900 lei

ISSN 1223-7000

Revistă editată de S.C. TRANSVAAL ELECTRONICS SRL
Tiparul executat la tipografia FĂT-FRUMOS