


nr. 5/99

# Tehnium

Revistă lunară pentru electroniști
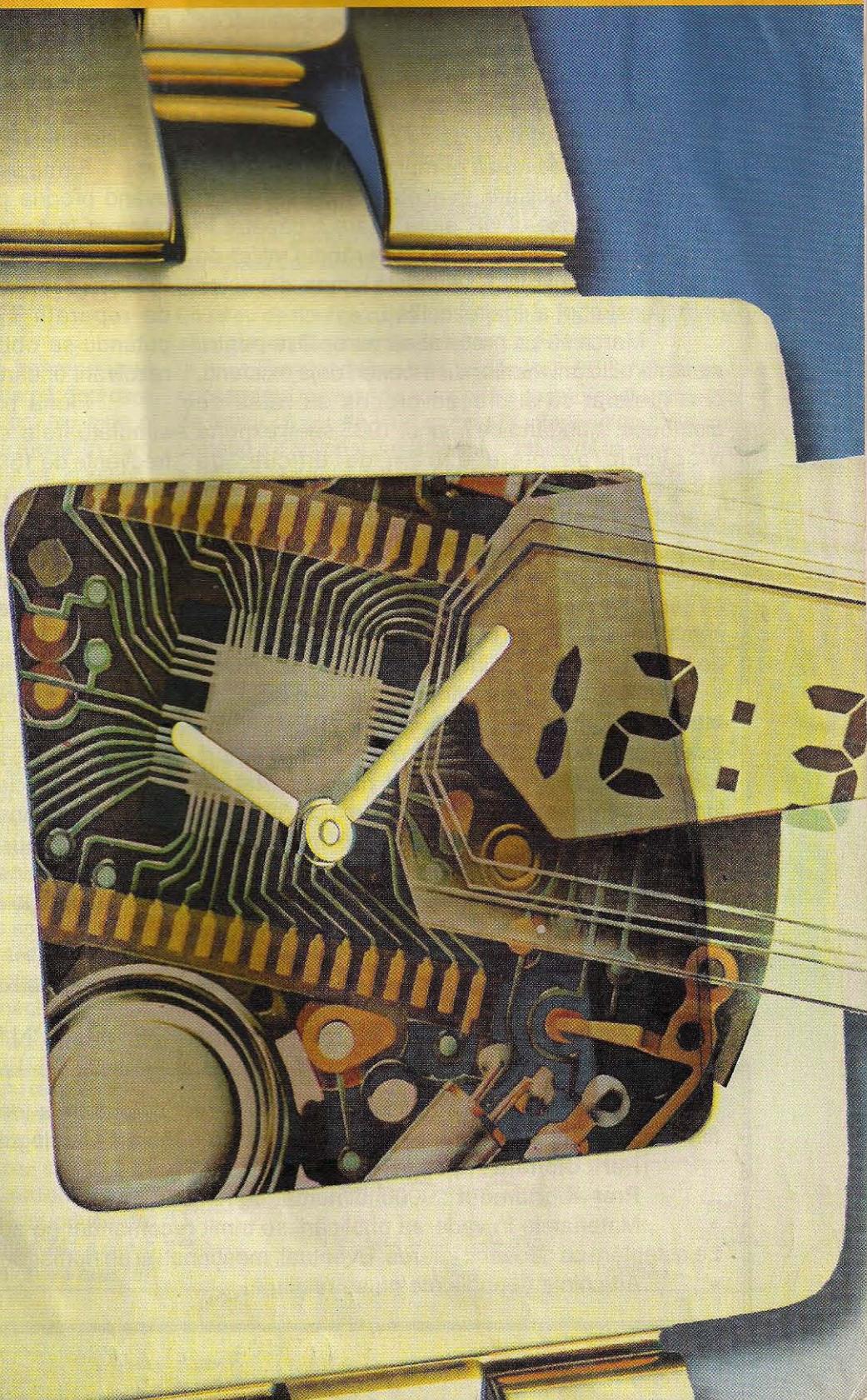
## DIN SUMAR:

- Player auto stereo
- Modificarea etajului de AF
- Sisteme de antene coliniare
- Circuite și amplificatoare de RF (II)
- Oscilator cu quart termostatat
- Circuit de sortare rapidă a condensatoarelor
- Convertor de măsură capacitate-tensiune
- Aplicații cu convertorul de tensiune 7660



## HR DIEMEN - o marcă binecunoscută

Consecventă obiceiului său de a prezenta cititorilor informații utile din domeniul electronicii, revista TEHNIUM oferă astăzi câteva date referitoare atât la istoricul, cât și la domeniul de activitate al celebrei firme spaniole DIEMEN - HR.

Aceasta este binecunoscută pe piața românească prin intermediul firmei VITACOM Electronics, care este distribuitorul pentru România al transformatoarelor de linii HR-DIEMEN.

DIEMEN S.A. s-a înființat în 1962 și a început să lucreze pentru producătorii spanioli de televizoare (Elbe, Inter Grundig, Vanguard etc.) oferindu-le acestora în special transformatoarele și bobinele de deflexie.

În anii '80, creîndu-se o piață de service, firma DIEMEN editează primul său catalog și lista referințelor încrucișate. În același timp este lansat sloganul "Service-ul HR ajută", care a căpătat în timp tot mai multă popularitate în rândul miior de tehnicieni de reparații TV din toată lumea, devenind astăzi unsimbol al înaltei calități.

Marca HR a preferat să nu opteze pentru varianta utilizării marilor distribuitori deja existenți, ci a preferat să-și creeze propria rețea de distribuție, ajungând ca în anul 1985 să-și exporte produsele pe piețe extrem de dificile, de competitive și de îndepărțate, cum ar fi Australia, Argentina, Singapore, Africa de Sud etc.

În anul 1989 DIEMEN-HR își exportă deja produsele în peste 40 de țări din întreaga lume, editând și primul său catalog complet. Acest catalog este urmat de un altul în 1994 (ultimul editat pe hârtie), următorul fiind sub formă de CD-ROM.

Trebuie să precizăm că, spre deosebire de mareea majoritate a distribuitorilor, DIEMEN-HR este și un producător. Deși are o prezență amplă pe piață de service, DIEMEN nu a încetat să lucreze pentru industrie. Astfel, circa 50% din producția de transformatoare de 6 milioane de bucăți (în 1998) plus 100% din 3 milioane de transformatoare în comutație, precum și câteva milioane de bobine sunt destinate liniilor de asamblare ale unui număr de producători

importanți de televizoare și monitoare, cum ar fi Sharp, Sanyo, Mivar, Sambers, Intervideo s.a.

Firma dispune de un departament propriu de cercetare-dezvoltare, unde sunt elaborate produsele viitoarelor generații de televizoare sau monitoare.

Clientul generic al firmei îl reprezintă tehnicienul de reparații pentru televizoare sau monitoare. Grăja firmei pentru acestea se manifestă în numeroase moduri, fiind căutate diverse mijloace pentru ușurarea muncii acestuia. Acestea constau atât în largirea și îmbunătățirea permanentă a informațiilor tehnice, cât și în realizarea de inovații destinate să ajute munca tehnicienului de service.

Firma este extrem de ancorată în realitate, având propria pagină de Web, publicându-și pe Internet în fiecare lună lista cu noile dezvoltări. Asistența tehnică DIEMEN este, de asemenea, la înălțime, fiind permanent la dispoziția tehnicienului de reparații TV prin telefon, fax sau e-mail, putându-se obține prompt informațiile necesare rezolvării oricăror probleme care s-ar putea ivi.

Firma pune la dispoziția celor interesați simulatoarele sale HR, de tip STVDST pentru frecvențe de 15kHz și SMONDST pentru frecvențe de 32kHz și mai mari, realizate după consultarea a peste 5000 de ateliere de service din diferite țări. Acestea permit tehnicienului de service să economisească timp de lucru și bani, indicându-i rapid dacă un transformator de linii lucrează corect sau nu.

Astăzi, marca "HR" este binecunoscută și apreciată în peste 150 de țări de pe toate continentele, pentru nivelul înalt al calității produselor sale și al interesului său deosebit pentru un service de clasă, oferind peste 4000 de modele diferite de transformatoare pentru televizoare și monitoare europene, americane, japoneze, coreene și chineze și adăugând în fiecare an alte 500 de modele noi.

Şerban Naicu

Redactor șef : ing. SERBAN NAICU

**Abonamentele** la revista TEHNIUM se pot contracta la toate oficiile poștale din țară și prin filialele RODIPET SA, revista figurând la poziția 4385 din Catalogul Presei Interne.

**Periodicitate** : apariție lunară.

**Preț abonament** : 9000 lei/număr de revistă.

- Materialele în vederea publicării se trimit recomandat pe adresa: București, OP 42, CP 88. Le așteptăm cu deosebit interes. Eventual, menționați și un număr de telefon la care puteți fi contactați.
- Articolele nepublicate nu se restituie.



## PLAYER AUTO STEREO

Sandu Gheorghe

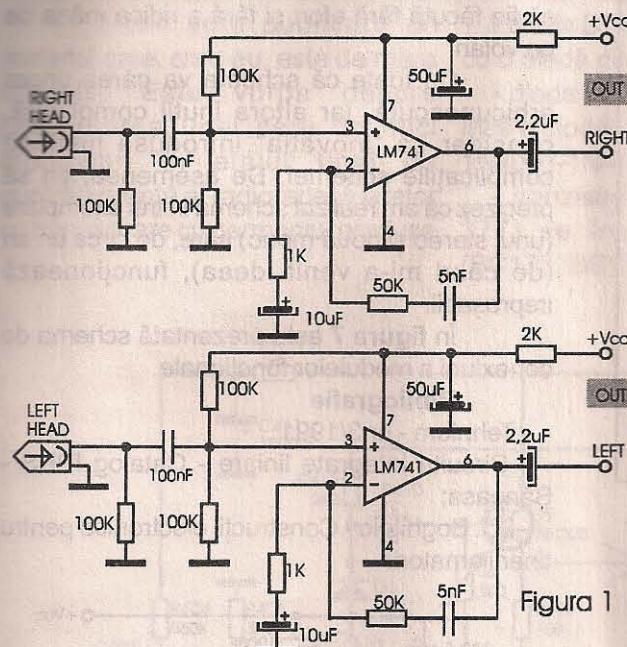


Figura 1

Este vorba, în principiu, de schema unui casetofon stereo player, pentru autoturisme, deci care se pretează la alimentarea cu 12 Vcc. Nu este o schemă principal nouă, însă nou este modul în care este folosită, având în vedere destinația sa. În esență noutatea constă în modul de comandă al schemei.

Dar, să analizăm mai întâi schema. Având în vedere faptul că, în general, principiile de funcționare a schemei sunt cunoscute de inițiați, voi face o analiză mai succintă, limitându-mă la rolul fiecărui modul în cadrul schemei. Astfel, modulul din **figura 1** reprezintă un preamplificator stereo pentru cap magnetic, realizat cu integratul βA741, care se caracterizează printr-o robustețe, fiabilitate și stabilitate a functionării foarte bune, și, nu în ultimul rând, este un circuit relativ ieftin și ușor de procurat. În cadrul acestei scheme, integratul funcționează în regim de amplificator de tensiune, realizându-se și corecția necesară în cazul benzii magnetice, prin intercalarea în bucla de reacție negativă a rezistenței de  $50\text{k}\Omega$  inseriate cu condensatorul de  $5\text{nF}$ . Modulul din **figura 2** reprezintă o rețea RC de egalizare, care împarte spectrul audio în 6 benzi distincte a căror atenuare (respectiv amplificare) se face prin intermediul potențiometrelor de  $50\text{k}\Omega$ . Nu este un modul absolut necesar pentru funcționarea schemei în ansamblul său, dar folosirea egalizatoarelor se extinde tot mai mult în cazul în care se dorește realizarea unui echipament cu caracteristici cât mai apropiate de standardele HI-FI, chiar și în regim de amator. Urmează modulul din **figura 3**, care este un preamplificator comandat digital. Rolul său este în primul rând de comandă a volumului auditei și în al doilea rând, de ameliorare a atenuării introduse de modulul 2. Apare aici, din nou, integratul βA741 a căruia amplificare este comandată prin modificarea reacției

negative. Astfel, în bucla de reacție negativă a integratului este intercalată o rețea rezistivă, formată dintr-un grup de 4 rezistoare cu valori de  $10\text{k}\Omega$ ,  $20\text{k}\Omega$ ,  $40\text{k}\Omega$  și  $80\text{k}\Omega$  (sau cât mai aproape de acestea). Această rețea rezistivă este introdusă parțial sau total în circuit de comutatorul realizat cu MMC4066 realizându-se, prin combinarea valorilor celor 4 rezistoare, 16 pași de comandă a amplificării lui βA741. Circuitul integrat MMC4066, este comandat în cod binar de către circuitul MMC40193, care primește impulsuri de la un generator de tact format din două celule inversoare ale circuitului MMC4069. Modulul din **figura 4** este un arhicunoscut amplificator final cu TDA2003, amplificator final ce poate fi realizat în orice altă variantă, cu circuite integrate sau tranzistoare, important fiind ca el să poată realiza caracteristici optime la tensiunea de alimentare de 12 Vcc. Personal, am ales TDA2003, considerând puterea dezvoltată (3W la THD≤0,1%) ca fiind suficientă pentru interiorul unui autoturism. În plus se beneficiază de simplitatea și compactizarea montajului. Modulul din **figura 5** este un comutator cu senzor, care are ca sarcină un releu de tipul celor de lumini pentru Dacia, care, la rândul său, comandă alimentarea întregii scheme.

Partea deosebită a acestei scheme constă în conceperea modului de comandă a casetofonului, ținând cont de faptul că acesta va fi montat în interiorul unui automobil, urmând a fi actionat de către șofer. Ideea de la care am plecat a fost aceea de a solicita că mai puțin posibil atenția și/sau efortul conducătorului auto. În detaliul din **figura 6** se arată modul în care am grupat comanda ON/OFF și comanda VOL.UP/DOWN pe o plăcuță de sticlostratitex placat cu cupru. Pe partea placată am realizat cei doi senzori pentru modulul 5, iar sub ei am montat două microîntrerupătoare (recuperate

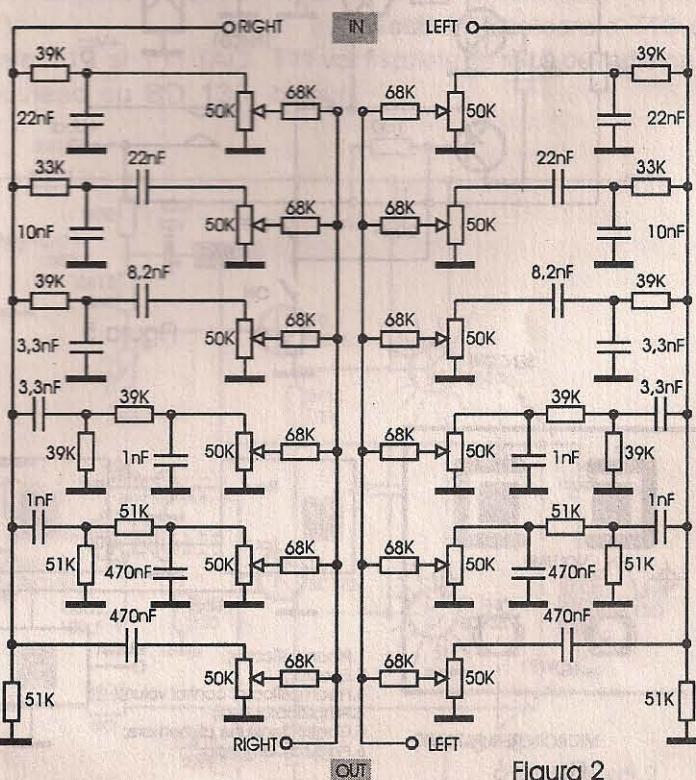


Figura 2

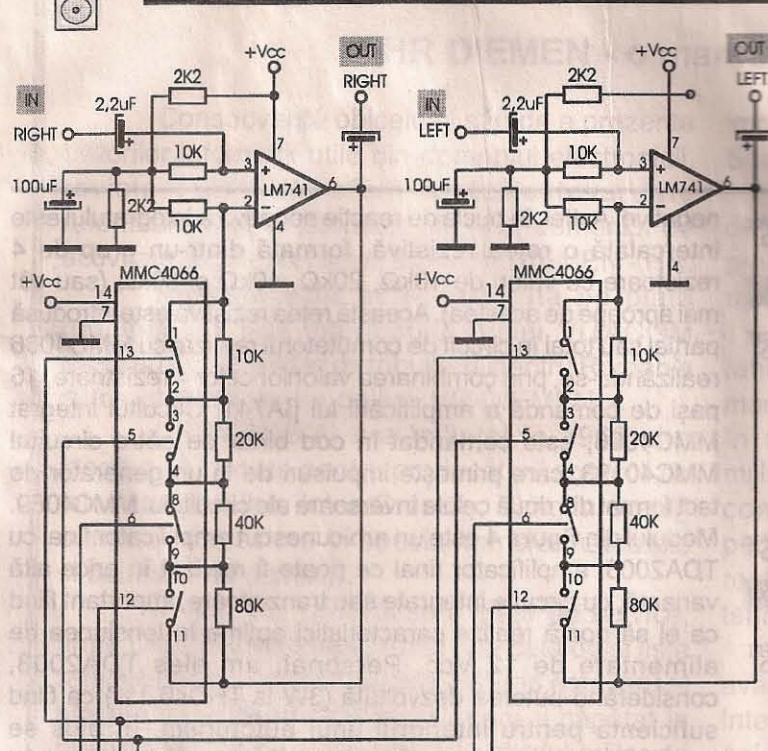


Figura 3

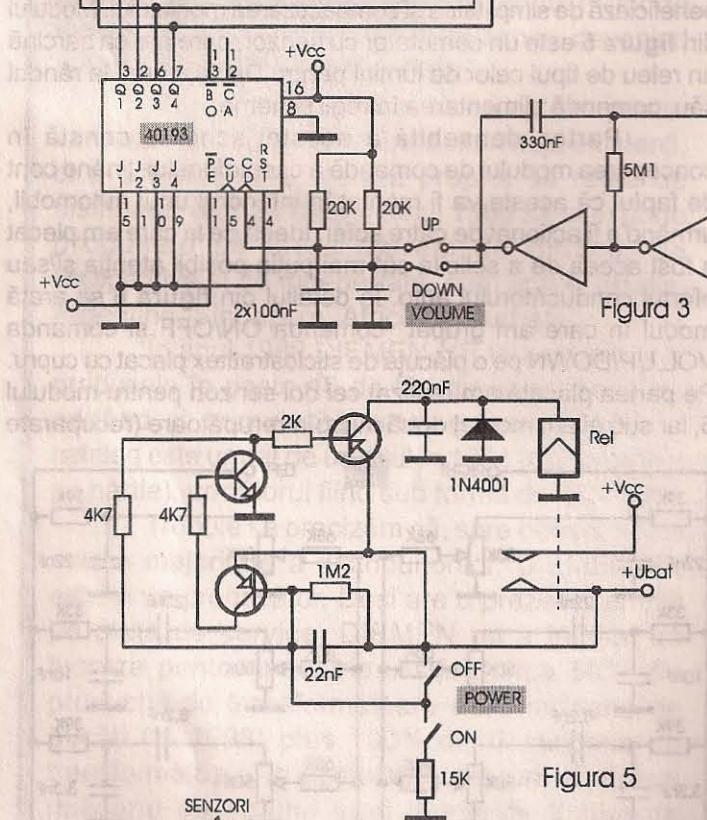


Figura 5

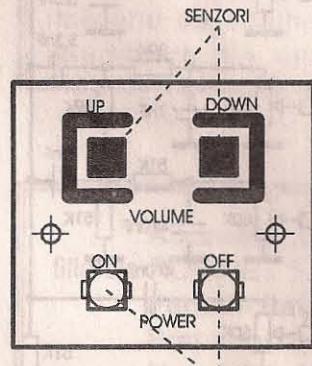


Figura 6

1. Preamplificator;
2. Egalizator;
3. Preamplificator control volum;
4. Amplificator final;
5. Control tensiune alimentare;
6. Placuta comanda.

tot de la cosetofoane auto), care au rolul de a comanda modulul 3. Această placă am montat-o în imediata apropiere a volanului, respectiv pe coloana acestuia, în aşa fel încât acționarea senzorilor și respectiv a microîntrerupătoarelor să fie făcută fără efort și fără a ridica mâna de pe volan.

Cu toate că schema va părea unora arhicunoscută, iar altora inutilă sau complicată, consider că "inovația" introdusă justifică complicațiile schemei. De asemenea, îți să precizez că am realizat schema în trei exemplare (unul stereo și două mono) care, de circa un an (de când mi-a venit ideea), funcționează ireproșabil.

În figura 7 este prezentată schema de conexiuni a modulelor funcționale.

#### Bibliografie

- Tehnium - nr.3/1991;
- Circuite integrate liniare - Catalog IPRS - Băneasa;
- I.C. Boghițoiu - Construcții electronice pentru tinerii amatori.

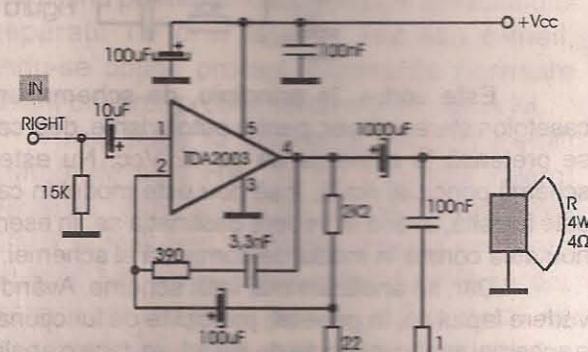


Figura 4

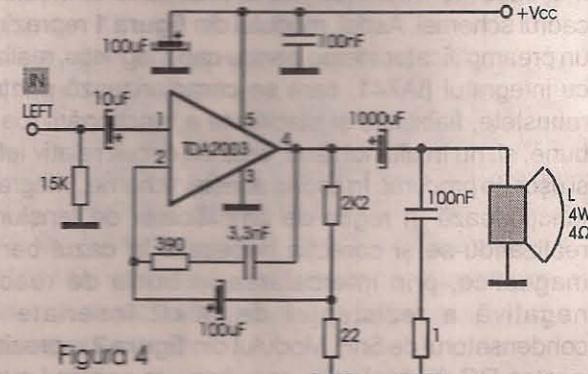


Figura 4

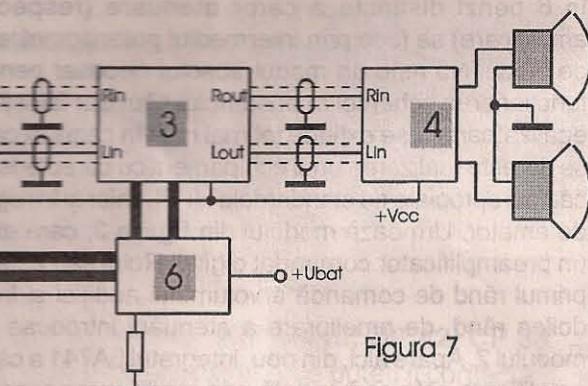


Figura 7



## MODIFICAREA ETAJULUI DE A.F.

Iulian Nicolae

Trimit spre publicare un material care, cred eu, este de mare utilitate. Este vorba despre prezentarea unei serii de mici modificări în etajul final de audiofrecvență al radioceptoarelor cu tranzistoare cu germaniu, produse

- dioda D7 (DZ308) se înlocuiește cu o diodă de tip PL9V1Z;

- dioda D6 (DC2) se inseriază cu încă o diodă de același tip sau de tip 1N4001-1N4007;

- tranzistorul T8 (EFT 373, EFT 377) se înlocuiește cu BC172 (BC173, BC171);

- rezistorul R415 (120Ω) se elimină;

- rezistorul semireglabil R410 (1kΩ) se înlocuiește cu termistorul Te (500Ω);

- difuzorul se conectează la masă (borna + a alimentării);

- condensatorul electrolitic C409 (1000μF/16V) se inversează ca polaritate;

- se conectează condensatoarele de 4,7nF pe terminalele B-C ale tranzistoarelor finale, în scopul eliminării eventualelor oscilații nedorite;

- polarizarea prefinalilor se face cu o rețea de boot-strap, cu rezistor de 820Ω+100μF+2k2, conectată în baza tranzistorului T9;

- în scopul obținerii simetriei  $U_a/2$  pe borna (-) a condensatorului C409, se va modifica în plajă restrânsă valoarea rezistorului R404(560kΩ).

Radioceptorul "Gloria" are prevăzut un semireglabil în acest scop. Menționez că radioceptorul propriu funcționează perfect cu modificările aduse, de mai bine de un an.

**Notă** Tranzistoarele T10 și T11 vor fi izolate cu mică pe radiatorul comun.

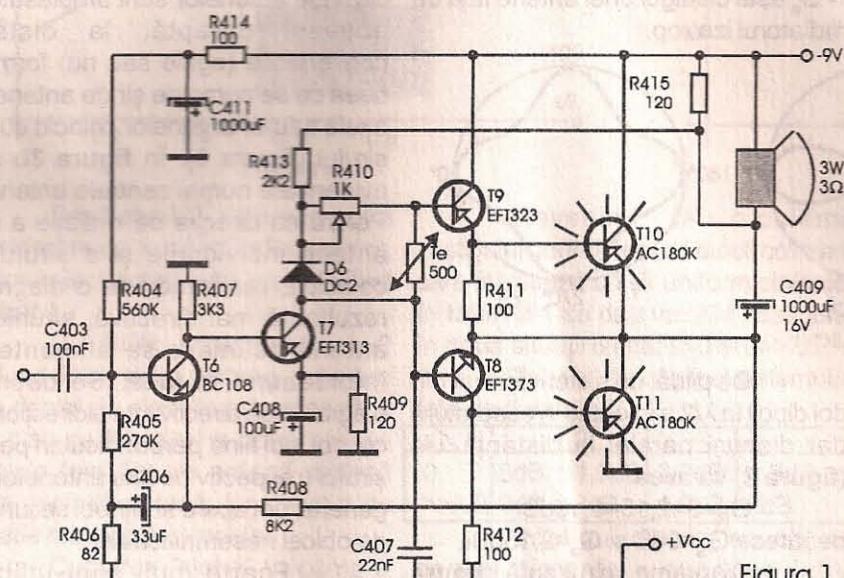


Figura 1

de "Electronica" ("Mondial", "Gloria" sau mai vechi, "Atlantic", "Pacific"), de tip AC 180K, cu tranzistoare cu siliciu, de tip BD 136, mult mai performante și mai ușor de procurat în prezent.

Consecința imediată este creșterea fiabilității și a puterii debitate la același coeficient de distorsiuni. De asemenea, modificările pot fi foarte utile celor care, dintr-un motiv sau altul, li s-au "ars" finalii și care sunt ceva mai greu de procurat comparativ cu tranzistoarele de tip BD.

Modificările vor fi exemplificate pe schema de principiu a radioceptorului "Mondial", pentru celelalte tipuri de radioceptoare modificările fiind similare. În figura 1 este prezentată schema initială (originală) a radioceptorului "Mondial", iar în figura 2 schema modificată. Iată care sunt aceste modificări:

- tranzistorul T9 (EFT323, EFT367) se înlocuiește cu BC252 (BC253, BC251);

- tranzistoarele T10 și T11 (AC 180K) se înlocuiesc cu BD 136 (BD138);

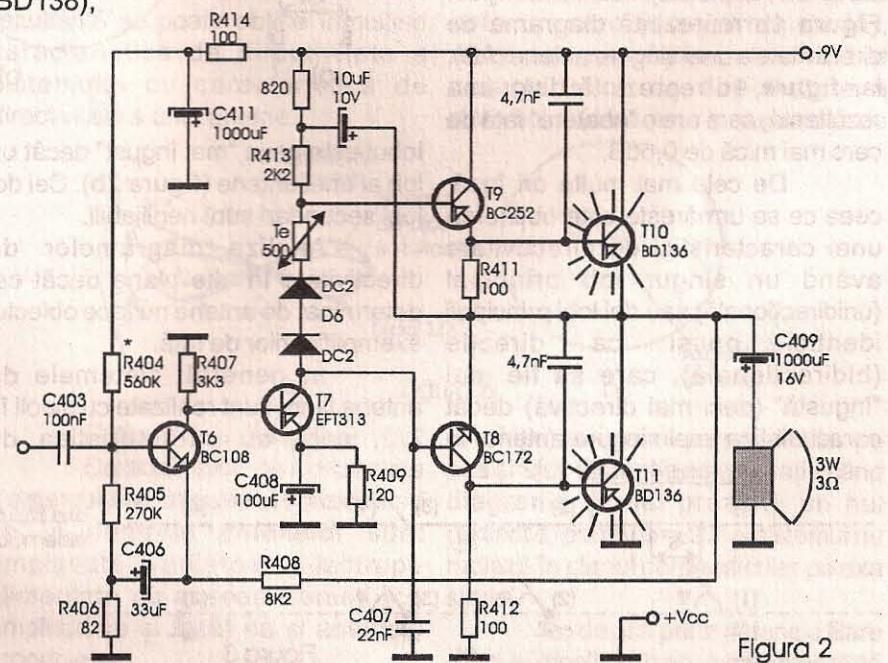



Figura 2


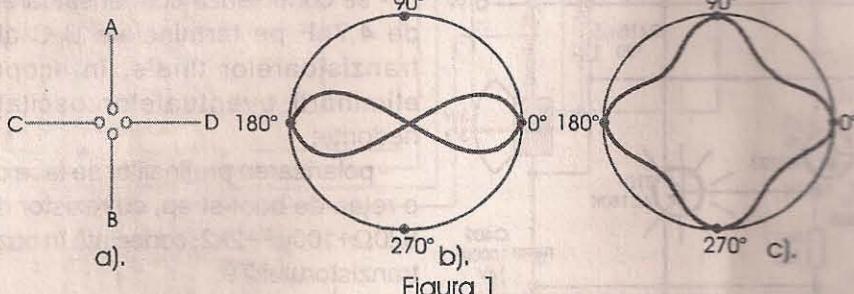
# SISTEME DE ANTENE COLINIARE

ing. Dinu Costin Zamfirescu/Y03EM

Un sistem de antene este compus din mai multe antene, de obicei identice, care sunt alimentate de același emițător, într-o manieră convenabilă. Curenții la intrarea fiecarei antene au amplitudini și faze astfel alese, încât caracteristica de directivitate rezultantă să prezinte particularități noi față de caracteristica de directivitate a unei antene individuale.



acest caz este posibil să se obțină și un câștig (exprimat în dB) suplimentar, care să se adune cu câștigul unei antene. Câștigul total va fi:

$$G_R(\text{dB}) = G_S(\text{dB}) + G_a(\text{dB})$$

-  $G_R$  este câștigul rezultant (total) față de radiatorul izotrop;

-  $G_S$  este câștigul sistemului față de o antenă din sistem;

-  $G_a$  este câștigul unei antene față de radiatorul izotrop.

Astfel, este binecunoscut sistemul format din doi dipoli în  $\lambda/2$  dispuși perpendicular, antenele având același centru și fiind alimentate de curenți egali și defazați între ei cu  $90^\circ$  (în cuadratură). În planul determinat de cele două antene, diagrama de directivitate rezultantă este foarte apropiată de un cerc (omnidirectională), deci mult diferită de diagrama de directivitate a unei singure antene, care are formă cunoscută de 8, ușor alungit. În figura 1a sunt figurați dipolii AB și CD, alimentați fiecare la mijloc. Figura 1b reprezintă diagrama de directivitate a unei singure antene (AB), iar figura 1c reprezintă diagrama rezultantă, care are o "abatere" față de cerc mai mică de 0,6dB.


De cele mai multe ori însă, ceea ce se urmărește este obținerea unei caracteristici de directivitate având un singur lob principal (unidirectională) sau doi lobi principali identici opuși ca direcție (bidirectională), care să fie mai "îngustă" (deci mai directivă) decât caracteristica unei singure antene. În

De pildă, un sistem format din doi dipoli în  $\lambda/2$  alimentați în cuadratură dar dispuși paralel la distanță  $\lambda/4$  (figura 2) va avea:

$$G_R = 3 + 2,15 = 5,15 \text{ dB}$$

deoarece  $G_S = 3 \text{ dB}$  și  $G_a = 2,15 \text{ dB}$ .

Diagrama rezultantă (figura 2c) este practic unidirectională, iar

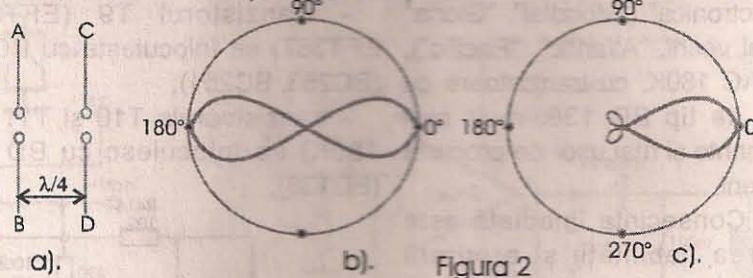

lobul este ceva "mai îngust" decât un lob al unei antene (figura 2b). Cei doi lobi secundari sunt neglijabili.

Analiza diagrameelor de directivitate în alte plane decât cel determinat de antene nu face obiectul exemplificărilor de față.

În general, sistemele de antene filare sunt realizate cu dipoli în  $\lambda/2$ , care au caracteristica de

directive previzibilă și sunt mai simplu de alimentat. Există două moduri fundamentale de disponere a antenelor:

- a) antenele au axele paralele;

- b) antenele au axele coliniare.

Exemplul din figura 2 reprezintă un sistem de două antene paralele. În cazul antenelor coliniare, centrele antenelor sunt amplasate pe aceeași dreaptă, la distanțe convenabile (egale sau nu) formând ceea ce se numește sir de antene, iar axele tuturor antenelor coincid cu axa sirului (figura 3). În figura 3b sunt evidențiate numai centrele antenelor. Pentru ca direcția de radiație a unei antene individuale și a sirului să coincidă, realizându-se o diagramă rezultantă mai directivă, sirurile de antene coliniare se alimentează întotdeauna în fază. Se obține o diagramă de directivitate bidirectională, cei doi lobi fiind perpendiculari pe axa sirului (respectiv pe axa antenelor). În general, pot apărea și alți lobi secundari, de obicei nesemnificativi.

Foarte mult sunt utilizate sirurile coliniare sinfazice de antene

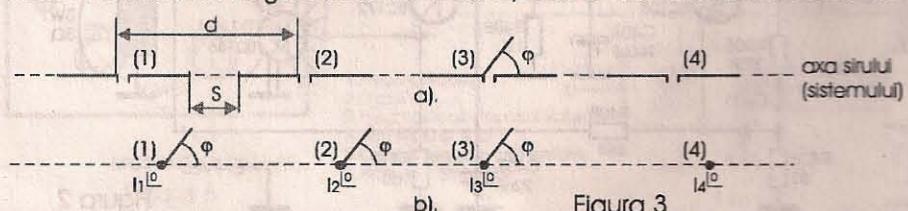


Figura 3

echidistante. Distanța între două antene alăturate este aceeași. În figura 3, cu  $d$  este notată distanța dintre centrele a două antene alăturate, iar cu  $s$  distanța dintre capetele apropiate a două antene. Dacă se folosesc dipoli în  $\lambda/2$ , evident că vom avea:  $s=d-\lambda/2$ .

Dacă curenții sunt egali, sirul se numește uniform. Dacă numărul de antene este  $N=2$  (cazul cel mai simplu) se poate arăta că există o valoare optimă, la care câștigul sistemului  $G_S$  este maxim. În figura 4 este trasat graficul de variație a mărimii  $G_S$  funcție de distanța normalată  $s/\lambda$  pentru doi dipoli în  $\lambda/2$  coliniari ( $I_1=I_2$ ). Se observă



că pentru  $s=0$  (totuși antenele nu se ating!) se obțin 1,9dB față de un singur dipol, iar pentru  $s/\lambda \approx 0,5\lambda$  (valoare necritică) câștigul are un maxim de 3,3dB.

Dacă  $s$  crește mult, câștigul scade puțin și se "stabilizează" la 3dB.

Dacă  $N > 2$ , gabaritul sistemului este mare și se preferă  $s=0$ , cu toate că și în acest caz câștigul este mai mic.

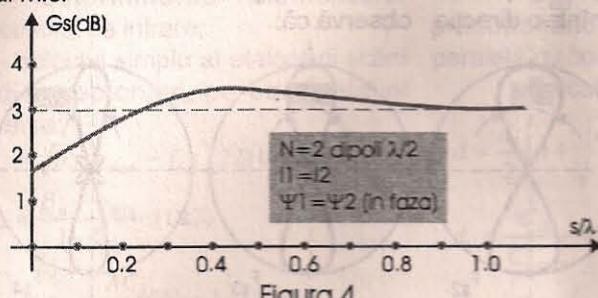


Figura 4

Dacă  $s \gg \lambda/2$ , antenele pot fi considerate ca lucrând independent, cuplajul electromagnetic între ele fiind neglijabil.

De altfel, chiar pentru  $s \approx 0$  cuplajul între două antene coliniare este destul de slab, în orice caz mult mai slab ca în cazul a două antene paralele (aici fiecare antenă radiază către cealaltă antenă, iar direcția de radiație principală coincide).

Cuplarea "slabă" în câmp a antenelor coliniare conduce la valori modeste pentru  $G_s$ .

Două antene dipol  $\lambda/2$  paralele și sinfazice alimentate cu curenti egali ( $I_1=I_2$ ) și situate la distanță optimă de  $0,65\lambda$  pot obține un câștig de 4,8dB (aproape 7dBi). Dar impedanța de intrare se modifică considerabil la sistemele de antene paralele, mai ales dacă sunt amplasate aproape una de alta. În cazul antenelor coliniare, impedanța de intrare este mai puțin afectată de apropierea antenelor, ceea ce poate constitui un avantaj. În figura 5 se arată cum variază rezistența de radiație măsurată în centrul uneia din antenele unui sistem coliniar de doi dipoli  $\lambda/2$  sinfazici (cazul  $I_1=I_2$ ) cu distanța  $s$ . Se observă că pentru  $s=0$  (cuplajul maxim),  $R_{in}$  ajunge la circa 95Ω, are un minim plat, în jur de  $s=0,4-0,6\lambda$ , după care crește ușor și se stabilizează la 73Ω, binecunoscută valoare pentru dipolul izolat (în spațiu liber).

În cazul a mai mult de două antene, impedanțele de intrare nu mai sunt egale, deoarece fiecare antenă

este cuplată după o altă configurație cu celelalte antene. Dar se păstrează simetria și pentru  $R_{in}$ , dar sirul este uniform (aceeași  $s$  și curenti egali) și sinfazic (aceleași faze ale curentilor). Pentru  $N=3$ , evident avem:

$$R_{in1}=R_{in3} \neq R_{in2}$$

Acstea aspecte sunt foarte importante atunci când se proiectează sistemul de alimentare.

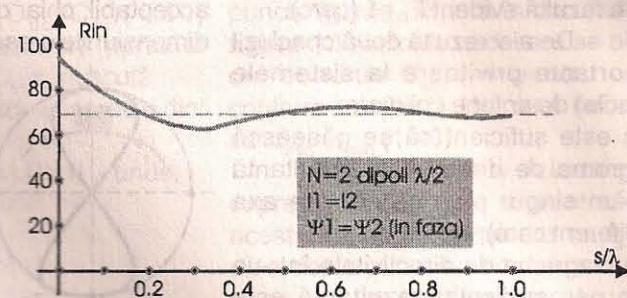


Figura 5

Revenind la problema câștigului unui sistem de dipoli coliniari, care formează un sir uniform sinfazic, în tabelul 1 se dă valorile câștigului în două situații limită:  $s=0$  și  $s \gg \lambda/2$ .

Tabelul 1 - câștigul sistemului față de dipolul  $\lambda/2$

$s/N$	1	2	3	4
0	0dB	1,9dB	3,2dB	4,3dB
$\gg \lambda/2$	0dB	3dB	4,8dB	6dB

Câștigul maxim se obține pentru distanțe  $s$  cuprinse între  $0,3-0,5\lambda$  (nu este trecut în tabel) și reprezintă valori ușor superioare cazului  $s \gg \lambda/2$ .

Din considerente de gabarit, de cele mai multe ori, se lucrează cu  $s=0$  (mai ales dacă  $N \geq 3$ ).

Caracteristica de directivitate rezultantă se poate obține înmulțind caracteristica de directivitate a sistemului cu caracteristica de directivitate a unei antene.



Figura 6

$$F_R(\theta, \phi) = F_s(\theta, \phi) \cdot F_a(\theta, \phi)$$

Caracteristica de directivitate a sistemului se calculează considerând că în centrele antenelor sunt amplasate radiatoare izotrope alimentate cu aceeași curent (ca amplitudine și fază) ca și antenele propriu-zise.

Sistemul real este cel din figura 3a, iar sistemul de radiatoare izotrope pe baza căruia se determină  $F_s$  este cel din figura 3b.

Unghurile  $\theta$  și  $\phi$  determină direcția pe care se calculează câmpul. Dacă se lucrează într-un plan ce conține axa sistemului, atunci se obține diagrama de directivitate în acest plan, care arată cum variază cu direcția de

propagare amplitudinea câmpului rezultant. Aceasta depinde doar de unghiul  $\phi$  format cu axa sistemului.

Evident, datorită simetriei circulare, diagrama de directivitate a unui sir de antene este aceeași, indiferent de planul considerat care conține axa sirului. Caracteristica de directivitate (în spațiu) se obține ușor rotind diagrama de directivitate într-un plan ce conține axa sirului în jurul acestei axe. Se obține o suprafață de rotație (închisă).

De pildă, dacă diagrama ar fi un cerc, rotind acest cerc în jurul diametrului ce reprezintă axa sirului se obține o sferă. În orice situație, diagrama de directivitate a sirului într-un plan perpendicular pe axa sirului este un cerc (omnidirecțională), deoarece se obține intersectând caracteristica de directivitate a sistemului (care este o suprafață de

revoluție) cu planul perpendicular pe axa sirului. Excepție este situația când diagrama sirului prezintă un nul (extincție) pentru  $\phi=\pm 90^\circ$  și sistemul nu radiază în planul perpendicular pe axa sirului.

Pe de altă parte antenele filare (deci și dipolii  $\lambda/2$ ) au o caracteristică

de directivitate care se reprezintă în spațiu sub formă unei suprafețe de rotație care are ca axă de simetrie tocmai axa antenei.

Prin urmare, într-un plan perpendicular pe axa unui șir coliniar, atât diagrama antenei individuale, cât și diagrama șirului reprezintă un cerc și rezultatul compunerii este tot un cerc. În acest plan:  $F_s = 1$  și  $F_a = 1$ , de unde rezultă evident  $F_R = 1$  (cerc).


De aici rezultă două concluzii importante privitoare la sistemele (șirurile) de antene coliniare:

- 1) este suficient să se găsească diagrama de directivitate rezultantă într-un singur plan ce conține axa (indiferent care);

- 2) diagrama de directivitate într-un plan perpendicular rezultantă este omnidirecțională;

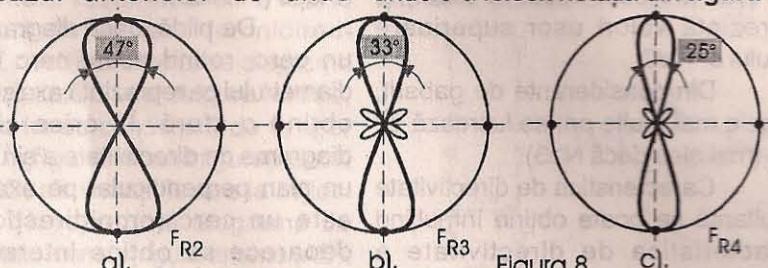- 3) caracteristica de directivitate rezultantă poate fi ușor imaginată rotind prima diagramă în jurul axei.

În afară de aceste facilități de abordare, sistemele de antene coliniare, deși au gabarite speciale și câstiguri modice, prezintă totuși avantaje nete atunci când se urmărește în planul orizontal o caracteristică omnidirecțională și în planul vertical o caracteristică bidirecțională cu lobi cât mai înguști. Este cazul antenelor de unde



În cazul unui sistem de dipoli  $\lambda/2$  coliniar și sincronic, când se consideră  $d = \lambda/2$  (adică  $s=0$ ), iar antenele sunt alimentate cu curenti egali, caracteristica de directivitate a sistemului se poate calcula cu relația  $F_s = |\sin(90^\circ N \cos\phi)| / N \sin(90^\circ \cos\phi)$ .

Se obține ușor:

$$N=2 \Rightarrow F_{s2} = |\cos(90^\circ \cos\phi)|$$

$$N=3 \Rightarrow F_{s3} = |(2\cos(180^\circ \cos\phi) + 1)/3|$$

$$N=4 \Rightarrow F_{s4} = |(\cos(180^\circ \cos\phi) \cos(90^\circ \cos\phi)|$$

În figura 6 sunt ilustrate calitativ diagramele de directivitate ale unui dipol și ale unui sistem coliniar de dipoli, amplasate ca și antena în poziție verticală. Figura 6a se referă la planul vertical, iar figura 6b se referă la planul


orizontal (perpendicular pe antene). În figura 6a, pentru simplitate, nu s-au prezentat decât cei doi lobi principali pentru sistemul coliniar. Unghiul de deschidere (la 3dB) se reduce de la  $78^\circ$  (dipol  $\lambda/2$ ) la circa  $20^\circ$  (depinde de N). Cu cât N este mai mare, cu atât lobii se îngustează mai mult, dar crește gabaritul. Deoarece lungimea de undă este mică, gabaritul poate rămâne acceptabil, chiar dacă N=5. Faptul că dimensiunile cresc doar într-o direcție

rezultată extincții pentru  $\phi=0^\circ$  și  $\phi=\pm 180^\circ$ ,  $F_{s3}$  prezintă patru extincții, iar  $F_{s4}$  - șase extincții. Caracteristica rezultantă se obține înmulțind  $F_s$  cu  $F_a$ .

Dacă se notează  $x = |\cos(90^\circ \cos\phi)|$  și  $y = |\sin\phi|$  se obțin relațiile simple:

$$F_{R2} = x^2/y; F_{R3} = (4x^2 - 1)x/3y; F_{R4} = (2x^2 - 1)x^2/y$$

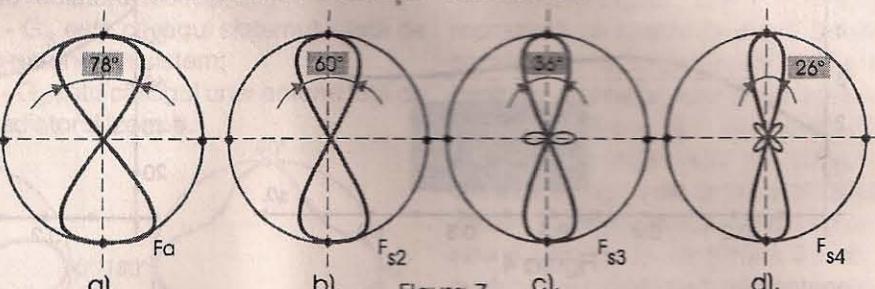În figura 8 sunt trasate calitativ diagramele rezultante. Se observă că:



1) înmulțirea cu  $F_a$  îngustează lobii principali ai diafragmei sistemului de antene izotrope ( $F_s$ ). Astfel, pentru  $N=2$ , îngustarea este substanțială, de la  $78^\circ$  la circa  $47^\circ$ . Pentru  $N=3$  îngustarea este de la  $36^\circ$  la  $33^\circ$ , iar pentru  $N>4$  îngustarea este mai mică, de la  $26^\circ$  la  $25^\circ$ . Prin urmare, dacă N este mare, pentru lobii principali contează practic doar forma lui  $F_{s3}$ :

2) se păstrează extincțiile ambelor diagrame ( $F_a$  și  $F_s$ ). Astfel  $F_{R3}$  are 6 extincții (două de la  $F_a$  și patru de la  $F_s$ ); ca urmare diagrama  $F_{R3}$  are patru lobi secundari și nu doi ca  $F_s$ . Este că și cum lobii cei mici se "sparg" în patru lobi și mai mici;

3) lobii secundari, indiferent dacă rămân sau nu aceeași ca număr, își reduc amplitudinea. Acest efect apare ca urmare a radiatiei slabe a dipolului la unghiuri mici față de axa antenei.

Desenele din figura 7 și 8 sunt calitative și cititorul se poate lămurii trasând pe aceeași diagramă  $F_a$ ,  $F_s$  și  $F_R$  pentru comparație (pentru un N ales). Singura problemă practică este că odată cu creșterea lui N este necesar să alegem un pas pentru  $\phi$  tot mai mic, ajungând la un număr apreciabil de puncte de calcul. Dar nu este necesar să se calculeze decât pentru  $\phi=0-90^\circ$ , deoarece restul se completează prin simetrie. Câstigurile totale teoretice (în dB) sunt de circa 4dB; 5,35dB și 6,45dB după cum N=2, 3 sau 4.

- continuare în numărul viitor -



## CIRCUITE ȘI AMPLIFICATOARE DE RF (II)

ing. Claudiu Iatan/ Y08AKA

- urmare din numărul trecut -

Relația (1.20) astfel obținută prezintă importanță, deoarece, datorită invariației ei, în funcție de elementele parazite, permite:

- determinarea elementelor circuitului de intrare;
- calculul simplu al etalonării scării radioceptorului, pe baza relației inverse:

$$f_n = \sqrt{b_n} f_{h\max} - f_i; \quad (1.22) \text{ unde:}$$

$$b_n = \frac{\beta_n - b_{\min}}{1 - \beta_n}; \quad (1.23)$$

$$\beta_n = c_{\min} \left( \frac{AC_{v\max}}{AC_{vn}} - 1 \right); \quad (1.24)$$

- realizarea unui reglaj în proiectare cu elemente fixe din calcul, urmând ca pe baza modelului experimental realizat să se poată determina valorile reale  $C_{ser}$  și  $L_0$ . Valorile acestora sunt conforme relației (1.20) pentru  $C_{ser}$  și relației următoare pentru  $L_0$ :

$$L_0 = \frac{(1 - c_{\min})^2}{\omega^2 h_{\max} \Delta C_{v\max} c_{\min} (1 - b_{\min})}; \quad (1.25)$$

Aceste egalități sunt corecte doar pentru circuitul din figura 1.4, urmând ca valorile reale să se afle pentru circuitul din figura 1.5, pe baza relațiilor date în tabelul 1.

Toate aceste elemente sunt dependente de  $c_{\min}$ , care rezultă din condiția ca, la frecvențele de aliniere perfectă, valorile variației capacității condensatorului să fie aceleași în circuitul de intrare și în circuitul oscillatorului local, adică:

$$C_{\min} = c(d-1)/d \quad (1.26),$$

unde:  $c = (\beta_2 - \beta_1)/(\beta_2 - 1)$  (1.27)

$$\beta = (f_3^2 - f_1^2)/(f_3^2 - f_2^2) \cdot (\beta_3 - \beta_2)/(\beta_3 - \beta_1) \quad (1.28);$$

$$d = (C_d + C_{v\max})/\Delta C_{v\max} \quad (1.29);$$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  vezi relațiile (1.23)

$C_d$  - valoarea condensatorului serie din figura 1.6.

Formule de echivalentă a circuitului oscillator local:

cazul a $C_P=0$	cazul b $C_P$ -necunoscut, $C_P$ -trimer	cazul c $C_P$ - necunoscut, $C'_P$ -trimer
$C_{Sa} = C_s + C_p$	$C_{Sa} = C_s + C_p - C_{pb}$	$C_{Sc} = C_s \left( \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{C_{pc}}{C_s}} \right)$
$C_{Pa} = \frac{C_{Sa} C'_p}{C_s}$	$C_{pb} = \frac{C_{Sb}}{C_s} (C_p - C_{pb})$	$C_{pc} = C_p - \frac{C_{pc} C_{Sc}}{C_{pc} + C_{Sc}}$
$L_{Oa} = L_o \frac{C_s}{C_{Sa} + C_{Pa}}$	$L_{Ob} = L_o \frac{C_s}{C_{Sb} + C_{pb}}$	$L_{Oc} = L_o \frac{C_s}{C_{Sc} + C_{pc}}$

Deoarece schema reală a circuitului de intrare este cea din figura 1.3 fiind impusă valoarea  $C_{dc}$  (vezi tabelul 2) se calculează mărimea auxiliară:

$$C_{db} = C_{dc}^2 / (C_{dc} + C_{tc}) \quad (1.30)$$

presupunând capacitatea parazită paralelă cu bobina  $C_{tc}$  cunoscută.

Se calculează valoarea  $d$  din:

$$d = \frac{d_i}{2} \left( 1 + \sqrt{\frac{d_i - 1}{d_i^2}} a \right); \quad (1.31) \text{ unde:}$$

$$d_i = \frac{C_{db}}{C_{v\max}} + 1; \quad (1.32)$$

$$a = \frac{4c}{\beta_3 + c} \left( \frac{f_1^2}{f_3^2 - f_1^2} \frac{\beta_3 - \beta_1}{\beta_1 + c} - 1 \right); \quad (1.33)$$

și se determină  $c_{\min}$  în conformitate cu relația (1.26) și apoi mărimea de calcul  $C_d$ , care rezultă din relația (1.29).

$$C_d = d \Delta C_{v\max} - C_{v\max} \quad (1.34)$$

Valoarea condensatorului ajustabil al circuitului de intrare se obține în acest caz din condiția de acord impusă circuitului de intrare la frecvențele  $f_1$  și  $f_3$  cu valorile  $\Delta C_{v1}$ , respectiv  $\Delta C_{v3}$  rezultate din (1.20).

$$C_t = ((d_1 C_{v1} - d_3 C_{v3}) / (f_3^2 - f_1^2)) f_1^2 - d_3 C_{v3} \quad (1.35)$$

Inductanța este:

$$L = 1 / (\omega_n^2 (d_n C_{vn} + C_t)) \quad (1.36)$$

$$\text{unde } d_n = 1 / (1 + C_{vn} / C_d) \quad (1.37)$$

Calculul se simplifică dacă în circuitul de intrare lipsește  $C_d$ , rezultând:  $d = d_i = \infty$  (1.38);  $d_n = 1$  (1.39).

Similar, dacă și oscillatorul este realizat numai pentru un acord în două puncte (gama US), ca în circuitul din figura 1.7, valorile necesare se obțin din condiția  $C_{ser} \rightarrow \infty$  pentru care conform relației (1.15') este necesar ca:  $c_{\min} = b_{\min}$  (1.40).

Acestă relație înlocuiește expresia (1.26). Este evident că, în acest caz, se va considera ca  $f_3$  cel de-al doilea punct de acord ales. Curba generală a erorilor de aliniere, independent de circuitul utilizat, rezultă prin înlocuirea în expresia frecvenței proprii de acord a circuitului de tip b, figura 1.8, a valorii lui  $C_{vn}$  obținute din relațiile (1.19) și (1.20):

$$\Delta f_n = f_{Sn} - \sqrt{\frac{f_c^2}{\frac{c_{\min}}{\beta_n + c_{\min}} + \frac{C_{vn\min} + C_{tb}}{\Delta C_{v\max}}}}; \quad (1.41)$$

$$f_d^2 = \frac{1}{4\pi^2 L_b C_{db}}; \quad (1.42)$$

$$f_c^2 = \frac{1}{4\pi^2 L_b \Delta C_{v\max}}; \quad (1.43)$$

Adesea, în gama de unde scurte, pentru a se crește comoditatea

Formule de echivalentă a circuitelor de intrare:

Tabelul 2

cazul a $c_t$ -cunoscut $c_{ta}$ -trimer	cazul b $c_t = 0$ $c'_{tb}$ -trimer	cazul c $c_t$ -cunoscut $c'_{tc}$ -trimer
$C_{ta} = \text{cunoscut}$	$C_{tb} = \frac{C_t C_d}{C_t + C_d}$	$C_{dc} = C_{db} \left( \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{C_{tc}}{C_{db}}} \right)$
$C_{da} = C_d - C_{tb}$	$C_{db} = C_d + C_{tb}$	$C_{tc} = \frac{C_t C_d}{C_t + C_d} - \frac{C_{tc} C_{dc}}{C_{tc} + C_{dc}}$
$L_a = L \frac{C_d + C_{ta}}{C_{da} + C_{ta}}$	$L_b = L \frac{C_d + C_t}{C_{db}}$	$L_c = L \frac{C_d + C_t}{C_{dc} + C_{tc}}$

acordului, se împarte gama în mai multe subgame realizate cu același condensator variabil, obținându-se astfel extensiile de game. Acestea se pot obține mărind capacitatea condensatorului ajustabil (vezi relația 1.35), în condițiile (1.38) și (1.39). Metoda prezintă dezavantajul că inductanța necesară pentru acord are o valoare mică, ceea ce o face greu realizabilă. De asemenea, în acest caz se asigură un câștig redus. Pentru a

se evita aceasta, se poate realiza un montaj în care reducerea acoperirii se face cu o capacitate serie, obținându-se circuitul din **figura 1.3**. În acest caz se poate obține un acord în patru puncte, care este însă foarte rar utilizat, preferându-se, în cele mai multe cazuri, utilizarea unui acord numai în trei puncte. În acest caz se impune valoarea unuia din elemente, ca, de exemplu,  $C_t$  care se ia mai mare decât valoarea maximă a capacității parazite. Pe baza acesteia se determină  $c_{min}$  (vezi relația 1.26),  $c$  (cu relația 1.27),  $C_{ser}$  (relația 1.15) și  $\Delta C_{vn}$  (relația 1.20) și se verifică realizabilitatea circuitului oscilator, adică dacă este posibil să fie asigurată gama impusă.

Această condiție atrage după sine relația:

$$C > C_{min} \quad (1.44)$$

Dacă relația (1.44) este satisfăcută, se poate trece la determinarea valorilor pieselor din circuit prin calculul parametrului auxiliar:  $d=c/(c-c_{min})$  (1.45). Această mărime permite determinarea capacităților din circuitul de intrare (vezi relațiile 1.34 și 1.35) cât și inductanța necesară (relația 1.36).

Pentru circuitul cu acord inductiv calculul se face în mod similar, numai că, pe baza observațiilor făcute la obținerea relațiilor (1.9) și (1.10) echivalențele stabilite se extind conform **tabelului 3**, echivalarea mărimilor circuitelor de intrare cu acord capacativ și inductiv: **Tabelul 3**

Circuit cu acord capacativ	Circuit cu acord inductiv	Circuit cu acord capacativ	Circuit cu acord inductiv
$C_{vmax}$	$L_{vmax}$	$\Delta C_t$	$\Delta L_s$
$C_{vmin}$	$L_{vmin}$	$\Delta C_{par}$	$\Delta L_{par}$
$C_t$	$L_s$	$\Delta L$	$\Delta C$
$L$	$C$	-	-

Cuplajul circuitului acordat cu sarcina (amplificatorul de RF) la receptoarele cu tuburi electronice se poate face direct sau prin intermediul unui condensator de cuplaj. Pentru receptoarele tranzistorizate, conectarea sarcinii se face, în general, printr-un cuplaj inductiv mutual sau pe o priză a bobinei sau capacitatea de acord.

De asemenea, cuplajul antenei cu circuitul de intrare se poate realiza capacativ, care este cel mai economic, la rândul lui putând fi capacativ serie sau capacativ derivativ. Un câstig mai bun se poate obține folosind o cuplare inductivă a antenei.

Sursa și sarcina introduc în circuitul acordat rezistențe și reactanțe care au ca rezultat modificarea valorilor impedanțelor. Reactantele determină modificarea frecvenței de rezonanță a circuitului acordat, modificare care, dacă nu este compensată, conduce la apariția unor distorsiuni liniare și neliniare. Totodată se micșorează și factorul de acoperire maxim posibil. Rezistențele introduse amortizează circuitul acordat, scăzându-i proprietățile selective. În același timp ele se comportă și ca surse de zgomot cu o tensiune electromotoare ce rezultă din teorema lui Nyquist.

Zgomotul radioreceptoarelor ce lucrează până la 50MHz este datorat de multe ori în special etajului amplificator pe care debitează mixerul. Din acest motiv, uneori se caută să se obțină factorul de zgomot minim pentru acest etaj. Acesta se construiește cu elemente pasive, diode și în special diode Shottky.

Utilizarea condensatoarelor variabile în circuitele de RF conduce la mărirea gabaritului întregului ansamblu, la modificarea capacității parazite a circuitului în cazul apropierei de radioreceptor a unor corpușe metalice sau chiar a mânuirii operatorului etc. Este îngreunată, de asemenea, și realizarea comenzi la distanță, condensatoarele variabile necesitând pentru acționarea acestora servomotoare. O soluție pentru rezolvarea acestor deficiențe s-a găsit prin utilizarea proprietăților joncțiunilor semiconductoare de a avea pierderi foarte mici ( $Q>1000$ ) și de a-și varia capacitatea în funcție de tensiunea continuă ( $E$ ) și ale RF( $U_{cos\omega t}$ ) aplicată, după o lege de forma:

$$C=C_0(1-V/V_0)^n \quad (1.46)$$

$C$  este capacitatea joncțiunii la potențialul  $V$ ;  $C_0$  este capacitatea joncțiunii la potențialul 0;  $V=U_{cos\omega t}-E$ ;  $V_0$  este valoarea barierii de potențial a joncțiunii în lipsa unei tensiuni exterioare.

Un alt avantaj al realizării circuitului de intrare cu varicapuri este faptul că numărul circuitelor acordate comandabile de un singur buton (prin intermediul unui potențiomtru ce aplică tensiunea sursei de curent continuu) poate fi foarte mare. Se pot, deci, obține ușor reglație suplimentare ca, de exemplu, cele pentru rejetia semnalelor perturbatoare ce au

frecvență variabilă o dată cu frecvența de acord (figura 1.9). Raportul de acoperire al circuitului acordat cu varicapuri este determinat de capacitatea minimă corespunzătoare fie elementelor parazite, fie tensiunii inverse maxime admisibile a joncțiunii și de capacitatea maximă limitată de semnalul alternativ aplicat. Aceasta nu trebuie să conducă la variații ale capacitatii care să modifice curba de rezonanță a circuitului acordat.

O altă problemă, ridicată de utilizarea diodelor varicap în circuitele de intrare, este faptul că, fiind elemente neliniare, introduc distorsiuni neliniare. Acestea sunt în general mult mai puțin periculoase decât cele date de etajul următor, care lucrează la nivel mai ridicat. Dintre acestea, cea mai periculoasă este apariția intermodulației, deoarece semnalul perturbator poate avea o valoare ridicată.

Gradul de modulație suplimentar, ce apare pe semnalul util ( $E$ ), se poate calcula prin relația:

$$m=m(E_p^2/E^2)(n(n+1)/2) \quad (1.47)$$

$E_p$  este amplitudinea semnalului perturbator, cu un grad de modulație  $m$ . Din relația (1.47) rezultă că este indicat să se lucreze cu tensiuni de polarizare ridicate, caz în care se obține o modulare parazită neglijabilă. Dacă totuși nu este posibilă mărirea valoii minime a tensiunii de polarizare, neasigurându-se capacitatea maximă necesară, este indicată folosirea montajului din **figura 1.10**, care permite în aceleași condiții o scădere de patru ori ( $E_p$  pe diodă scade de două ori) a modulației parazite față de cazul utilizării unei singure diode varicap a circuitului acordat. O ultimă problemă ridicată de utilizarea în circuitele acordate a joncțiunilor polarizate este faptul că acestea își modifică capacitatea în funcție de temperatură mediului ambiant, atât prin modificarea constantei dielectrice a materialului semiconductor folosit, cât și prin modificarea valoii potențialului de barieră. Variația potențialului de barieră  $V_0$  fiind redusă (circa 2,3mV/°C), nu are o influență semnificativă decât în domeniul de polarizări reduse, care este rar utilizat. Ultima cauză a abaterii de capacitate cu temperatura este variația currentului diodei, care determină o cădere suplimentară de tensiune pe rezistența sursei. Pentru aceasta, rezistența echivalentă a



sursei de polarizare nu trebuie să fie prea mare. Sursa cea mai mare de perturbații este zgomotul de interferență.

În primul rând, cele mai periculoase sunt semnalele datorate canalelor adiacente canalului util. În receptoarele moderne de tip heterodină reacția acestor canale se face în amplificatorul de FI care, lucrând pe o singură frecvență, poate asigura un factor de transfer cu o curbă aproape de filtrul ideal.

Rezultă, deci, că ansamblul de RF trebuie să asigure în special atenuarea semnalelor ce pot fi amplificate de către amplificatorul de FI și anume:

- semnale ce au frecvență intermediară  $f_i$ ;

- semnale care prin combinație cu frecvența oscilatorului local ( $f_h$ ) pot da naștere unei frecvențe purtătoare egală cu frecvența intermediară.

Dintre acestea, cel mai important ca valoare este semnalul imagine de frecvență:

$$f_{\text{mag}} = f_s + 2f_i \quad (1.48)$$

O primă soluție de atenuare a semnalelor perturbatoare este utilizarea proprietăților selective ale circuitului de intrare, rezultând o atenuare:

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + Q_p^2 Y_p^2}} \quad (1.49)$$

unde  $Y_p$  este dezacordul generalizat corespunzător frecvenței semnalului perturbator ( $f_i, f_{\text{mag}}$ ). O mărire a atenuării semnalelor cu frecvența imagine se poate obține folosind o schemă a circuitului de intrare ca în figura 1.11, la care se alege:

$$f_r = f_{\text{mag}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C}} \quad (1.50)$$

Se observă, în acest caz, că reacția maximă are loc numai la frecvența la care este îndeplinită relația (1.50).

Circuitele rejectoare pot fi realizate în mai multe moduri: circuite rejectoare derivativ, circuite rejectoare serie, circuite rejectoare în puncte sau combinații ale acestora, asupra căror nu insistăm acum.

## 2. AMPLIFICATOARE DE RF

Amplificatorul de RF este elementul activ din radioreceptor care amplifică semnalele selectate de circuitul de intrare fără a le modifica frecvența. Pentru ca distorsiunile neliniare pe care le introduce să fie

minime, el funcționează în clasă A. Principalul avantaj al radioreceptoarelor cu amplificator de RF este factorul de zgomot mai redus. Aceasta este datorită faptului că nu există surse suplimentare de zgomot (ca de exemplu oscilatorul local la schimbătorul de frecvență) și că panta elementului activ folosit (tub electronic sau tranzistor) are o valoare mai mare, fiind panta caracteristicii dinamice și nu panta de conversie. În afară de aceste atribute, amplificatorul de RF reduce și influența antenei asupra oscilatorului local, mărinindu-i stabilitatea și datorită aceluiași efect de separare se micșorează și tensiunea indusă de oscilatorul local în antenă, scăzând câmpul de radiație al antenei. De asemenea, existând un element activ pe care se poate aplica RAA-ul, este posibil ca introducerea amplificatorului de RF să aducă și o mărire a eficacității acestuia.

funcționare ales, iar pentru tranzistoare, și de temperatură mediului ambiant. În unele cazuri acest fapt este neplăcut, deoarece introduce în semnalul de informație elemente noi, distorsionându-l.

Pentru a evita această distorsiune, se pot alege amplificatoare cu tuburi electronice cu pantă S cât mai constantă. Valorile pantei pentru tuburile moderne utilizate este de 5-10mA/V. Rezistența internă are valori ridicate, 0,8-2,5MΩ, amplificatorul RF fiind realizat cu pentode deoarece pericolul de apariție a oscilațiilor parazite, datorită reacției ce are loc prin intermediul capacității grilă-anod, este mult micșorat față de triode.

Uneori, pentru mărirea eficienței RAA-ului se comandă și amplificatorul de RF, impunând utilizarea unor pentode cu pantă variabilă. Variația pantei în funcție de tensiunea de reglaj se alege

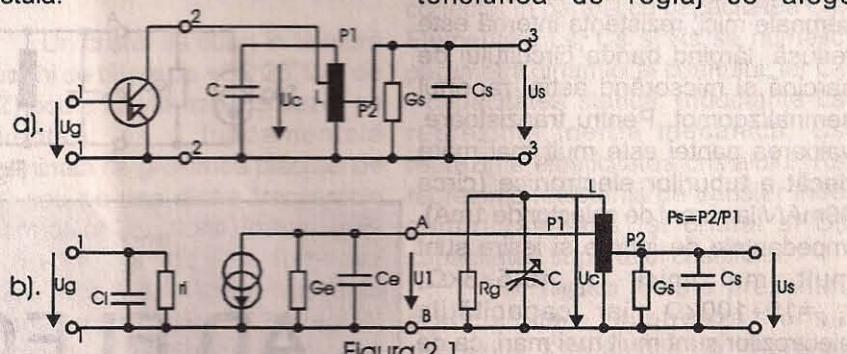


Figura 2.1

Din aceste motive, amplificatoarelor de RF, în afară de cerințele impuse circuitelor de intrare, li se impun și următoarele:

- să asigure un câstig cât mai mare;
- distorsiunile suplimentare apărute la semnalul maxim aplicat, datorită neliniarității elementului activ, să fie inferioare unei valori admisibile (de obicei mai mici de 1-3%);

- funcționarea să fie stabilă atât electric (să nu intre în oscilație), cât și ca limite de variație a parametrilor săi;

- elementele active și pasive introduse să aibă regimul de funcționare astfel ales, încât să fie realizată durata medie de funcționare impusă.

Un etaj amplificator de RF (figurile 2.1a și 2.2a) poate fi echivalat pentru variații mici în jurul punctului de funcționare cu circuitul din figurile 2.1b și 2.2b.

Elementele circuitului echivalent depind de punctul de

exponential, astfel ca reglajul obținut să concorde cu modul de variație a senzației fiziologice auditive, adică:  $\ln S = kU$  (2.1).

Alegerea coeficientului  $k$  din relația (2.1) se face după două criterii contradictorii, și anume:

- să fie mic, astfel încât să asigure un coeficient de distorsiuni neliniare redus;

- să aibă o valoare ridicată, astfel încât reglajul amplificării să se poată face într-o plajă largă la o variație redusă a tensiunii de comandă și prin urmare și a tensiunii de ieșire, cu care este proporțională.

Dacă la semnalul maxim distorsiunile sunt inadmisibile, se folosește un montaj de alimentare a grilei-ecran prin intermediul unei rezistențe oarecare (figura 2.3). Se micșorează astfel eficacitatea reglajului, dar se micșorează și distorsiunile neliniare ale envelopei de modulație prin mărirea tensiunii de

polarizare (valoare absolută) la care apare tăierea curentului anodic. Același montaj face posibilă și o reducere a distorsiunilor neliniare care apar la semnale mari, în cazul utilizării tuburilor cu pantă fixă, evitându-se neliniaritatea inferioară a caracteristicii de transfer  $i_a - U_g$ , prin trecerea pe o caracteristică cu tensiunea de ecran mai mică. Totodată în cazul acestor tuburi - numite cu pantă fixă - prin folosirea montajului din figura 2.3 este posibilă și variația pantei datorată modificării tensiunii continue ecranatelor, realizându-se și în acest caz un reglaj al amplificării, însă cu o eficiență mult mai redusă. Se remarcă faptul că odată cu scăderea pantei tubului, rezistența sa internă crește. Acest efect este în general nedorit, căci la semnale mari, micșorându-se banda de trecere a amplificatorului, se măresc distorsiunile liniare și neliniare datorate circuitului acordat din anod, iar la semnale mici, rezistența internă este redusă, largind banda circuitului de sarcină și micșorând astfel raportul semnal/zgomot. Pentru tranzistoare, valoarea pantei este mult mai mare decât a tuburilor electronice (circa 40mA/V la curent de colector de 1mA), impedanțele de intrare și ieșire sunt mult mai mici ( $r_{b,e} = 0,5 \div 3\text{k}\Omega$ ,  $r_{c,e} = 10 \div 100\text{k}\Omega$ , iar capacitățile electrozilor sunt mult mai mari, ca de exemplu:  $C_{b,e} = 100 \div 1000\text{pF}$ ,  $C_{b,e} = 2 \div 20\text{pF}$  față de  $10^{-2} \div 10^{-3}\text{ pF}$ , cât are o pentodă de RF).

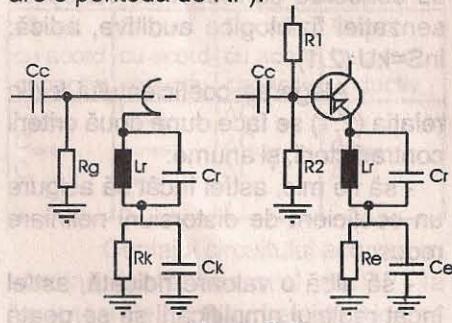


Figura 2.3

În special, valoarea mare a capacității bază-colector a determinat să se treacă la realizarea tranzistoarelor cu efect de câmp. Acestea au capacitatea de reacție de 3-5 ori mai mică. În același timp, capacitatea de intrare s-a micșorat și ea în același raport, iar impedanța de ieșire ajunge până la circa  $1\text{M}\Omega$  la curenti de circa 1mA. O mărire a impedanței de intrare până la  $10^{13} \div 10^{15}\Omega$  se obține cu tranzistoarele

metal-oxid (MOS), a căror capacitate de reacție este de ordinul 1-2pF, iar impedanța de ieșire,  $20 \div 200\text{k}\Omega$ . Pentru o micșorare a capacității de reacție se construiesc în prezent tranzistoare MOS, care au metalizarea redusă în partea dinspre drenă. Tranzistorul de tip MOS prezintă și marele avantaj că are o caracteristică de transfer pătratică, ceea ce face ca distorsiunile anvelopei de modulație să fie nule. Avantajele tranzistoarelor MOS sunt întrucâtva micșorate de faptul că pantă lor este redusă ( $S = 0,35\text{mA/V}$ ). Deoarece se obțin factori de zgomot

foarte mici, 2-4dB la impedanțe ridicate și capacități de reacție reduse, tranzistoarele metal-oxid sunt folosite cu mult succes în amplificatoare de RF.

Sarcina amplificatorului de RF este fie un circuit simplu sau dublu acordat, fie o sarcină aperiodică.

Circuitele acordate utilizate se pot cupla direct la elementul activ (anoda tubului), prezentând însă dezavantajul că nu se poate pune la masă rotorul condensatorului variabil, deoarece ar scurta circuitul la masă sursa de alimentare.

- continuare în numărul viitor -

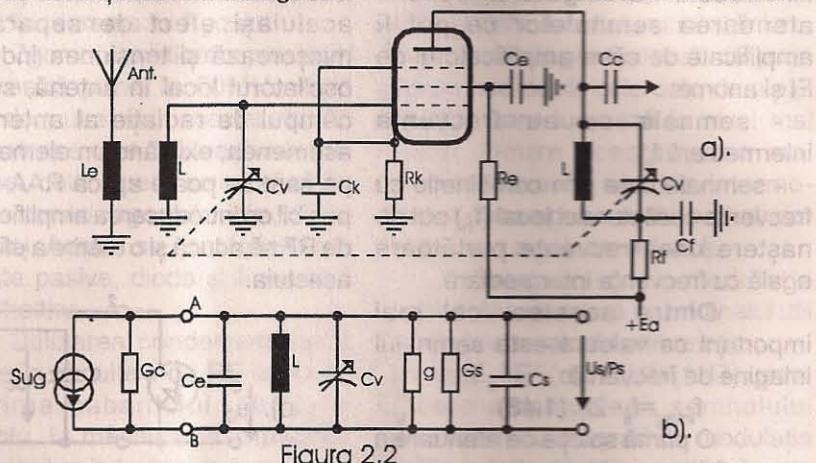


Figura 2.2

## AD ELECTRO COM

COMPONENTE ELECTRONICE ȘI ELECTRICE

RADIO - T.V.

AUDIO - VIDEO

ACCESORII GSM

COMPONENTE ȘI CONSUMABILE

CALCULATOARE

APARATE DE MĂSURĂ ȘI CONTROL

LITERATURĂ DE SPECIALITATE

Str. Calea Griviței nr. 34, București, sector 1

Tel: 01/650.32.70




## OSCILATOR CU CUART TERMOSTATAT PE 5MHz

ing. Șerban Naicu
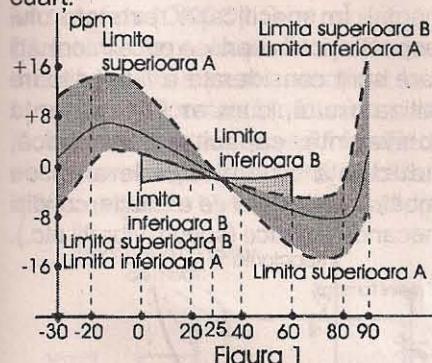
### 1. Cristale de cuart

Dacă se dorește o foarte bună stabilitate a frecvenței de oscilație, oscilatoarele respective vor fi pilotate cu cristale de cuart (rezonatoare cu cuart), acestea acționând ca circuite oscilante având factorul de calitate (Q) foarte ridicat.

În vederea unei bune înțelegeri a modului de funcționare al oscilatoarelor cu cuart este necesară o scurtă prezentare a elementelor caracteristice ale rezonatoarelor cu cuart.



De altfel, dispozitivele electronice cu cuart (rezonatoare, filtre și oscilatoare) sunt elemente curente în activitatea practică a oricărui constructor electronist, fie el și amator. Aceste dispozitive cu cuart se află în fabricație curentă și la noi în țară, începând cu anul 1981, la Institutul de Cercetări Electronice București (iar din 1990 la SC ROM-CUARTZ SA).


Cristalele de cuart (quartz crystals) au la bază funcționarea efectului piezoelectric (invers) care a fost descoperit de Pierre și Joliot Curie în anul 1880. Efectul piezoelectric (invers) constă în aceea că, atunci când un material piezoelectric (respectiv un cristal de cuart) este introdus într-un câmp electric, rezultă o deformare mecanică a acestuia. Sub influența unui câmp electric oscilant cristalul de cuart este adus într-o stare de oscilație (vibratie) electro-mecanică.

Ulterior au urmat inventarea oscillatorului stabilizat cu cuart (1921) de către W.G. Cady și în 1923 schema de oscillator cu un singur rezonator cu cuart, propusă de G.W. Pierce (același lucru îl va face A. Crossley, trei ani mai târziu), iar în 1929 primul cronometru cu cuart (W.A. Morrison).

Deși se găsește în natură din abundență, cristalul natural de cuart cu puritate și dimensiuni corespunzătoare este mai degrabă o raritate, de aceea se recurge la producerea pe cale industrială a cuartului sintetic. În prezent, marea majoritate a dispozitivelor cu cuart se realizează din cuart sintetic.

Gama de frecvență acoperită de către rezonatoarele cu cuart obișnuite poate varia între câteva sute de Hz și 150MHz. Pentru a se acoperi întreaga această gamă în procesul tehnologic de realizare a cuarturilor se utilizează diferite moduri de vibrație (flexiune, extensie, forfecare plană, forfecare în grosime etc.) și diverse unghiuri de tăiere (AT, BT, CT, DT, ET etc.).

Un cristal de cuart în tăietură AT (unghi de tăiere de  $+35^{\circ}25'$  față de axa Z) poate să vibreze (oscileze) pe frecvența sa fundamentală (determinată de grosimea plăcuței de cuart) sau pe una dintre frecvențele sale armonice (overtones) impare (a 3-a, a 5-a, a 7-a etc.) în domeniul 0,9÷25MHz. Oscilația pe frecvență fundamentală se folosește, de regulă, în domeniul 0,9÷25MHz, iar pe una dintre armonici în domeniul 17÷250MHz.

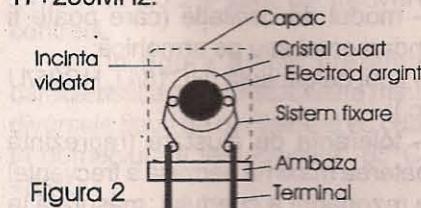

Cristalele de cuart în tăietură AT au o excelentă caracteristică frecvență-temperatură, care le recomandă utilizării în aplicațiile în care este necesară o bună stabilitate a frecvenței de oscilație, într-un domeniu larg al temperaturilor de lucru.

În figura 1 sunt prezentate caracteristicile frecvență-temperatură pentru două oscilatoare. Curba A reprezintă caracteristica unui cristal optimizat pentru a avea o abatere minimă de frecvență în domeniul de temperatură  $-30^{\circ}\text{ a }+90^{\circ}\text{C}$ , iar curba B caracteristica unui cristal optimizat pentru domeniul  $0^{\circ}\text{ a }+60^{\circ}\text{C}$ .

Se poate observa că aceste

caracteristici frecvență-temperatură se prezintă sub formă unor parabole, având un punct de inflexiune la  $+25^{\circ}\text{C}$ .

Rezonatorul cu cuart (cristalul de cuart) constă dintr-o plăcuță din monocrystal de cuart pe ale cărei fețe majore sunt depusi doi electrozi (de regulă din argint), fixați într-un ansamblu de prindere (de fixare), denumit ambază, care se găsește închisă ermetic într-o incintă vidată (sau conținând o atmosferă de azot uscat), ca în figura 2.

Pentru a putea parcurge pe scurt proprietățile electrice ale unui rezonator cu cuart, plecăm de la circuitul electric echivalent al acestuia, prezentat în figura 3. Acesta este format din grupul serie  $L_s$ ,  $C_s$  și  $R_s$  conectat în paralel cu capacitatea  $C_0$ . Elementele  $L_s$ ,  $C_s$  și  $R_s$  se numesc parametrii dinamici ai cuartului, iar  $C_0$  - capacitatea statică. Inductanța  $L_s$  reprezintă inerția mecanică,  $C_s$  reprezintă elasticitatea cristalului,  $R_s$  reprezintă rezistența de transfer între suport (ambază) și cristal și  $C_0$  capacitatea suportului cristalului.

În figura 4 este prezentat graficul care ilustrează forma reactanței X în funcție de frecvență sursei de semnal.

Analizând dependența de frecvență a impedanței (reactanței) circuitului electric echivalent al rezonatorului cu cuart, putem defini mai multe frecvențe caracteristice, dintre care cele mai importante sunt:

-  $f_s$  - frecvența de rezonanță serie reprezintă frecvența pentru care impedanța echivalentă a circuitului este rezistivă, având valoarea minimă (reactanța circuitului serie se anulează), fiind dată de relația:

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_s}}$$

-  $f_p$  - frecvența de rezonanță paralel reprezintă frecvența pentru care impedanța echivalentă a circuitului este tot rezistivă, având valoarea maximă (reactanța circuitului fiind nulă), fiind dată de relația:

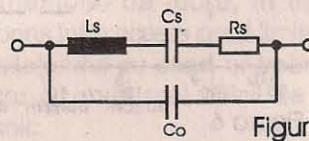


Figura 3



$$f_p = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{L_s \cdot C_s C_0}{C_s + C_0}}}$$

Se poate observa pe graficul prezentat că în intervalul dintre cele două frecvențe caracteristice ( $f_s$  și  $f_p$ ) cristalul are o comportare inductivă ( $X > 0$ ), iar în afara acestui domeniu (adică pentru  $f < f_s$  sau  $f > f_p$ ) cristalul are o comportare capacativă ( $X < 0$ ).

Factorul de calitate al unui rezonator cu cuarț este foarte ridicat, având valori cuprinse între  $10^4$  și  $10^6$  putând fi determinat cu relația:

$$Q = \omega L_s / R_s$$

Frecvența de rezonanță a cristalelor de cuarț este foarte stabilă. Modificările acesteia cu variațiile de temperatură ambiante rămân, în general, în limitele de 0,001%.

De asemenea, capacitatea statică  $C_0$  este amplificată de către capacitați suplimentare conectate în exteriorul cuarțului, ceea ce influențează direct valoarea frecvenței de rezonanță paralel ( $f_p$ ). Avantajele utilizării unui asemenea circuit constau în posibilitatea efectuării unei ușoare deplasări a frecvenței de oscilație a rezonatorului, ceea ce face posibilă o corecție fină de frecvență.

În schimb, frecvența de rezonanță serie ( $f_s$ ) este dimpotrivă, independentă de elementele exterioare cuarțului, ceea ce permite obținerea unor frecvențe standard.

În practică, putem considera că un rezonator cu cuarț oscilează pe o frecvență situată între  $f_s$  și  $f_p$ , ca urmare a decalajelor de fază care sunt determinate de modificările intervenite în circuitele externe.

Pentru ajustarea frecvenței de rezonanță a unui cuarț situat într-un oscillator, se folosește o capacitate de tragere ( $C_L$ ) care poate fi montată în serie cu acesta (figura 5) sau în paralel.

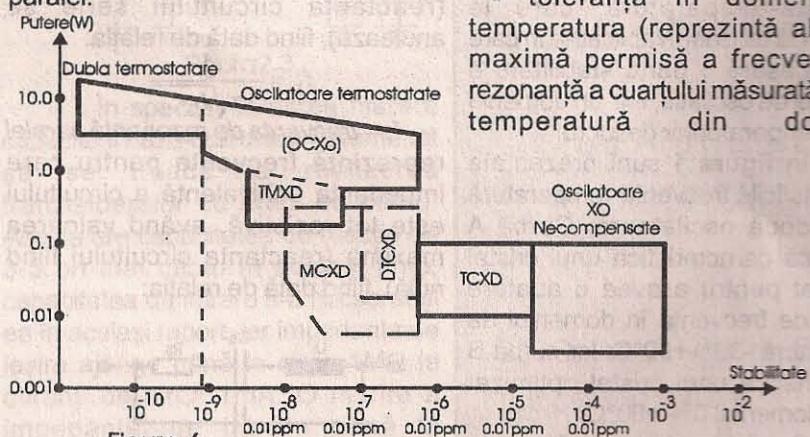


Figura 6

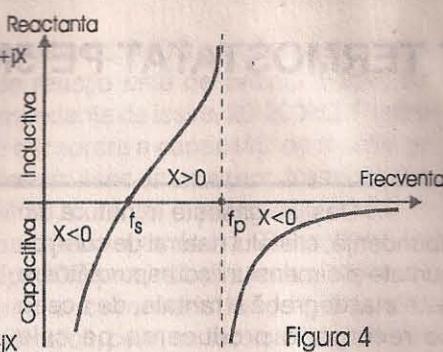


Figura 4

Cu ajutorul acestui condensator ajustabil (trimer) introdus în serie cu cristalul de cuarț, frecvența de rezonanță a acestuia ( $f_r$ ) poate fi ușor mărită, la valoarea  $f_r$ . Notând variația  $\Delta f = f_r - f_r$ , avem relația:

$$\Delta f/f_r = C_s/(2(C_0 - C_s))$$

Întrucât în majoritatea cazurilor practice capacitatea de tragere  $C_L$  este un trimer, având capacitatea reglabilă ( $C_L + \Delta C$ ), relația devine:

$$\Delta f/f_r = (C_s/2)(1/(C_0 + C_L) + (C_0 + C_L)^2/\Delta C)$$

Pentru ajustarea frecvenței de oscilație a unui cuarț se pot utiliza și inductanțe în circuitul extern al acestuia, dar acest lucru nu va mai fi detaliat, atât pentru că este utilizat mai rar, dar în special că nu este utilizat în structura oscilatorului termostatat care va fi prezentat în acest articol.

În concluzie, lucru foarte important pentru utilizatori, un rezonator cu cuarț trebuie să contină în specificația să, pe lângă lucrul cel mai important, frecvența sa nominală, următoarele date suplimentare:

- modul de oscilație (care poate fi fundamental sau pe armonică);

- tipul de capsulă (HC18/U, HC25/U etc.);

- toleranța de ajustare (reprezintă abaterea maximă permisă a frecvenței de rezonanță a cuarțului, măsurată la temperatura de referință specificată, de regulă +25°C);

- toleranța în domeniul de temperatură (reprezintă abaterea maximă permisă a frecvenței de rezonanță a cuarțului măsurată la orice temperatură din domeniul

temperaturilor de utilizare specificat, față de frecvența de rezonanță, măsurată la temperatura de referință specificată);


- toleranța totală (reprezintă abaterea maximă permisă a frecvenței de rezonanță față de frecvența nominală, în domeniul temperaturilor de utilizare);

- domeniul temperaturilor de utilizare (reprezintă intervalul de temperatură în care toleranțele menționate mai sus trebuie respectate. De regulă, acest interval se alege simetric față de temperatura de referință);

- alegerea rezonanței serie sau paralel. Dacă se alege rezonanța paralel este obligatoriu să se specifice capacitatea de sarcină  $C_L$ ;

- rezistența serie echivalentă.

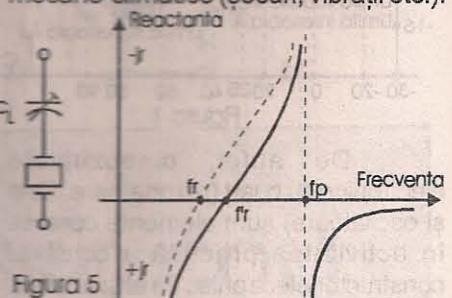În specificația rezonatorului respectiv pot fi cuprinse orice informații care sunt considerate a fi folosite de utilizatorului, cum ar fi: rezistență echivalentă, capacitatea dinamică, inductanța dinamică, toleranța de îmbătrâinire, nivelul de excitare, condiții mecano-climaticice (socuri, vibratii etc.).



Facem o precizare extrem de importantă. Rezonatoarele cu cuarț, conform specificației de catalog, se împart în două mari grupe:

- rezonatoare standard (rezonatoare de tip profesional, rezonatoare pentru radiotelefoane și rezonatoare de tip industrial);

- rezonatoare speciale (nestandard). Acestea ne interesează în primul rând pentru această aplicație. Ele pot fi: rezonatoare pentru oscilatoare termostatate (OCXO) și rezonatoare pentru oscilatoare termocompensate (TCXO).

## 2. Oscilatoare cu cuarț

Oscilatoarele cu cuarț se pot clasifica în mai multe categorii. Acestea sunt:

- a) **Oscilatoare cu cuarț necompensate (XO).** Sunt oscilatoare pilotate cu rezonatoare cu cuarț, fără a utiliza nici un procedeu de compensare a variației temperaturii. Ordinul de stabilitate al frecvenței de



oscilație este cuprins între  $\pm 10$  și  $\pm 100$  ppm.

b) **Oscilatoare cu quart termocompensate (TCXO)** Sunt oscilatoare pilotate cu rezonatoare cu quart la care variația cu temperatura a frecvenței cristalului de quart este redusă prin intermediul unui sistem electronic de compensare.

Dacă compensarea cu temperatura a variației frecvenței de oscilație se face digital, avem de-a face cu **oscilatoare cu quart termocompensate digital (DTCXO)**.

Ordinul de stabilitate al acestor tipuri de oscilatoare este cuprins între  $\pm 0,25$  ppm și  $\pm 5$  ppm, în funcție de gama de temperatură.

c) **Oscilatoare cu quart termostate (OXCO)**. Sunt oscilatoare pilotate cu rezonatoare de quart la care cristalul cu quart este menținut la o temperatură constantă în interiorul unei incinte termostatate. Această familie de oscilatoare are o foarte bună stabilitate a frecvenței de oscilație de la  $\pm 1$  ppb

Această categorie de oscilatoare oferă o stabilitate cuprinsă între  $\pm 0,1$  și  $\pm 0,01$  ppm, în domeniu de temperatură  $-55^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$ , cu un consum de putere similar cu al oscilatoarelor termocompensate (50mW sau mai puțin).

e) **Oscilatoare cu quart comandate în tensiune (VCXO)** Sunt oscilatoare pilotate cu rezonatoare de quart a căror frecvență de oscilație poate fi variată sau modulată după o anumită lege dictată de aplicarea unei tensiuni de comandă.

Stabilitatea acestor tipuri de oscilatoare depinde de modul în care se face compensarea termică (cum ar fi: VCTCXO sau VCOCXO). Întrucât cristalul de quart simplu este mult mai stabil decât circuitul rezonant LC, chiar și un oscillator simplu comandat în tensiune (VCXO) este superior unuia clasic, fără quart (VCO).

Dacă la un VCO frecvența de acord poate varia față de cea centrală de la  $\pm 5\%$  la  $\pm 30\%$ , la un VCXO

ridicat.

În ceea ce privește modificarea condițiilor de mediu, cel mai important remeđiu constă în termocompensarea sau termostatarea quartului, cel de-al doilea procedeu oferind cea mai bună stabilitate.

Asupra procedeului termostatării cristalului de quart ne vom opri în cele ce urmează, întrucât oscillatorul de 5MHz prezentat în acest articol utilizează tocmai acest procedeu în vederea creșterii stabilității frecvenței sale de oscilație.

În ceea ce privește modificarea condițiilor de mediu, ca factor care determină stabilitatea frecvenței oscilatoarelor, putem spune că temperatura reprezintă factorul cel mai important. Variatia temperaturii influențează comportarea semiconductoarelor, dar mai ales funcționarea cristalului de quart. Se recurge la cristale de quart care asigură o cât mai mică variație a frecvenței de oscilație cu temperatura, cum ar fi cele realizate

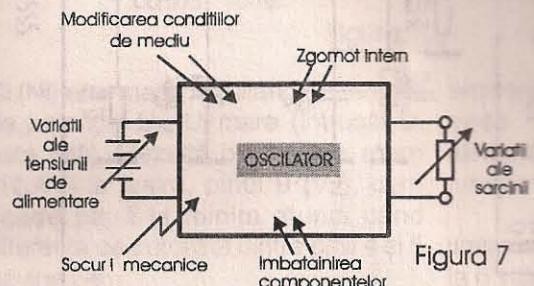


Figura 7

( $1 \times 10^{-9}$ ) la  $\pm 100$  ppb, pentru un domeniu de temperatură cuprins între  $-55^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$ .

d) **Oscilatoare cu quart compensate cu microprocesor (MCXO)**. Aceste oscilatoare folosesc metode complet diferite de compensare termică, constând în rezonatoare autosensibile la temperatură și compensare externă. Autosensibilitatea la temperatură rezolvă una dintre limitările importante ale tipurilor de oscilatoare enumerate anterior, care constă în existența unui decalaj între temperatura sesizată și temperatura rezonatorului. Autosensibilitatea este realizată prin utilizarea a două moduri de rezonanță ale rezonatorului de înaltă calitate, în tăietură SC, în circuitul oscillatorului lucrând în mod dual. O diferență de frecvență corespunzătoare obținută variază aproape liniar cu temperatura. Compensarea externă reduce în mare măsură limitările precedentelor tipuri de oscilatoare enumerate.

această variație se reduce la domeniul  $\pm 1$  ppm la  $\pm 0,2\%$  față de frecvență centrală.

În figura 6 este prezentată caracteristica putere-stabilitate pentru diversele tipuri de oscilatoare cu quart, în domeniul de temperatură  $-55^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$ .

### 3. Stabilitatea oscilatoarelor cu quart termostate

Stabilitatea frecvenței de oscilație a oscilatoarelor este o cerință obligatorie într-un număr mare de aplicații din domeniul tehnicii de măsurare, al telemetriei, al radiocomunicațiilor etc.

Ilustrarea schematică a celor mai importanți factori care influențează stabilitatea frecvenței de oscilație a unui oscillator este făcută în figura 7.

În primul rând, pentru obținerea unor stabilități bune ale frecvenței de oscilație se recurge la pilotarea oscilatoarelor cu cristale cu quart, care acționează ca circuite oscilante cu factor de calitate foarte

în tăietură AT. În numeroase aplicații acest lucru nu este suficient. În acest caz se recurge la metoda termostatării cristalului de quart, care oferă cea mai bună stabilitate a frecvenței de oscilație. În principiu, procedeul constă în menținerea rezonatorului cu quart la temperatură cât mai constantă, cu o precizie cât mai bună.

Temperatura de termostatare a quartului se alege cu puțin mai mare (sau egală) cu limita superioară a domeniului de temperaturi în care oscillatorul lucrează. Acest lucru este determinat de faptul că în domeniul de lucru radiatorul pe care se află situat quartul trebuie încălzit (mai mult sau mai puțin, în funcție de temperatura mediului ambiant). Dacă s-ar alege o temperatură de termostatare mai scăzută decât limita superioară a domeniului de lucru, în intervalul cuprins între aceste două limite, incinta oscillatorului cu quart ar trebui răcitat, lucru cu mult mai dificil de realizat tehnic.

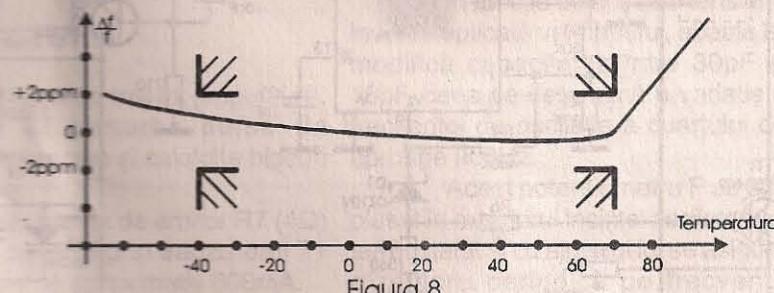


Figura 8



În figura 8 este prezentată caracteristica frecvență-temperatură a unui oscilator cu cuarț termostatat (OCXO), având ca domeniu al temperaturilor de lucru:  $-40^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$ .

Exceptând variația temperaturii, influența nefastă a celorlalte condiții de mediu (praf, umiditate etc.) se elimină relativ simplu, prin etanșarea incintei în care se plasează oscilatorul.

Problemele enumerate mai sus afectează în special stabilitatea oscilatorului cu cuarț pe termen scurt.

Referitor la stabilitatea pe termen lung, deși oscilatoarele sunt prevăzute cu un element de reglaj

("glass encapsulated"), care asigură cea mai bună stabilitate pe termen lung.

#### 4. Oscilator termostatat cu cuarț

Prezentăm în continuare un oscilator termostat cu cuarț pe frecvență de 5MHz, care asigură o stabilitate de  $\pm 3 \times 10^{-8}$  pe zi (adică  $\pm 0,15\text{Hz}$ ) și  $\pm 1 \times 10^{-7}$  pe lună, iar în gama de temperatură  $-40^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$  o stabilitate de  $\pm 1 \times 10^{-7}$  (adică  $\pm 0,5\text{Hz}$ ).

Schema electronică a oscilatorului termostatat este prezentată în figura 9 și ea este compusă din două blocuri mari funcționale: termostatul și oscilatorul.

tipul DZ6V2 sau DZ6V8, cu catodul la pinul 6, în anodul diodei obținând practic pinul 9 ( $V_z$ ) de la capsula de plastic TO-116.

De asemenea, foarte util pentru montajul nostru este pinul 6 ( $V_{REF}$ ) la capsula TO-116, respectiv pinul 4 ( $V_{REF}$ ) la capsula TO-100. La acest pin circuitul integrat furnizează o tensiune stabilizată cuprinsă între  $6,8\text{V} \div 7,6\text{V}$  ( $7,15\text{V}$  tipic). Atenționăm că valoarea curentului absorbit din acest pin nu poate depăși  $15\text{mA}$ .

Bucă de reglaj a temperaturii termostatului nostru constă într-un termistor ( $R_T$ ), care reprezintă traductorul de temperatură, situat în

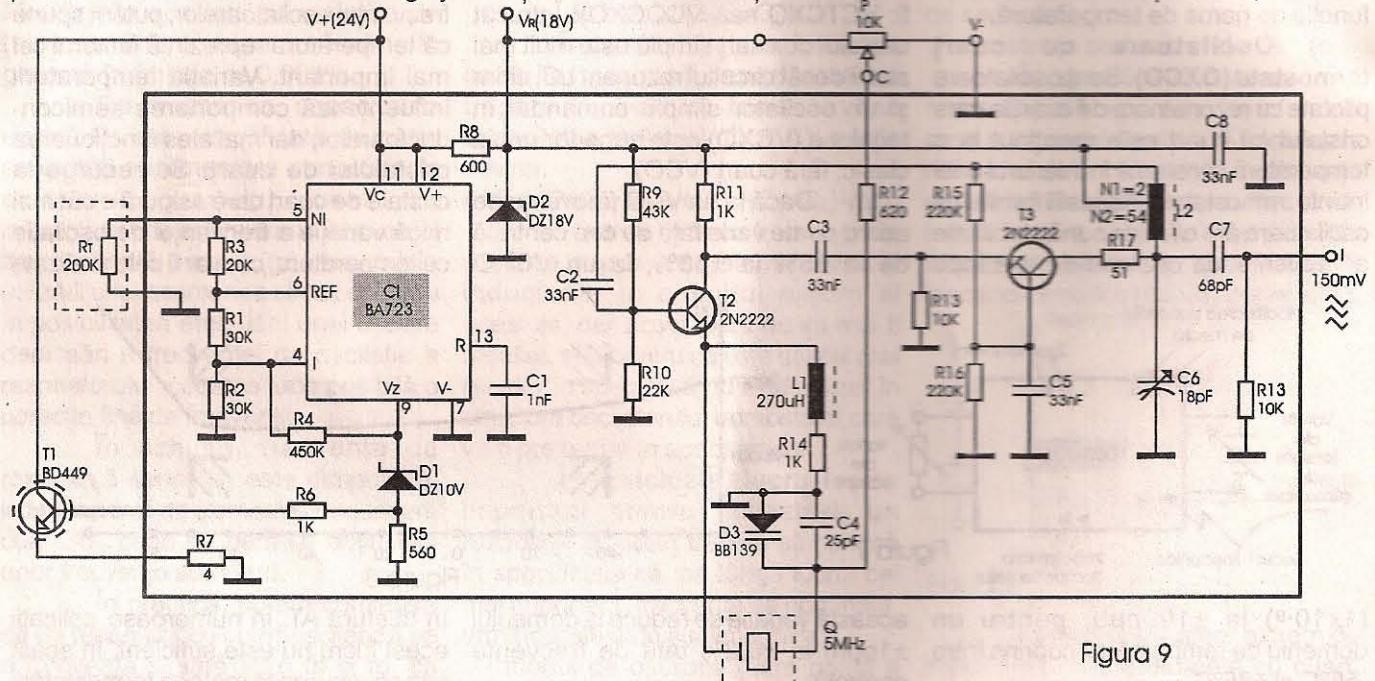


Figura 9

extern necesar ajustării periodice a frecvenței oscilatorului (la 1-3ani). totuși, în proiectare se iau în calcul și alte elemente.

Unii parametri de material variază lent în timp datorită îmbătrânerii. Cel mai afectat de îmbătrânerire este tot rezonatorul cu cuarț. De aceea, încă din procesul de fabricație acesta este "îmbătrânit forțat", fiind ținut un timp îndelungat în camera climatică la temperaturi ridicate.

Chiar și după aplicarea acestui procedeu, cu toate că este (de regulă) încapsulat în vid, în interiorul capsulei cristalului de cuarț continuă migrarea de material, acesta depunându-se pe electrozi și modificând lent în timp frecvența de oscilație. De aceea, se recurge la moduri speciale de încapsulare a rezonatoarelor cu cuarț, unul dintre acestea fiind încapsularea în sticlă

Termostatul este realizat, în principal, cu circuitul integrat de tip 723 (BA723, μA723, ROB723 etc.). Acesta poate fi livrat în două tipuri de capsule, prezentate în figura 10. Circuitul integrat 723 reprezintă un stabilizator de tensiune, schema sa bloc fiind ilustrată în figura 11 (notările pinilor sunt pentru capsula TO-116). Se poate observa, din această schemă, faptul că circuitul integrat conține în interiorul său un amplificator de eroare, având intrările la pinul 4 (inversoare) și la pinul 5 (neinversoare), iar ieșirea la pinul 10 ( $V_{OUT}$ ) și la pinul 9 ( $V_z$ ). Întrucât noi vom utiliza în montajul nostru ieșirea de la pinul 9 ( $V_z$ ) a CI de tip 723, trebuie să observăm că dacă se utilizează capsula metalică rotundă (TO-100) acest pin nu există. În acest caz se face apel la un mic artificiu tehnic, în sensul că la pinul 6 ( $V_o$ ) al acestui integrat se va insera o diodă Zener de

brațul unei punți, în circuitul integrat 723 (elementul de comandă) și în tranzistorul  $T_1$  (de tip BD439), elementul de încălzire al radiatorului cuarțului.

Mecanismul de funcționare este prezentat în cele ce urmează. La pornire (la aplicarea tensiunii de alimentare) termistorul fiind rece, el va prezenta o rezistență mare, întrucât este NTC (cu coeficient de temperatură negativ). Astfel, la pinul 5 al CI (intrarea neinversoare) tensiunea va fi mare la început (circa  $6,18\text{V}$ ), ea scăzând progresiv odată cu încălzirea termistorului (datorită curentului care îl parcurge), până la valoarea tensiunii de la pinul 4 al CI (intrare inversoare), deoarece la temperatura de termostatare aleasă ( $75^{\circ}\text{C}$ , în cazul nostru) termistorul va avea valoarea de  $20\text{k}\Omega$  (ca și rezistorul  $R_3$ ).

La pinul 4 (I) al CI tensiunea



va fi tot timpul jumătate din valoarea tensiunii de referință (7,15V), adică 3,75V. La temperatura aleasă pentru termostatare ( $75^{\circ}\text{C}$ ) puntea R1, R2, R3 și  $R_T$  va fi în echilibru, la cele două intrări ale lui 723 (inversare și neinversare) potențialele fiind egale între ele (3,75V).

Potențialul de la ieșirea Cl (pinul 9) va fi proporțional ca valoare cu diferența de potențial dintre cele două intrări (pinii 4 și 5), conform principiului comparatorului.

Când radiatorul pe care sunt fixate tranzistorul T1, quartul și termistorul  $R_T$  este rece, de exemplu la pornire, potențialul de la pinul 5 al

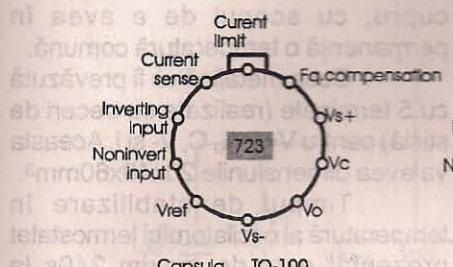


Figura 10


Cl (NI) este mare, rezultând o diferență de potențial  $U_{NI} - U_i$  mare (întrucât  $U_i$  este fixă). Rezultă o tensiune mare (15,4V) la ieșire, pinul 9 (Vz), care scade până la minim atunci când diferența de potențial dintre pinii 4 și 5 devine zero.

Circuitul integrat 723 ales pentru schema noastră este în capsula plastic cu 14 pini DIL (TO-116).

Tensiunea rezultată la ieșirea Cl, pinul 9 (Vz), atacă baza tranzistorului prin intermediul diodei Zener D1 și al rezistorului R6. Deci, când radiatorul este rece, tranzistorul T1 primește în bază o tensiune de valoare mare, se deschide, crește curentul absorbit de la sursa de tensiune (V+), care reprezintă practic curentul de colector al tranzistorului T1, tranzistorul se încălzește, implicit și radiatorul, deci și termistorul. Cu creșterea temperaturii scade rezistența termistorului, deci și tensiunea la pinul 5 (NI) al Cl. Termistorul  $R_T$  este astfel ales încât la temperatura de termostatare ( $75^{\circ}\text{C}$ ) să prezinte o rezistență egală cu a rezistorului R3( $20\text{k}\Omega$ ). În această situație, rezultă  $U_i = U_{NI}$ , deci Vz este minimă. Dioda Zener D1 (DZ10) limitează tensiunea care ajunge în baza tranzistorului (între 3,5V și 0,7V) protejându-l astfel de

străpungere. Tranzistorul T1 se va "închide" progresiv, astfel că la temperatura de termostatare el să fie blocat, deci să nu mai încălzească radiatorul. La o nouă ușoară scădere a temperaturii, bucla de reglare a termostatului va acționa automat, asigurând astfel pe radiator (inclusiv pe cristalul de quart) o temperatură constantă în limita  $\pm 1\%$ , în domeniul temperaturilor de lucru.

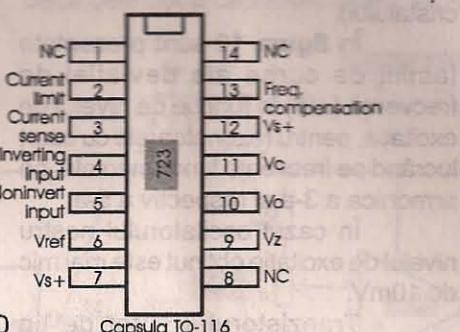Rezistența R4 (reactie ieșire-intrare inversare) contribuie la funcționarea circuitului integrat ca amplificator operational. În lipsa acestia, integratul ar fi lucrat ca un comparator, curentul absorbit de



termostat fiind în trepte (impulsuri), ceea ce ar perturba sursa de alimentare precum și celelalte blocuri funcționale.

Rezistența de emitor R7 ( $4\Omega$ ) limitează curentul prin tranzistorul T1 la o valoare de aproximativ 600mA.

Puterea la pornire (la  $25^{\circ}\text{C}$ ) este de circa 15W, iar după un timp de intrare în regim de 60 secunde, scade la 1,5W.

Curentul la ieșirea integratului Vz (pinul 9) nu poate depăși nici el valoarea de 25mA. Deci, dacă se modifică una dintre valorile grupului D1, R6, R5 și T1 acest lucru se va avea în vedere.

Înregul montaj se alimentează de la o tensiune de +24V stabilizată, aplicată la terminalul V+ al incintei.

Partea de oscilator, realizată în principal cu tranzistoarele T2 și T3 se alimentează cu o tensiune de 18V stabilizată suplimentar de grupul R8-D2 și filtrată de C8.

Oscilatorul, de tip Driscoll, este realizat cu tranzistoarele T2 și T3. Se poate observa din figura 9 că în serie cu quartul de 5MHz se află conectată o diodă varicap D3 (de tip BB139) care este polarizată în catod cu o tensiune inversă (pozitivă) variabilă în domeniul 0+18V provenind de pe cursorul potențiometrului P (10k $\Omega$ ), conectat la terminalul C al incintei.

În funcție de această tensiune inversă aplicată varicapului, acesta își modifică capacitatea între 30pF și 16pF, ceea ce determină o variație a frecvenței de oscilație a quartului de aproape 900Hz.

Acest potențiometru P se află plasat în exteriorul incintei ascensorului termostat și cu ajutorul lui se asigură o reglare periodică pe frecvență nominală (datorate fugii de frecvență determinate în principal de "îmbătrâinarea" cristalului).

Cristalele de quart utilizate în

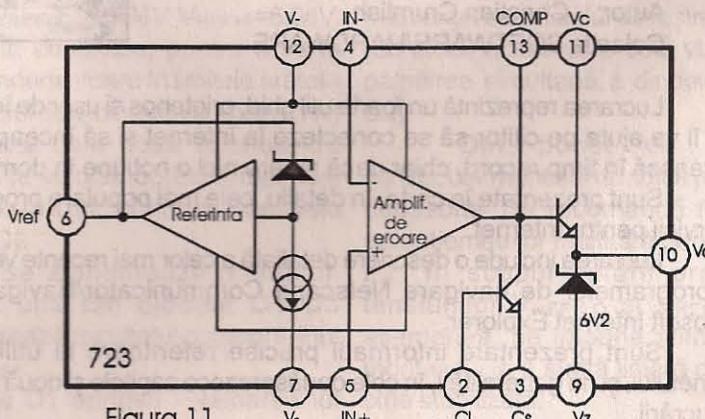


Figura 11


Atenție la valoarea rezistențelor din puntea (R1, R2, R3 și  $R_T$ ) conectată la  $V_{REF}$ , întrucât valoarea lor nu poate fi micșorată deoarece curentul la pinul 6 ( $V_{REF}$ ) nu poate depăși valoarea de 15mA, așa cum am arătat.

oscilatoare termostatate au o alură aparte a caracteristicii lor de variație a frecvenței în funcție de temperatură, în sensul că la temperatura aleasă pentru termostatare ( $75^{\circ}\text{C}$ , în cazul nostru), această caracteristică ( $\Delta f/f$  în funcție de  $t$ ) trebuie să prezinte un minim. În



acest punct, o variație a temperaturii determină o foarte mică "fugă" a frecvenței cristalului.

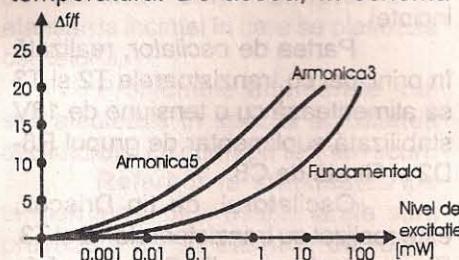Chiar dacă se lucrează cu un lot foarte bun de cristale, acestea prezintă totuși o mică dispersie a caracteristicilor, în sensul că nu toate au derivata zero la aceeași temperatură. De aceea, în schema



termostatului, prin reglarea (tatonarea) valorii rezistorului  $R_3$  ( $20k\Omega$ ) în jurul valorii prescrise se modifică ușor temperatura de termostatare, ducându-se acolo unde cristalul respectiv care echipează oscilatorul prezintă un minim de frecvență.

Polarizarea în curent continuu a emitorului tranzistorului  $T_2$  se face prin intermediul rezistorului  $R_{14}$ . Pentru a nu scădea factorul de calitate ridicat al cristalului de cuarț  $Q$ , prin montarea în paralel cu acesta a

rezistorului  $R_{14}$  de valoare scăzută ( $1k\Omega$ ), s-a inserat cu rezistența o bobină  $L_1$ , cu inductanță de  $270\mu H$ , care la frecvență de rezonanță (5MHz) prezintă o reactanță inductivă ridicată.

De asemenea, pentru obținerea unei bune stabilități a frecvenței de oscilație a oscilatorului pilotat cu cuarț, este necesar ca semnalul pe cuarț trebue redus la minim deoarece disipația care apare în cristal determină încălzirea acestuia și o variație a frecvenței de oscilație. În cazuri extreme, prin aplicarea unui nivel excesiv al semnalului de excitare a cuarțului se poate ajunge chiar la deteriorarea acestuia (crăparea cristalului).

În figura 12 sunt prezentate familii de curbe ale deviației de frecvență ( $\Delta f/f$ ) în funcție de nivelul de excitare, pentru rezonatoarele cu cuarț lucrând pe frecvența fundamentală, pe armonica a 3-a și respectiv a 5-a.

În cazul oscilatorului nostru nivelul de excitare obținut este mai mic de 10mV.

Tranzistorul  $T_3$  (tot de tip 2N2222) servește atât ca amplificator acordat pentru obținerea nivelului cerut al semnalului de ieșire (150mVeff $\pm$ 10%), cât și ca etaj de

separare între oscilatorul propriu-zis și sarcină, pentru a elimina influența acestuia la variația sarcinii. Cu ajutorul grupului L2-C6 se acordează oscilatorul pe frecvență de 5MHz.

Impedanța de ieșire a oscilatorului termostatat prezentat este de  $50\Omega$ , ea fiind asigurată cu ajutorul rezistorului  $R_{18}(51\Omega)$ .

Întregul montaj, înconjurat în figura 9 cu linie punctată se introduce într-o incintă închisă metalică, izolată termic cu un strat de polistiren expandat. Cele trei elemente: termistorul ( $R_T$ ), tranzistorul de încălzire ( $T_1$ ) și rezonatorul cu cuarț ( $Q$ ) se montează împreună, în interiorul incintei, pe un radiator comun din cupru, cu scopul de a avea în permanentă o temperatură comună.

Cuția metalică va fi prevăzută cu 5 terminale (realizate cu treceri de sticlă) pentru  $V_+$ ,  $V_R$ ,  $C$ ,  $V_-$  și  $I$ . Aceasta va avea dimensiunile  $20 \times 40 \times 60 \text{ mm}^3$ .

Timpul de stabilizare în temperatură al oscilatorului termostatat prezentat este de maxim 240s la temperatura de  $-40^\circ C$  (limita inferioară a temperaturilor de lucru).

Puterea "consumată" la pompare de către montaj este de maxim 16W, iar în regim de maxim 3W.

## Primii pași în Internet

Maximum de randament  
pe Internet!

Autor: Christian Crumlish  
Colecția SOFTWARE/HARDWARE

Lucrarea reprezintă un foarte util ghid, prietenos și ușor de înțeles, care îl va ajuta pe cititor să se conecteze la Internet și să înceapă să-l folosească în timp record, chiar dacă nu are nici o noțiune în domeniu.

Sunt prezentate în carte, în detaliu, cele mai populare programe și servicii pentru Internet.

Lucrarea include o descriere detaliată a celor mai recente versiuni ale programelor de navigare Netscape Communicator/Navigator și Microsoft Internet Explorer.

Sunt prezentate informații precise referitoare la utilizarea Internetului, și nu generalități, în cele douăsprezece capitulo și două anexe ale lucrării.



## NOUTĂȚI EDITORIALE

Editura ALL EDUCATIONAL, în spiritul ei de a oferi publicului cititor cărți de o excepțională valoare din domeniul electronicii lansează o nouă colecție: TEHNOLOGII AVANSATE.

Primul titlu al colecției este "SISTEME DE CONTROL FUZZY" - de E. Sofron, N. Bizon, S. Ioniță și R. Răducu.

Lucrarea realizează o incursiune la obiect din perspectiva modelării fuzzy a unor sisteme și procese fizice diverse. Conținutul cărții a fost structurat în două părți: prima parte reprezintă un suport teoretic de bază privind conceptele fuzzy, iar a doua parte conține un pachet de aplicații reprezentative.

Abordând dintr-o perspectivă interdisciplinară o problematică diversificată și de actualitate științifică, lucrarea de față acoperă un mare gol în domeniu și de aceea este binevenită.



Grupul Editorial ALL-Serviciul "Cartea prin poștă"

Sunați și comandați!

tel:01/402.26.00; fax:01/402.26.10

fax Distribuție:01/402.26.30

sau scrieți la:

bd.Timișoara nr.58, sector 6, 76548 - București CP 12 - 107

NOI VĂ ADUCEM CĂRȚILE ACASĂ



## CIRCUIT DE SORTARE RAPIDĂ A CONDENSATOARELOR

ing. Gelu Burlă

Cu acest circuit, un condensator de valoare dată ( $C_x$ ), poate fi instantaneu comparat ca având valoarea mai mare, mai mică sau egală (în limitele unei toleranțe prestatibile) cu un al doilea condensator considerat de referință ( $C_{REF}$ ). Acest test simplu permite sortarea precisă (cu o toleranță de până la  $\pm 1\%$ ) a unor capacitați ce vor fi utilizate în filtre active, circuite PLL, circuite acordate etc.

durata  $t_{OFF}$  și factorul de umplere n ale semnalului de la ieșirea lui C11:

$$t_{ON} = 1,01 \cdot t_{OFF}$$

$$n = 1,01 / 2,01 = 0,502$$

De asemenea, se observă că  $V_{INT} = n \cdot V_{DD} = 0,502 \cdot 12 = 6,04V$ . În mod analog, pentru  $C_x = 0,99 \cdot C_{REF}$  avem:

$$t_{ON} = 0,99 \cdot t_{OFF}$$

$$n = 0,99 / 1,99 = 0,497$$


$$V_{INT} = n \cdot V_{DD} = 0,497 \cdot 12 = 5,964V$$

Rezultă că, pentru a verifica dacă cele două capacitați diferă între

umplere n își modifică valoarea și de aici rezultă alte tensiuni de referință  $V_{REF LO}$  și  $V_{REF HI}$ .

Cu precizia de 1% se pot sorta condensatoare având capacitatea cuprinsă între  $100pF \div 10nF$ . Această gamă se poate extinde, prețul plătit fiind creșterea toleranței de sortare.

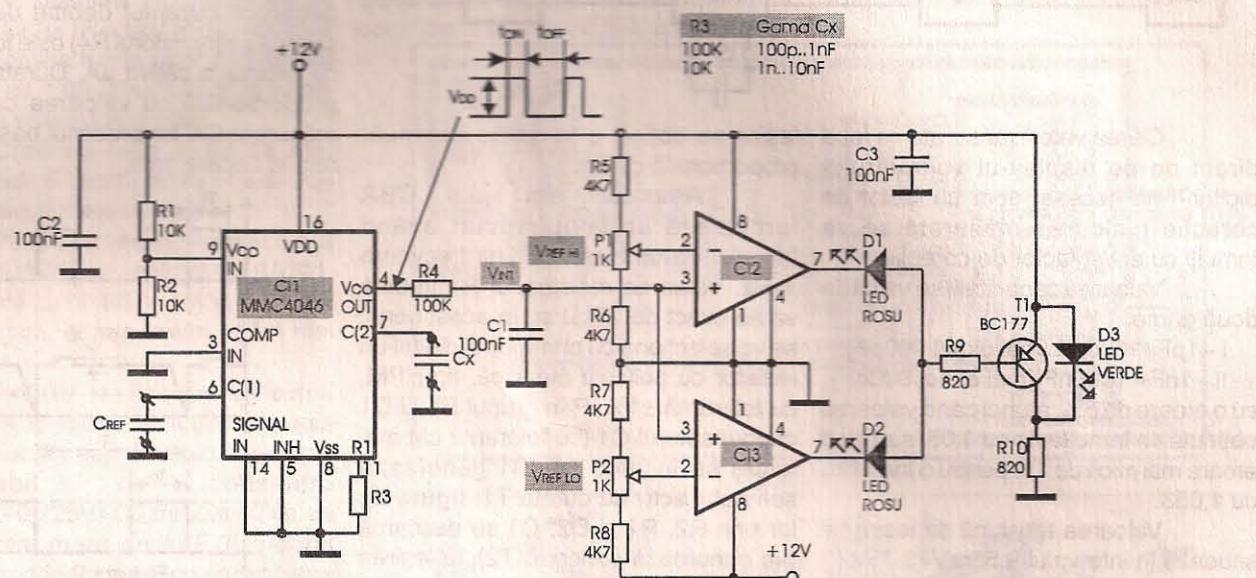Limitarea inferioară a gamei capacitaților sortate este dată de capacitațile parazite ale montajului (de ordinul pF), iar cea superioară de riplul



### Funcționare

Montajul a fost conceput în jurul unui circuit CMOS cu calare pe fază (PLL), MMC4046 (produs de Microelectronica).

Condensatoarele  $C_x$  și  $C_{REF}$  fixează factorul de umplere al semnalului dreptunghiular generat la ieșirea circuitului PLL. Integratorul, format din grupul R4C1, generează o tensiune continuă de valoare proporțională cu factorul de umplere al semnalului dreptunghiular mai sus menționat (notată  $V_{INT}$ ).

Comparatoarele C12 și C13 compară valoarea  $V_{INT}$  cu două niveluri de tensiune de referință presetabile ( $V_{REF LO}$  și  $V_{REF HI}$ ). Trei diode LED (D1+D3) vor indica în final rezultatul testului.

De exemplu, dacă condensatorul  $C_x$  are valoarea  $C_x = 1,01 C_{REF}$ , atunci putem scrie următoarele relații între durata  $t_{ON}$ ,

ele cu o valoare sub toleranță de  $\pm 1\%$ , se vor seta pentru  $V_{REF LO}$  și  $V_{REF HI}$  valorile:  $V_{REF LO} = 5,964V$ ,  $V_{REF HI} = 6,04V$ .

În concluzie, pentru a sorta două condensatoare în limitele arătate în exemplul dat (toleranță admisă  $\pm 1\%$ ) se fixează cele două tensiuni de referință la valorile obținute mai sus. Se cuplăză în circuit condensatoarele  $C_{REF}$  și  $C_x$ .

Se alimentează montajul. Immediat una din diodele D1-D3 semnalizează rezultatul comparării lui  $C_x$  și  $C_{REF}$ :

- dioda D1 aprinsă - valoarea lui  $C_x > C_{REF}$ ;

- dioda D2 aprinsă - valoarea lui  $C_x < C_{REF}$ ;

- dioda D3 aprinsă - valoarea lui  $C_x = C_{REF}$  (cu nivelul de toleranță admis - în cazul nostru  $\pm 1\%$ ).

Evident că pentru alte valori ale marjei de erori admise (în funcție de exigentele utilizatorului), factorul de

de tensiune ce apare la ieșirea integratorului pentru valori scăzute ale frecvenței semnalului de ieșire din C11 (de altfel, acest lucru este vizibil prin pălpâierea simultană a diodelor D1 și D2).

Din punct de vedere constructiv montajul nu ridică probleme deosebite. Se recomandă folosirea potențiometrilor multiturnă pentru P1 și P2, în scopul setării precise a tensiunilor  $V_{REF LO}$  și  $V_{REF HI}$ . De asemenea, se impune alimentarea montajului la o sursă liniară de +12V, bine stabilizată.

Toate componentele folosite sunt indigene. În locul circuitelor comparatoare ROB311 (fabricate la ICCE) se pot utiliza LM311 (National Semiconductor) sau K521CA3A (produs în fosta URSS).

### Bibliografie

- Colecția revistei "Electronic Design";



## CONVERTOR DE MĂSURĂ CAPACITATE-TENSIUNE

Croif Valentin Constantin (e-mail: constant@lmn.pub.ro)

Convertorul se poate adapta foarte ușor la un multimetru digital care nu are și funcția de capacimetru. Este necesar ca multimetrul să poată măsura și valori de tensiune continuă de zeci de mV. Este foarte ușor de realizat și relativ ieftin.

Montajul a fost special conceput pentru a fi alimentat de la două baterii de tip 6F22 (cu tensiunea de 9V), consumul său fiind mic.

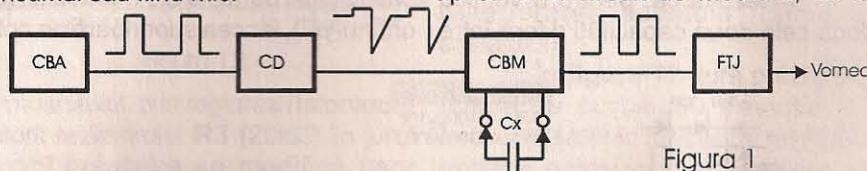


Figura 1

Citirea valorii măsurate se face direct de pe display-ul voltmetrului digital, fiind necesar doar un factor de corecție (valoarea măsurată se va înmulții cu acest factor de corecție).

Valoarea capacității se va căuta în două game:

- I -  $1\text{pF} \div 1000\text{pF}$  (mai exact  $900\text{pF}$ );
- II -  $1\text{nF} \div 1000\text{nF}$  (mai exact  $900\text{nF}$ ) cu o eroare de 5%, atunci când valoarea obținută se înmulțește cu 1,05, sau cu o eroare mai mică de 1% pentru o înmulțire cu 1,053.

Valoarea tensiunii de ieșire se situează în intervalul  $9,55\text{mV} \div 8,75\text{V}$ .

Trebuie precizat că valoarea măsurată are o eroare mai mare la capătul superior al fiecarei game, datorită saturării amplificatorului operational la o valoare puțin mai mică de 9V (în jur de 8,8V).

Schimba bloc a montajului este prezentată în figura 1.

Schimba conține două temporizatoare de tip  $\beta\text{E}555$  și un amplificator operational de tip  $\beta\text{A}741$ . Așa cum se observă din schimba bloc, CBA (circuitul basculant astabil) furnizează la ieșire un impuls scurt cu

factor de umplere de aproximativ 20%. Acest impuls este prelucrat cu ajutorul unui circuit de derivare și aplicat unui CBM (circuit basculant monostabil). În urma aplicării acestui impuls, CBM va bascula și va furniza la rândul său un impuls proporțional cu valoarea capacității  $C_x$ . Procesul se repetă ciclic, având perioada astabilului. Semnalul dreptunghiular de la ieșirea CBM-ului se aplică unui circuit de mediere, iar la

basculearea CBM-ului (în starea "sus") fiind doar frontul descrescător al impulsului provenit de la astabil (sfârșitul perioadei  $T_1$ , figura 2). Cu  $R_3$  se aplică semnalului  $V_2$  o componentă continuă de valoarea tensiunii de alimentare.

Când frontul descrescător atinge o treime din tensiunea de alimentare, CBM-ul basculează și începe generarea semnalului  $V_3$  cu o durată  $T_0$  mai mică de 1ms. Palierul semnalului  $V_3$  în starea "sus" este foarte apropiat de tensiunea de alimentare,  $V_+$ , deoarece curentul debitat de  $C_{12}$  pe sarcina sa (rezistorul  $R_4$ ) este foarte mic, de ordinul a câțiva  $\mu\text{A}$ . Durata  $T_0$  este proporțională cu valoarea capacității măsurate  $C_x$ , iar procesul basculării se reia la fiecare 1ms.

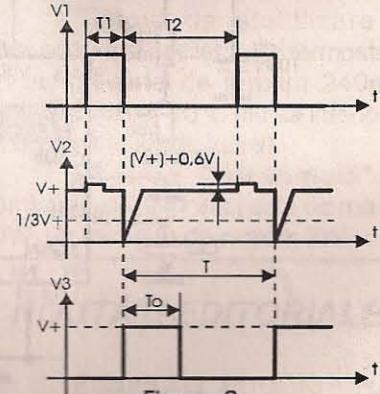


Figura 2

În concluzie, semnalul  $V_3$  este periodic cu frecvență de 1kHz și factorul de umplere variabil. Durata  $T_0$  se determină cu relația:

$$T_0 = R_0 \cdot C_x \cdot \ln 3 = 1,1 \cdot R_0 \cdot C_x$$

În schimba se observă pentru  $R_0$  două rezistoare:  $R_{01}=1\text{k}\Omega$  corespunzător pentru capacități între  $1\text{nF} \div 1000\text{nF}$  și, respectiv  $R_{02}=1\text{M}\Omega$ , pentru capacități măsurate între  $1\text{pF} \div 1000\text{pF}$ .

La ieșire avem (conform conexiunii de AO inversor):

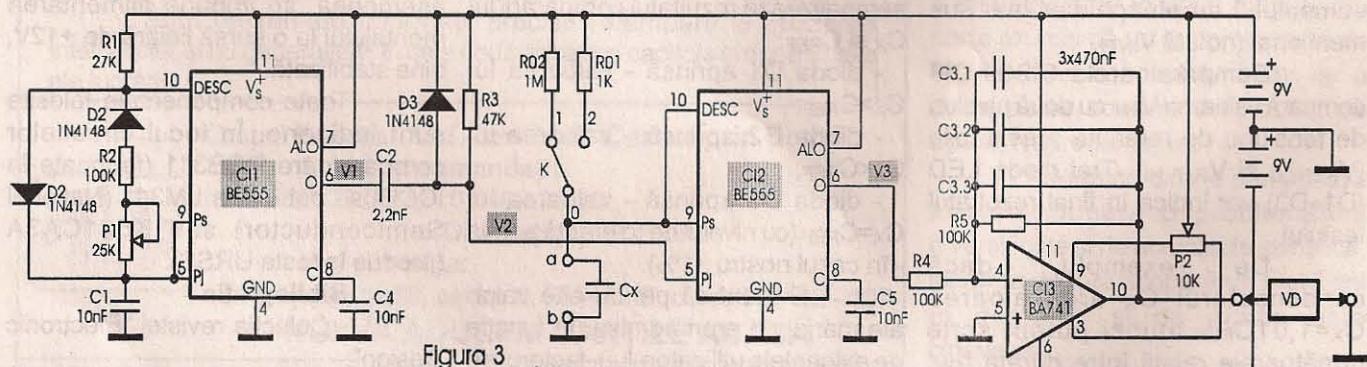


Figura 3



$|V_{o \text{ med}}| = (R5/R4) \cdot V_{i \text{ med}} =$   
 $(R5/R4) \cdot (V^* \cdot T_0/T) =$   
 $(R5/R4) \cdot (1,1 \cdot R_0/T) \cdot V^* \cdot C_x$ ,  
 unde:

$V_{i \text{ med}}$  reprezintă componenta continuă a semnalului  $V_3$ , iar  $V^* = V^+ - 0,3 = 8,7\text{V}$  (datorită saturării ieșirii AO-ului).

Dacă  $R4=R5$  (AO lucrează ca repetor) obținem:

$$V_{o \text{ med}} = 1,1 \cdot (V^* \cdot R_0/T) \cdot C_x =$$

constantă  $\cdot C_x$

Rezultă că valoarea lui  $C_x$  este:  
 $C_x = V_{o \text{ med}}/\text{constantă} = 1,05 \cdot V_{o \text{ med}}[\mu\text{F}]$  pentru gama  $1\text{nF} \div 1\mu\text{F}$ , respectiv:

$$C_x = V_{o \text{ med}}/\text{constantă} =$$

$$10^{-3}[\text{s}] / (8,7[\text{V}] \cdot 10^6[\Omega]) =$$

$$1,05 \cdot V_{o \text{ med}}[\text{nF}]$$

pentru gama  $1\text{pF} \div 1\text{nF}$ .

Se observă că, indiferent de valoarea lui  $R_0$  ( $R_{01}$  sau  $R_{02}$ ), valoarea lui  $C_x$  se obține foarte ușor prin simpla înmulțire cu 1,05 (sau 1,053) a valorii afișate de voltmetrul digital.

Cred că este inutile să mai precizez că și rezistoarele  $R_{01}$  și  $R_{02}$  trebuie selectate cu grijă.

Pentru ca amplificarea în c.c. a etajului de mediere, realizat cu  $\beta A741$ , să fie egal cu unitatea,  $R4$  și  $R5$  vor fi riguros egale, așa cum am văzut mai sus.

Pentru o filtrare cât mai eficientă a tensiunii de ieșire (variația semnalului  $V_{o \text{ med}}$ , în cazul cel mai defavorabil, se consideră  $\Delta V < 2,5\% = 0,225\text{V}$ )  $C3$  trebuie să fie de valoare mai mare de  $1\mu\text{F}$ . Am optat pentru 3 condensatoare cu capacitatea de  $470\text{nF}$  conectate în paralel ( $C3.1$ ,  $C3.2$  și  $C3.3$ ).

Schema electrică este prezentată în figura 3, iar cablajul și modul de amplasare a componentelor în figura 4.

Este de preferat să avem cablul de legătură, de la montaj la voltmetru, ecranat. Cablul care face legătura între montaj și capacitatea de măsurat,  $C_x$ , este bine să fie și el ecranat și prevăzut cu cleme tip "crocodil", însă trebuie ținut cont de faptul că acesta prezintă o capacitate proprie (mică) deranjantă când măsurăm condensatoare de valoare mică. Este mai bine să prevedem niște cose, direct pe montaj, în care vom introduce condensatorul măsurat.

Pentru cei care vor dori să alimenteze montajul la o sursă dublă de tensiune, recomand ca aceasta să fie bine stabilizată, având valoarea de  $\pm 9,3\text{V}$ , pentru a evita intrarea în saturare a ieșirii amplificatorului operațional la capăt de gamă, putându-se astfel

T0116(14pin)	T099, MP48 (8pin)
4	1 Masa (GND)
5	2 Prag jos (PJ)
6	3 Ieșire (O)
7	4 Aducere la zero (AL0)
8	5 Control (C)
9	6 Prag sus (PS)
10	7 Descărcare (DESC)
11	8 Alimentare (V+)

Capsula plastic 14	Capsula plastic 8 și metal 8
3	1 NUL
4	2 IN-
5	3 IN+
6	4 V-
9	5 NUL
10	6 IEȘIRE
11	7 V+
12	8 NC

tabelul 1, iar corespondența între terminalele celor trei capsule  $\beta A741$  este dată în tabelul 2.

#### Bibliografie

1. Circuite integrate liniare - Manual de utilizare, Editura Tehnică;
2. Agenda radioelectronistului - N. Drăgușanescu, Editura Tehnică.

Corespondența terminalelor celor trei capsule  $\beta E555$  este dată în

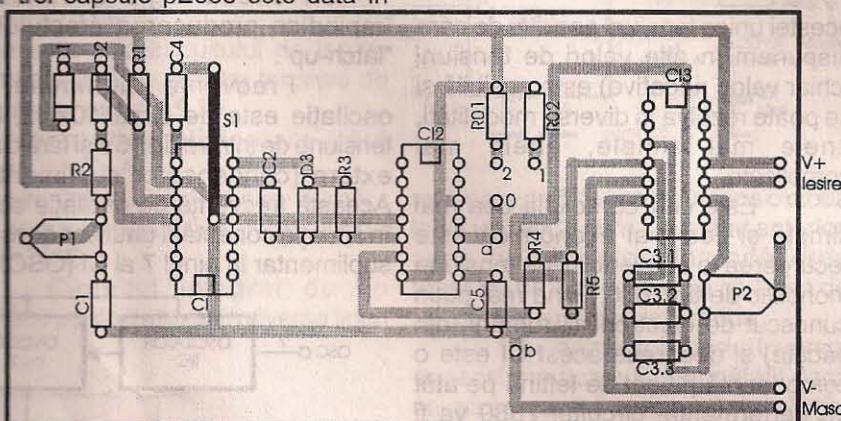


Figura 4

## StarNets

### Your Internet Business Solution



IExplorer



E-mail



Netscape



WebTalk



RealAudio



News



Telnet/FTP



HOT JAVA

Numai prin noi aveți acces la Internet **din toată țara**, cu viteză maximă și costuri minime!

InterComp

Tel: 01-323 8255 Fax: 01-3239191

Email: office@starnets.ro  
<http://www.starnets.ro>

# APLICAȚII CU CONVERTORUL DE TENSIUNE INTEGRAT 7660

ing. Șerban Naicu

În numeroase aplicații practice, pe care cu siguranță orice electronist le-a întâlnit în activitatea sa, este necesar să dispunem de mai multe valori de tensiuni, de mică putere (dintre care chiar unele negative), și nu doar de una singură. Transformarea

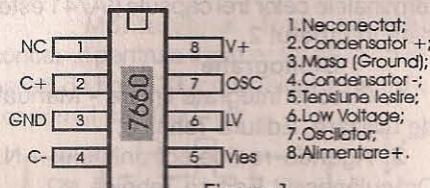


Figura 1

acestei unice tensiuni pozitive de care disponem în alte valori de tensiuni (chiar valori negative) este posibil să se poată rezolva în diverse modalități, unele mai simple, altele mai complicate.

Este cert că soluția cea mai simplă și cea mai economică este recurgerea la convertorul de tensiune monolitic de tip 7660. Fiind mai puțin cunoscut de electroniștii români (din păcate) și deoarece acest CI este o componentă pe căt de ieftină pe atât de performantă, circuitul 7660 va fi prezentat destul de amplu în rândurile care urmează.

Acest circuit integrat este produs de mai mulți fabricanți, dintre care enumerăm: Toshiba, Maxim, Intersil-Datel, Siliconix, Teledyne Semiconductor etc. Este bine să amintim că firma Maxim oferă și alte două tipuri de CI cu funcțiuni asemănătoare, MAX660 și MAX860/861, care vor fi prezentate în finalul articolelor (cu asemănările și deosebirile lor față de 7660).

Circuitul integrat 7660 este realizat în tehnologia MAXCMOS, fiind destinat să convertească (să transforme) o tensiune de intrare cuprinsă între +1,5V și 10V într-o tensiune negativă complementară (adică situată în domeniul -1,5V--10V), utilizând doar două condensatoare externe.

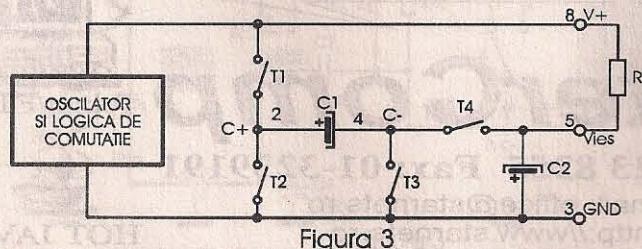


Figura 3

în cazul tensiunilor de intrare mai mari de 6,5V este necesară o diodă suplimentară (mai puțin la CI produse de firma Maxim).

Integratul 7660 este livrat într-o capsulă DIL cu 8 pini (figura 1) și are schema bloc internă prezentată în figura 2. Se observă că aceasta conține:

- un stabilizator de tensiune continuă;
- un transformator (adaptor de nivel);
- un oscilator RC;
- patru tranzistoare MOS de putere;
- un circuit logic destinat să împiedice producerea efectului de "latch-up".

Frecvența nominală de oscilație este de circa 10kHz, la o tensiune de intrare de +5V și fără circuit extern (condensator suplimentar). Această frecvență de oscilație scade în situația conectării unui condensator suplimentar la pinul 7 al CI (OSC).

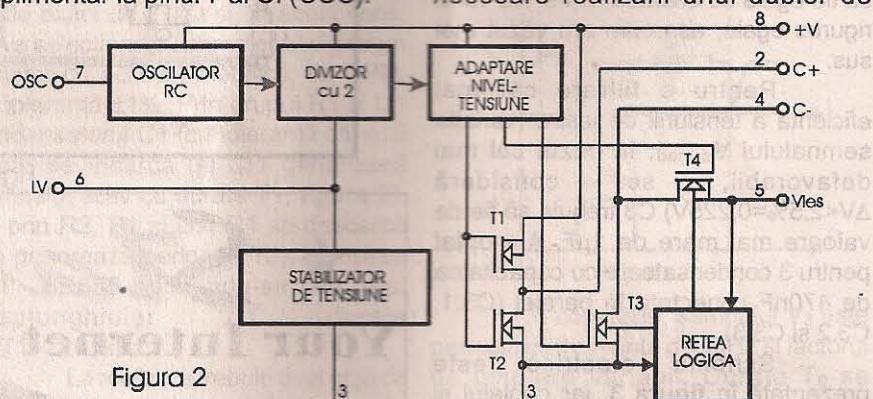


Figura 2


De asemenea, se poate supramodula oscilatorul intern prin adăugarea unor impulsuri exterioare la acest pin.

Dacă tensiunea se situează în domeniul +1,5V÷3,5V se pot îmbunătăți proprietățile transformatorului de tensiune (convertorului) 7660 prin conectarea pinului 6 al acestuia (LV) la masă. Dimpotrivă, când tensiunea de intrare este mai mare de +3,5V această conexiune nu trebuie făcută, existând pericolul apariției efectului de

"agătare" (latch-up). Acest efect este un fenomen de perturbare a circuitelor care se poate întâlni la toate CI realizate în tehnologia CMOS.

Acum, în cazul operării circuitelor integrate CMOS către zona valorilor maxime ale parametrilor (constând în amorsarea unui efect parazit de tiristor). Declanșarea acestui mecanism poate conduce la distrugerea dispozitivului semiconductor. Fenomenul de "latch-up" este definit ca permanentizarea unei căi de rezistență scăzută între sursa de alimentare și masă, ca urmare a unui impuls electric. De aceea, în timpul operării în zona valorilor limită absolută este recomandabil să se evite prezența semnalelor tranzitorii, precum și orice încărcare capacitive mare.

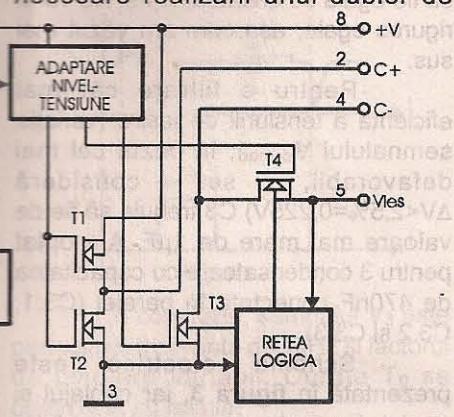Circuitul integrat 7660 conține în structura sa toate componentele necesare realizării unui dublu de



tensiune, cu excepția a două condensatoare electrolitice (de 10µF fiecare), având rol de pompaj (pompă de sarcină) - C1 și de acumulare (rezervor de sarcină electrică) - C2.

Pentru a se putea explica funcționarea circuitului integrat 7660 vom urmări în continuare comportarea dublului de tensiune ideal prezentat în figura 3.

Comutatoarele T1+T4 figurate în schema dublului sunt reprezentate de cele patru tranzistoare de putere

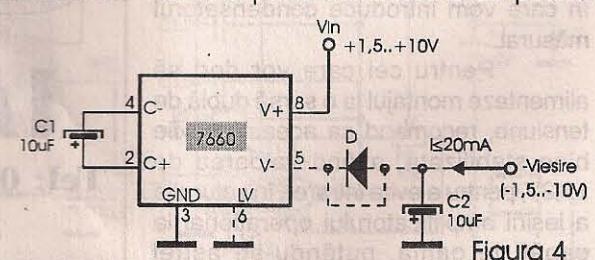


Figura 4



MOS (T1 fiind un tranzistor MOS cu canal P, iar T2-T4 fiind cu canal N).

În timpul semialternanței pozitive comutatoarele T1 și T3 sunt închise, comutatoarele T2 și T4 fiind deschise, iar condensatorul C1 se încarcă la tensiunea V+.

În timpul semialternanței negative sunt deschise comutatoarele T1 și T3, iar comutatoarele T2 și T4 fiind închise, tensiunea la bornele condensatorului C1 fiind -V. Sarcina condensatorului C1 va fi transferată pe C2.

Considerând comutatoarele din schemă ca fiind ideale și fără sarcină la ieșire, vom obține tensiunea -V (ieșire).

Circuitul anti "latch-up" conține stabilizatorul de tensiune intern. Atât timp cât tensiunile sunt mai mici de 3,5V și se produce o cădere de tensiune, stabilizatorul de tensiune trebuie conectat la pinul 6 (LV) cu scopul de a-și păstra caracteristicile. În cazul unor tensiuni mai mari de 3,5V, pinul 6 (LV) nu trebuie să fie conectat, cu scopul de a se evita fenomenul de "latch-up".

Atunci când se lucrează cu circuitul integrat 7660 trebuie avută în

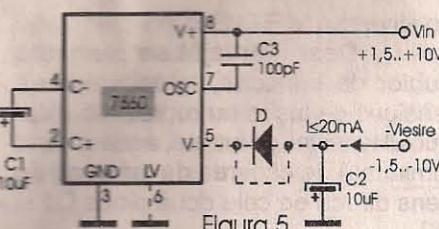


Figura 5

INTERSIL, în continuare acest CI va fi numit ICL7660.

Prezentăm în continuare câteva dintre principalele caracteristici electrice ale lui ICL7660:

- randamentul conversiei tensiunii (fără sarcină): 99,9%;
- randamentul conversiei puterii electrice: 98%
- plaja tensiunii de intrare : +1,5V..+10V;
- tensiunea maximă absolută de intrare: +10,5V;
- durata scurtcircuitului de ieșire: nelimitată în timp, pentru tensiuni de intrare mai mici de 5,5V;
- curentul de alimentare (fără sarcină): 500μA;
- curentul maxim de ieșire: 30mA;
- gama temperaturilor de lucru: 0°C..+70°C.

Circuitul integrat de tip ICL7660 poate fi utilizat în diverse tipuri

pinul 5 al CI (Vieșire) se va insera o diodă D (cu catodul înspre acest pin); exceptie face circuitul integrat MAX 660 (produs de firma MAXIM).

Caracteristica de ieșire a acestui circuit corespunde unei surse de tensiune (aproape) ideale, în serie cu o rezistență de 70Ω. De exemplu, la un curent de sarcină de 10mA și o tensiune de intrare de +5V, vom avea la ieșire o tensiune de -4,3V.

Impedanța de ieșire dinamică (Z) se calculează astfel:  $Z=1/\omega C$ , cu  $\omega=2\pi f_{osc}/2$ .

Dacă considerăm valorile:  $C=10\mu F$ ;  $f_{osc}=10kHz$ , va rezulta valoarea impedanței  $Z=3\Omega$ .

Dacă tensiunea de intrare este

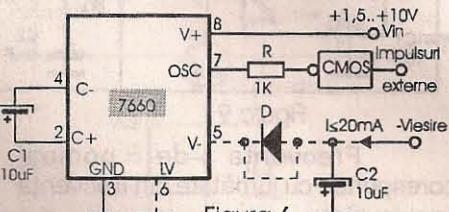


Figura 6

mai mare de 6,5V, se va insera o diodă la pinul 5 al CI, cum s-a arătat anterior, ceea ce va determina scăderea tensiunii de ieșire ( $V_{ies}$ ) cu căderea de tensiune de pe această diodă.

Randamentul acestui inversor de tensiune poate fi îmbunătățit dacă se micșorează frecvența de oscilație, prin conectarea unui condensator (C3) între pinii 7 (OSC) și 8 (+V) ai circuitului integrat, ca în figura 5. Dar, în același timp, scăderea frecvenței de oscilație prezintă inconvenientul că determină creșterea reactanțelor (impedanțelor) condensatoarelor de pompaj și de acumulare. Creșterea relativă a valorii capacității condensatoarelor trebuie să fie egală cu scăderea relativă a frecvenței oscilatorului. Astfel, dacă condensatorul dintre pinii 7 și 8 ai CI este de 100pF, frecvența de oscilație va scădea cu 1kHz în raport cu 10kHz, iar valoarea condensatoarelor C1 și C2 va trebui să crească în aceeași proporție (10%).

Atunci când este necesară creșterea frecvenței oscilatorului, o supramodulație a oscilatorului intern este posibilă datorită unor impulsuri externe aplicate la pinul 7 al CI (OSC), ca în figura 6. Pentru a se evita

de aplicații. Astfel, în figura 4 este prezentată schema unui simplu inversor de tensiune realizat cu acest integrat. Acest tip de aplicație este cea mai frecvent utilizată, circuitul 7660 fiind de obicei folosit pentru producerea unei tensiuni negative. Acest montaj poate fi utilizat pentru tensiuni de intrare cuprinse între +1,5V și +10V.

Reamintim că dacă tensiunea de intrare este mai mică de 3,5V, pinul 6 al CI (LV) trebuie conectat la masă. Pentru a avea o funcționare foarte bună, când tensiunea de intrare este mai mare de 6,5V sau când temperatura de lucru este ridicată, la

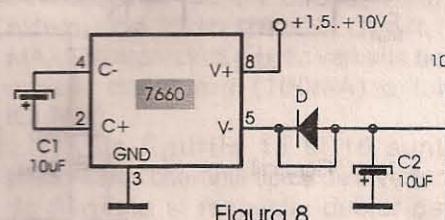


Figura 8

vedere recomandările pe care autorul le face în cele ce urmează:

- tensiunea maximă aplicată să nu depășească niciodată valoarea de 10,5V;
- pinul 6 (LV) să nu se conecteze niciodată la masă pentru tensiuni mai mari de 3,5V;
- să se evite cu desăvârșire producerea unui scurtcircuit intrare-iesire pentru tensiuni de intrare mai mari de 5,5V;
- să se aibă mare atenție la conectarea condensatoarelor electrolitice (polarizate) la pinii circuitului integrat (polaritate corectă!);
- când tensiunile de intrare sunt mai mari de 6,5V, la pinul 5 (Vieșire) se va insera o diodă (cu catodul înspre acest pin); exceptie face circuitul integrat MAX 660 (produs de firma MAXIM).

Întrucât cel mai ușor circuit integrat de tip 7660 întâlnit la noi (și nu numai) este cel produs de către firma

fenomenul de "agățare" (latch-up), la pinul 7 al integratului se va insera un rezistor de  $1k\Omega$ . Dacă impulsurile externe sunt produse de un generator realizat în tehnologia TTL este necesară conectarea de la sursa de  $+5V$  a unei rezistențe "de oprire" (pull-up) cu valoarea de  $1k\Omega$ . Această rezistență nu mai este necesară dacă generatorul de impulsuri este realizat în tehnologie CMOS.

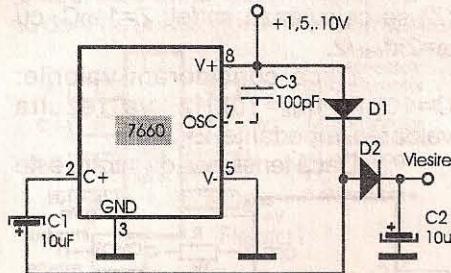


Figura 9

Frecvența de pompaj corespunde cu jumătate din frecvența impulsurilor.

În vederea reducerii rezistențelor lor interne, se pot conecta în paralel mai multe circuite integrate de tip 7660. Montarea în paralel a două astfel de CI este ilustrată în figura 7. În acest caz, condensatorul de acumulare ( $C_2$ ) este comun pentru toate etajele, în timp ce condensatorul de pompaj ( $C_1, C_1'$ ) trebuie să fie conectat la fiecare circuit integrat de tip 7660.

Rezistența de ieșire totală se poate determina simplu, cu ajutorul relației:  $R_{iesire} = 70\Omega \cdot n$ , unde  $n$  reprezintă numărul de circuite integrate de tip 7660 conectate în paralel.

Dacă se dorește creșterea tensiunii de ieșire inversată se montează în serie (în cascadă) mai multe circuite integrate 7660. În figura 8 sunt legate în cascadă două astfel de circuite integrate. Numărul de circuite integrate care se pot insera trebuie limitat, întrucât și rezistența de ieșire totală (rezultată și ea prin inserarea rezistențelor de ieșire componente) crește. Această limită constă în cifra de 10 etaje, dat fiind curentul de sarcină foarte redus.

Tensiunea de ieșire se poate determina simplu, cu relația următoare:  $V_{iesire} = -(n \cdot (+V))$ , unde  $n$  reprezintă numărul de etaje inseriate, iar  $+V$  tensiunea de alimentare.

Rezistența de ieșire totală va fi:  $R_{iesire} = n \cdot 70\Omega$ , unde  $n$  este numărul de etaje.

O altă aplicație posibilă a lui ICL7660, prezentată în figura 9, constă în dublarea unei tensiuni

pozitive.

Desi montajul se numește dublu de tensiune, totuși valoarea tensiunii de ieșire nu reprezintă chiar dublu tensiunii de intrare, aceasta fiind diminuată de căderea de tensiune (în sens direct) pe cele două diode D1 și D2.

Funcționarea dublorului de tensiune este prezentată în cele ce urmează. În timpul fazei de pompaj condensatorul  $C_1$  se încarcă la valoarea tensiunii de alimentare ( $+V$ ) diminuată cu căderea de tensiune (directă) pe dioda D1. În timpul fazei următoare (de încărcare-transfer) se va încărca condensatorul  $C_2$ , prin dioda D2, la valoarea tensiunii de intrare ( $+V$ ) diminuată cu căderea de tensiune (în sens direct) de pe dioda D2, la care se va adăuga tensiunea

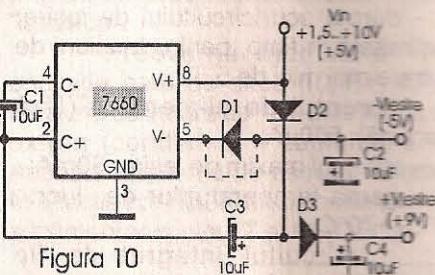


Figura 10

de pe condensatorul  $C_1$ . Deci, la ieșire ( $V_{iesire}$ ) vom avea o tensiune egală cu dublu tensiunii de intrare ( $2 \cdot (+V)$ ) din care se scade de două ori căderea de tensiune pe o diodă (în sens direct ( $2 \cdot 0,65V$  la diodele din siliciu)).

Rezistența de ieșire a acestui montaj depinde de valoarea sarcinii. Pentru o tensiune de alimentare ( $+V$ ) de  $5V$  și un curent de sarcină de  $10mA$ , rezistența de ieșire va fi de circa  $60\Omega$ .

Reamintim că, dacă se dorește, se poate scădea valoarea

frecvenței de oscilație (în mod normal de  $10kHz$ ) prin conectarea unui condensator de circa  $100pF$  între pinii 7 și 8 ai CI.

Un alt montaj interesant, realizat cu ICL7660, și care reuneste practic cele două funcții ale sale, prezentate anterior, cea de inversor și cea de dublu de tensiune, este dat în figura 10. Acest lucru permite simultan obținerea unor tensiuni negative și pozitive, plecând de la o singură tensiune de intrare pozitivă.

Cu acest montaj putem, de exemplu, ca plecând de la o tensiune de alimentare de  $+5V$  să obținem simultan la ieșire o tensiune pozitivă (aproape dublă ca valoare) de  $+9V$  și o tensiune negativă de  $-5V$ .

Condensatoarele din schemă au următoarea semnificație:  $C_1$  reprezintă condensatorul de pompaj,  $C_2$  de acumulare (pentru tensiunea de ieșire negativă), iar  $C_3$  și  $C_4$  sunt necesare pentru dublarea tensiunii de alimentare pozitivă.

O ultimă și extrem de utilă aplicație este prezentată în figura 11 care permite obținerea (fără utilizarea vreunei inductanțe) a două tensiuni stabilizate simetrice, de  $\pm 5V$ , pornind de la o tensiune unică de  $9V$ .

Alături de deja cunoscutul CI de tip ICL7660 montajul prezentat mai utilizează încă două integrate produse de firma INTERSIL. Este vorba despre ICL7663 și ICL7664 care sunt stabilizatoare de tensiune pozitivă, respectiv negativă, programabile, de mică putere. Cele două CI înglobează practic toate blocurile necesare unui stabilizator de tensiune performant: sursă internă de referință, amplificator de eroare, circuit de protecție la

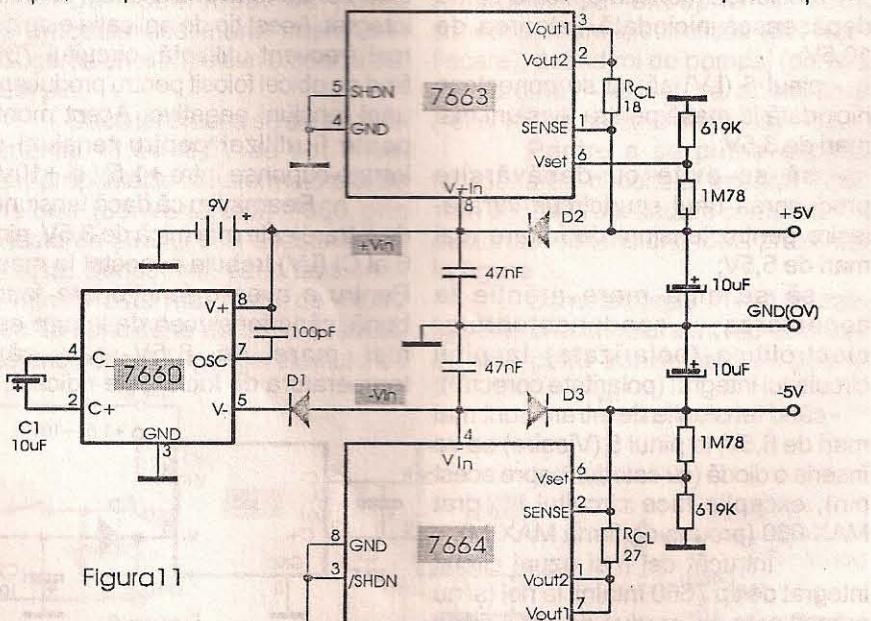


Figura 11



supracurent și bloc de comandă al functionării.

ICL7660 face conversia de tensiune de la +9V la -9V, iar ICL7663 și ICL7664 realizează stabilizarea tensiunilor de ieșire, obținându-se cu

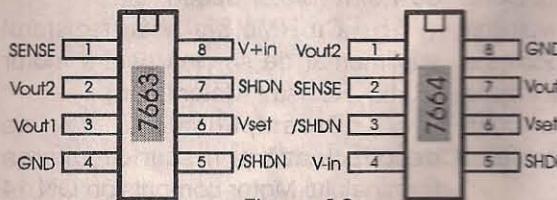


Figura 12

valorile componentelor de pe schema dată tensiuni de ieșire de +5V și respectiv de -5V.

Valoarea tensiunii de ieșire pentru aceste două stabilizatoare de tensiune se calculează cu relația:  $V_{OUT} = V_{SET}(1 + R_2/R_1)$ , iar valoarea curentului debitat este  $I_{CL} = 0,7V/R_{CL}$ .

Prezența diodelor D2 și D3 este facultativă, ele neinfluențând funcționarea montajului, având doar rol de protecție.

În schema dată, dacă în loc de valorile de tensiuni obținute la ieșire ( $\pm 5V$ ) se doresc alte valori, se va schimba raportul rezistoarelor  $R_2/R_1$ .

Circuitele integrate ICL7663 și ICL7664 au capsulele și semnificația pinilor prezentate în figura 12. Caracteristicile lor principale sunt:

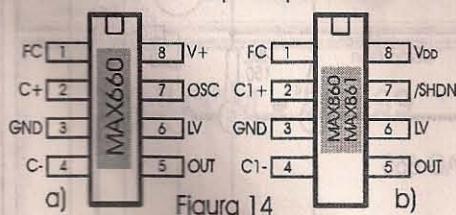


Figura 14

- tensiune de intrare: 1,5÷16V/-16V÷-2V;
- tensiune de referință ( $V_{SET}$ ): 1,29V/-1,29V;
- curent de ieșire: 40mA/-25mA.

Dacă se dorește obținerea unor curenti de ieșire (de sarcină) mai mari decât cei maxim admisi de aceste CI se conectează suplimentar în schemă câte un tranzistor extern, ca în figura 13. În acest caz se remarcă

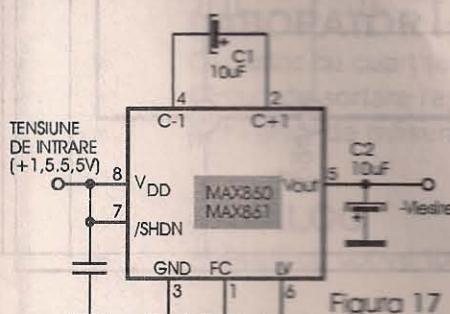


Figura 17

faptul că pinul SENSE al integratelor se conectează la  $V_{OUT}$  ( $V_{OUT1}$  și  $V_{OUT2}$ ), adică la ICL7663 pinii 1, 2 și 3 sunt conectați împreună, iar la ICL7664 pinii 1, 2 și 7 sunt legați între ei și comandă bazele celor două

tensiune pozitivă realizate cu circuitul MAX660.

Circuitele MAX860/MAX861 pot fi utilizate ca invertoare de tensiune pentru tensiuni de intrare cuprinse între +1,5V ÷ +5,5V, sau ca dubloare de

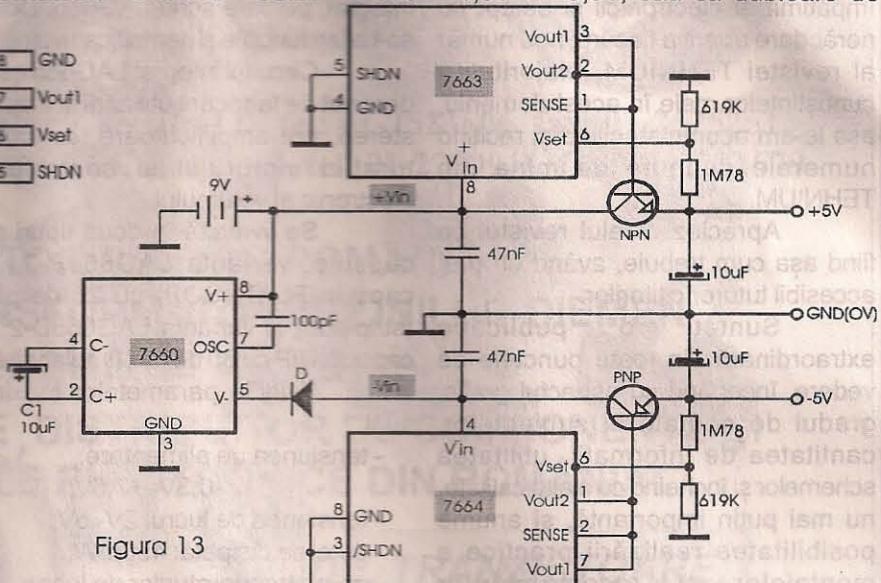


Figura 13

tranzistoare externe. Deci, curentii debitați în acest caz vor depinde numai de tranzistoarele externe.

În finalul articolelui câteva cuvinte despre convertoarele de tensiune produse de firma MAXIM. Este vorba despre convertorul de tensiune monolitic CMOS de tip MAX660 și respectiv convertoarele de tensiune MAX860/MAX861, folosite în aplicațiile în care frecvența de comutare a primelor tipuri de CI (ICL7660 sau MAX660) este prea mică. Capsulele acestor CI produse de firma MAXIM sunt prezentate în figura 14 (MAX660-a și MAX860/MAX861-b).

Circuitul MAX660 poate converti o tensiune pozitivă de intrare

tensiune pentru valori de intrare cuprinse între +2,5V ÷ +5,5V.

Pinul 7 al acestor CI (/SHDN - shutdown) permite reducerea curentului "consumat" la mai puțin de 1µA. Figurile 17 și respectiv 18 reprezintă schemele tipice de inverter de tensiune negativă și dublor de tensiune pozitivă realizate cu CI de tip MAX860/861.

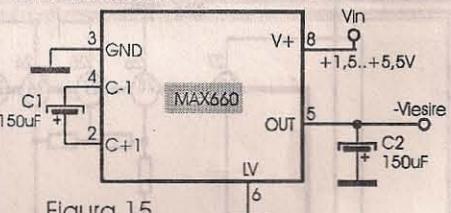


Figura 15

## Bibliografie

1. Catalog INTERSIL;
2. Catalog MAXIM, 1995, NEW RELEASES DATA BOOK - volume IV;
3. Comment réaliser et réparer tous les montages électroniques, Günter Haarmann, Editions WEKA, Franța, 1986;
4. Revista Electronicii Timișene, Electronic RET KIT, nr.17, anul VI;
5. 270 Schémas Alimentations - Herrmann Schreiber, DUNOD, Editions Radio, Paris, 1990.

cuprinsă între +1,5V ÷ +5,5V într-o tensiune negativă de ieșire de -1,5V ÷ -5,5V. Se remarcă, în acest caz, utilizarea pinului 1 (FC - frequency control) cu ajutorul căruia se poate selecta frecvența oscillatorului (cu un condensator extern) între 10kHz și 80kHz. Circuitul MAX660 reprezintă practic varianța de curent mai mare (100mA) a lui ICL7660.

În figurile 15 și 16 sunt prezentate schemele tipice de inverter de tensiune și respectiv dublor de

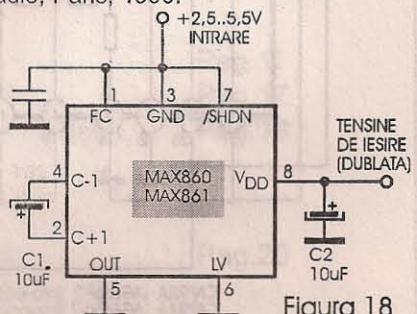


Figura 16

## POŞTA REDACȚIEI

**DI. Popescu Adrian, Turceni,  
jud. Gorj**


Ne scrieți că "Sunt un împătimit al electronicii și aștept cu nerăbdare apariția fiecărui nou număr al revistei TEHNİUM. Majoritatea cunoștințelor mele în acest domeniu, să le-am acumulat, citind și recitind numerele deținute de mine din TEHNİUM."

Apreciez nivelul revistei ca fiind așa cum trebuie, având un preț accesibil tuturor cititorilor.

Sunteți o publicație extraordinară din toate punctele de vedere, începând cu aspectul grafic, gradul de noutate al subiectelor, cantitatea de informații, utilitatea schemelor și încheind cu o altă calitate, nu mai puțin importantă, și anume posibilitatea realizării practice a montajelor și recomandărilor prezentate în revistă!"

Ce putem să mai spunem? Decât că vă mulțumim pentru frumoasele aprecieri și că sperăm să nu vă dezamăgim.

NOTA: MSA=Motor Speed Adjust.

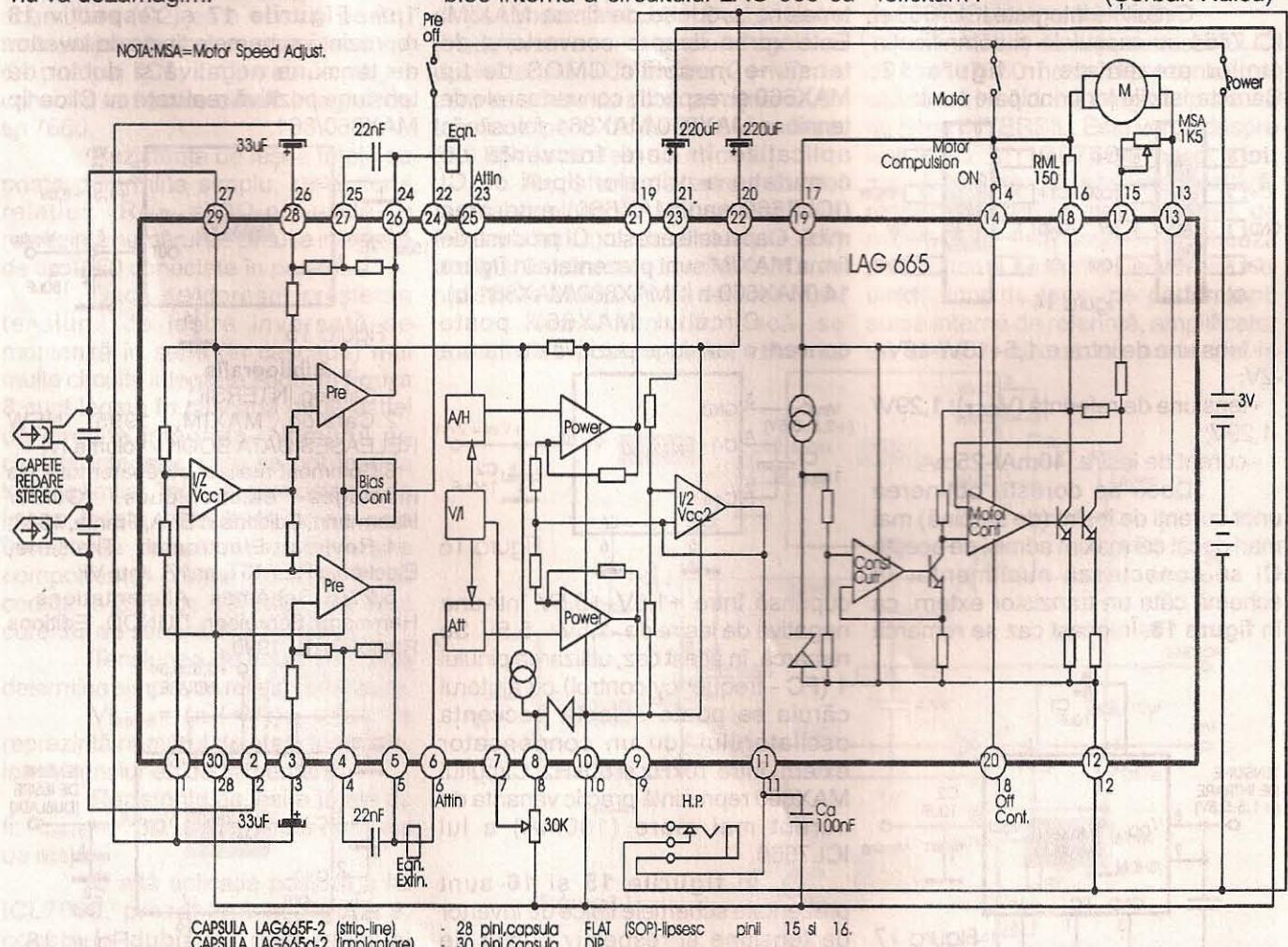

Aveți o problemă! Ați alimentat greșit (cu o tensiune prea mare) walkman-ul dvs. și i-ați ars circuitul integrat, pe care scrie LAG665. Doriți să-i aflați funcțiile și semnificația pinilor.

Circuitul integrat LAG665 este destinat de fabricant utilizării la căștile stereo, pre-amplificatoare, controlul turației motorului și controlului electronic al volumului.

Se livrează în două tipuri de capsule, varianta LAG665F-2, în capsula FLAT (SOP) cu 28 de pini (strip-line) și varianta LAG665D-2 în capsula DIP cu 30 de pini (implantare).

Valorile parametrilor maximi sunt:

- tensiunea de alimentare:  $-0,3V \text{÷} +7,5V$ ;
- tensiunea de lucru:  $2V \text{÷} 5V$ ;
- puterea disipată:  $450mW$ ;
- gama temperaturilor de lucru:  $-20^{\circ}\text{C} \text{÷} +65^{\circ}\text{C}$ ;
- gama temperaturilor de stocare:  $-40^{\circ}\text{C} \text{÷} +125^{\circ}\text{C}$ .

În figură prezentăm schema bloc internă a circuitului LAG 665 cu

componentele situate la pinii acestuia.

Rezistorul semireglabil utilizat pentru reglarea vitezei motorului este de  $1,5k\Omega$  (Motor Speed Adj).

Cu RML s-a notat rezistorul suplimentar de sarcină pentru motor (RML - Resistor Motor Load).

Preamplificatorul se deconectează prin scurtcircuitarea terminalului Motor compulsion ON 14 (14) cu  $V_{CC}(+)$ .

Condensatorul Ca, de la pinul 11 (11) previne apariția oscilațiilor nedorite la  $1/2V_{CC}$  amp ( $0,1\mu\text{F}$ ).

După cum se poate observa pe schema bloc, circuitul LAG665 conține patru mari secțiuni: preamplificator, atenuator, amplificator de putere și motor.

**DI. Chioveanu Emil, Calea Moșilor, București, DI. Florin Tebrenu, B-dul Decebal, Piatra Neamț, DI Darka Alexă-Paul, str. Tudor Vladimirescu, Baia Mare.** Articolele trimise redacției au fost reținute în vederea publicării. Vă felicităm ! (Serban Naicu)



**VITACOM  
Electronics**

CLUJ-NAPOCA, str. Pasteur nr. 73, tel: 064-438401, 064-438402  
bbs: 064-438230 (după ora 16:30), fax: 064-438403

e-mail: office@vitacom.dntcj.ro

BUCURESTI, str. Popa Nan nr.9, sectorul II, tel: 01-2523606, fax: 01-2525251

b-dul Nicolae Titulescu nr.62-64, sectorul I, tel: 01-2229911, fax: 01-2234679  
e-mail: vitacom@dnt.ro

#### DISTRIBUITOR PENTRU ROMÂNIA:

- TRANSFORMATOARE LINII HR-DIEMEN
- TELECOMENZI TIP HQ

#### CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DE COMPONENTE ȘI MATERIALE ELECTRONICE DIN ROMÂNIA:

DIODE, TRANZISTOARE,  
CIRCUITE INTEGRATE, MEMORII,  
REZISTOARE, CAPACITOARE,  
TV-VIDEO, CABLURI {I CONECTORI...}

**LIVRARE PROMPTĂ DIN STOC !**

TEHNIUM • 5/1999

#### CUPRINS:

##### AUDIO

- Player auto stereo - Sandu Gheorghe..... Pag. 1
- Modificarea etajului de A.F. - Iulian Nicolae..... Pag. 3

##### CQ-YO

- Sisteme de antene coliniare- ing. Dinu Costin Zamfirescu..... Pag. 4
- Circuite și amplificatoare de RF (II) - ing. Claudiu Iatan..... Pag. 7


##### LABORATOR

- Oscilator cu cuarț termostatat pe 5MHz - ing. Șerban Naicu..... Pag. 11
- Circuit de sortare rapidă a condensatoarelor - ing. Gelu Burlă..... Pag. 17
- Convertor de măsură capacitate-tensiune - Constantin Croif Valentin..... Pag. 18

##### CATALOG

- Aplicații cu convertorul de tensiune 7660 - ing. Șerban Naicu..... Pag. 20

**Poșta redacției..... Pag. 24**

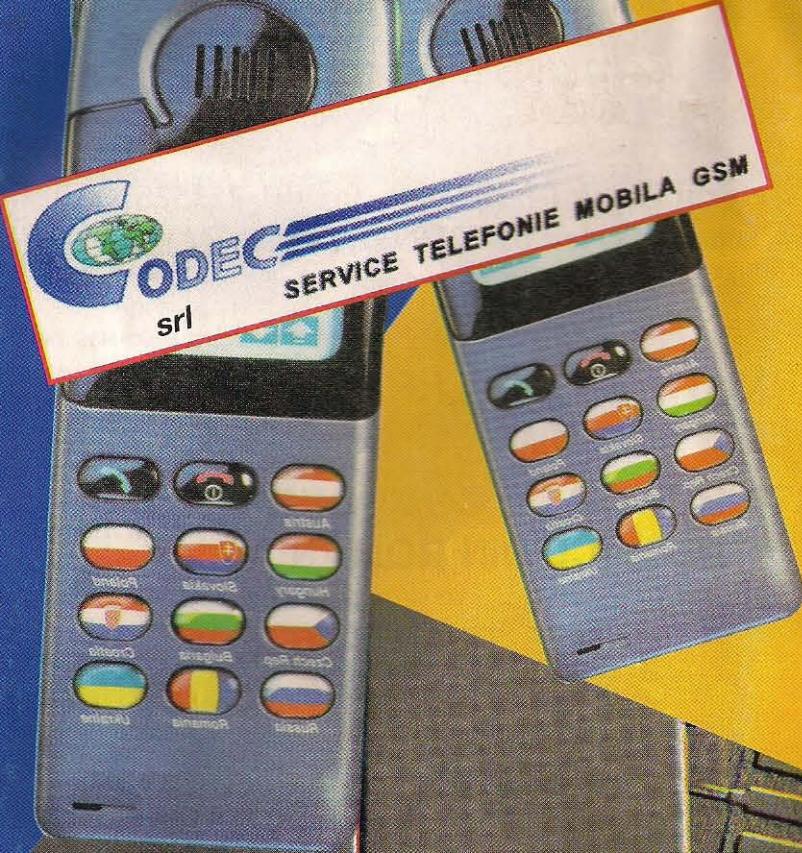

## CODEC srl

Bdul. Unirii nr. 59, bloc F2, scara 3,  
etaj III, ap. 67, Bucureşti  
tel./fax: 320 00 56  
mobile: 092 34 34 33 / 092 34 34 34

- Asigură service și garantie pentru echipamente și terminale GSM
- Asigură consultanță și constatări defecte în mod gratuit pentru clienții fideli

DIN SUMARUL NUMERELOR URMĂTOARE:

- Microfon și chitără ...fără fir
- Filtru AF pentru receptia emisiunilor A1A
- Transceiver U.S. cu sinteză de frecvență
- Frecventmetru cu rezonanță
- Generator de funcții cu afisare digitală
- Măsurări neconvenționale cu avometru
- Orgă de lumini
- Module stabilizatoare de tensiune

11 000 lei

ISSN 1223-7000

Revistă editată de S.C. TRANSVAAL ELECTRONICS SRL

Tiparul executat la TIPORED; tel: 315 82 07/147